



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2004/2005

NAMA MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD MATA PELAJARAN : BTT 2563
KURSUS : SARJANA MUDA PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN : OKTOBER 2004
JANGKA MASA : 2 JAM 30 MINIT

ARAHAN :

BAHAGIAN A : JAWAB EMPAT (4) SOALAN
SAHAJA
BAHAGIAN B : JAWAB SATU (1) SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI 7 MUKA SURAT BER CETAK

BAHAGIAN A

S1 (a) Takrifkan Hukum Ohm's

(2 markah)

(b) (i) Nyatakan unit bagi arus, rintangan dan kuasa.

(3 markah)

(ii) Terbitkan formula,

$$\frac{1}{RJ} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

(3 markah)

(c) Berdasarkan Rajah S1(c), hitungkan nilai arus I_{10} .

(12 markah)

S2 (a) Jelaskan Hukum Kirchoff arus dan voltej.


(5 markah)

(b) Berapakah nilai arus I_5 dalam Rajah S2 (b)

(3 markah)

(c) Merujuk kepada litar tetimbang dalam Rajah S2 (c), tentukan nilai arus I_1, I_2, I_3, I_4 dan I_5 .

(12 markah)

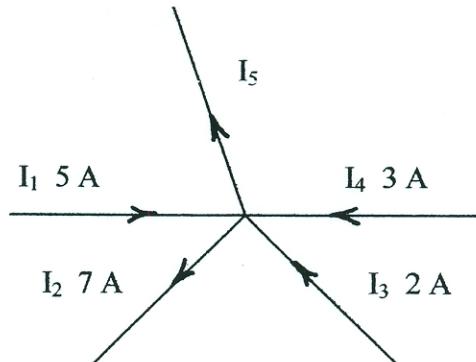

Rajah S2(b)

BTT 2563

- S3 (a) Sistem tiga fasa sambungan delta mempunyai beban seimbang,
- (i) Lukiskan sambungan delta (3 markah)
- (ii) Lakarkan gambarajah vektor menunjukkan arus talian dan arus fasa (rajah fasor) (5 markah)
- (iii) Terbitkan formula $I_L = \sqrt{3} I_p$ (6 markah)
- (iv) diberi voltan fasa 120V dan arus fasa 15A. Tentukan nilai arus talian bagi sistem tiga fasa ini. (6 markah)
- S4 (a) Nyatakan dua andaian yang dibuat menegenai pengubah unggul. (2 markah)
- (b) (i) Kecekapan sebuah pengubah bergantung kepada kehilangan kuasa. Nyatakan kehilangan-kehilangan tersebut. (2 markah)
- (ii) Lakarkan sambungan delta-star untuk pengubah tiga fasa. (4 markah)
- (c) (i) Nyatakan syarat-syarat untuk membolehkan pengubah tiga fasa disambung secara selari. (3 markah)
- (ii) Jumlah kehilangan tembaga sebuah pengubah pada keadaan beban penuh ialah 1 kW, manakala kehilangan besinya pula berjumlah 1 kW. Kirakan kecekapan pengubah berkenaan pada kadaran 100 kVA, 125% beban penuh pada faktor kuasa satu (uniti) dan faktor kuasa 0.86 mengekor. (9 markah)

BTT 2563

- S5 Sebuah motor aruhan 3 fasa, 400V, 60 Hz, 6 kutub berputar pada kelajuan 1,140 psm apabila mengambil kuasa sebanyak 40 kW pada faktor kuasa 0.8 mengekor. Kehilangan pemegun ialah 1 kW, manakala kehilangan angin dan geseran pula berjumlah 2 kW.

Hitungkan,

- (i) kegelinciran
- (ii) kehilangan tembaga pemutar
- (iii) kuasa dalam b.h.p (kuasa kuda)
- (iv) kecekapan
- (v) arus masukan

(20 markah)

- S6 (a) Namakan unit untuk istilah berikut,
(i) regangan kearuhan
(ii) kapasitan
(iii) indaktan

(3 markah)

- (b) Lakarkan bentuk gelombang voltej dan arus iaitu sama ada arus mendahului atau mengekori voltej bagi litar tersebut,
(i) rintangan tulin
(ii) indaktan tulin
(iii) kapasitan tulin

(6 markah)

- (c) Peraruh 0.318 H dan rintangan 30Ω disambung bersiri dengan pemuat $53\mu\text{F}$ disambung kepada bekalan AU $240\text{V}, 50\text{ Hz}$.

Hitungkan,

- (i) galangan
- (ii) arus
- (iii) sudut fasa
- (iv) kuasa

(11 markah)

BAHAGIAN B

S7 Merujuk kepada rajah S7,

- (i) Namakan gelung-gelung yang dilabelkan dengan A, B, C dan D.
(4 markah)
- (ii) Terangkan prinsip kendalian alat pelindung R.C.C.B yang dipasang kepada litar kawalan pengguna (consumer control unit). Penjelasan hendaklah mengaitkan teori-teori Hukum Kirchoff, elektromagnet, Hukum Faraday dan lain-lain teori yang berkaitan.
(16 markah)

S8 (a) Lukis dan labelkan gelombang tiga fasa.


(6 markah)

- (b) Berpandukan kepada gelombang tiga fasa yang telah dilukis lakarkan dengan jelas putaran medan magnet stator. Tunjukkan perubahan kutub pada tiap-tiap sudut fasa, arah urat daya dan arah paduan medan magnet stator.


(7 markah)

- (c) Terangkan dengan ringkas prinsip kendalian motor aruhan tiga fasa sangkar tupai.


(7 markah)

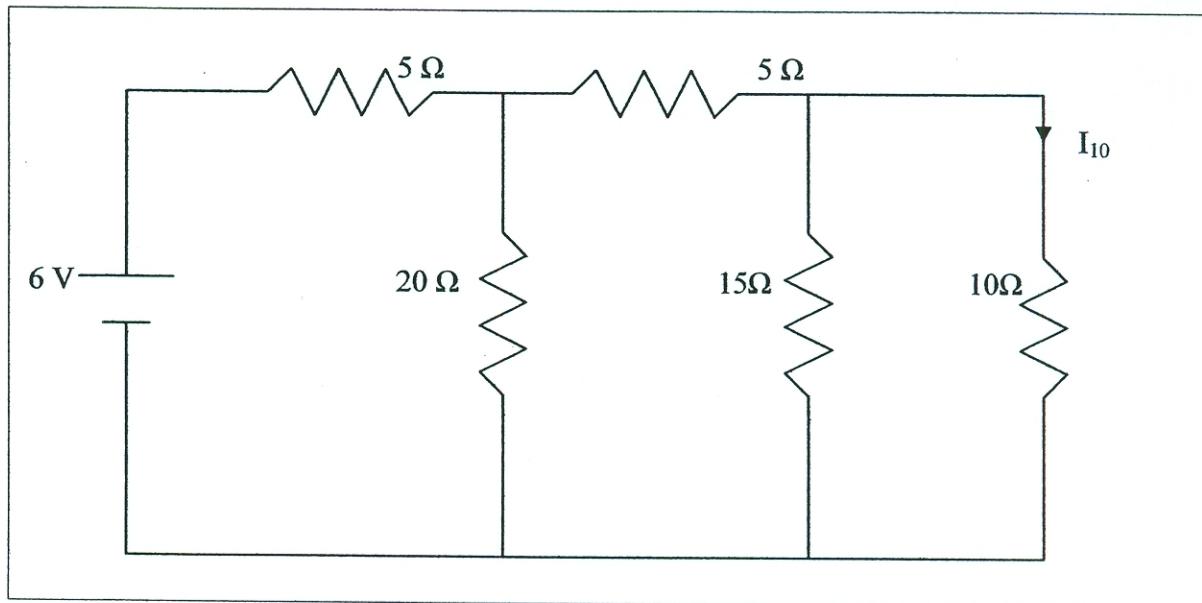

Rajah S1c

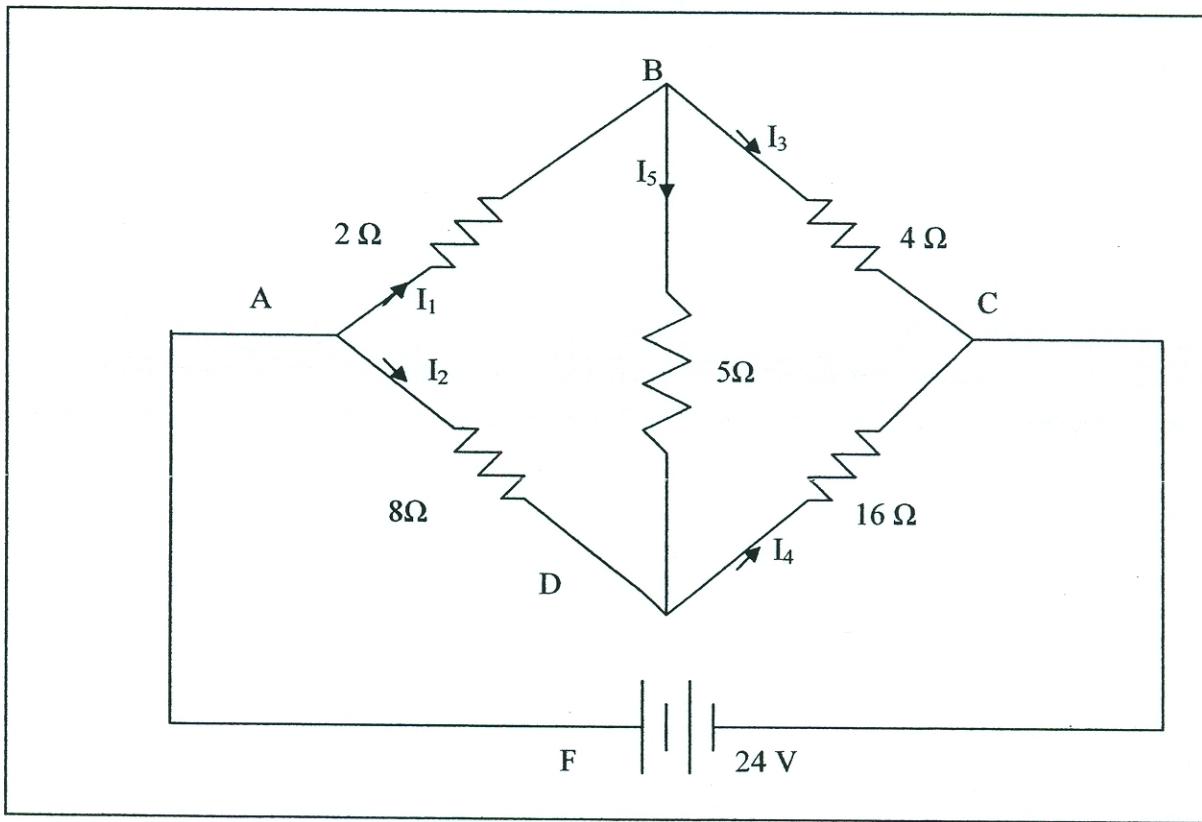

Rajah S2c

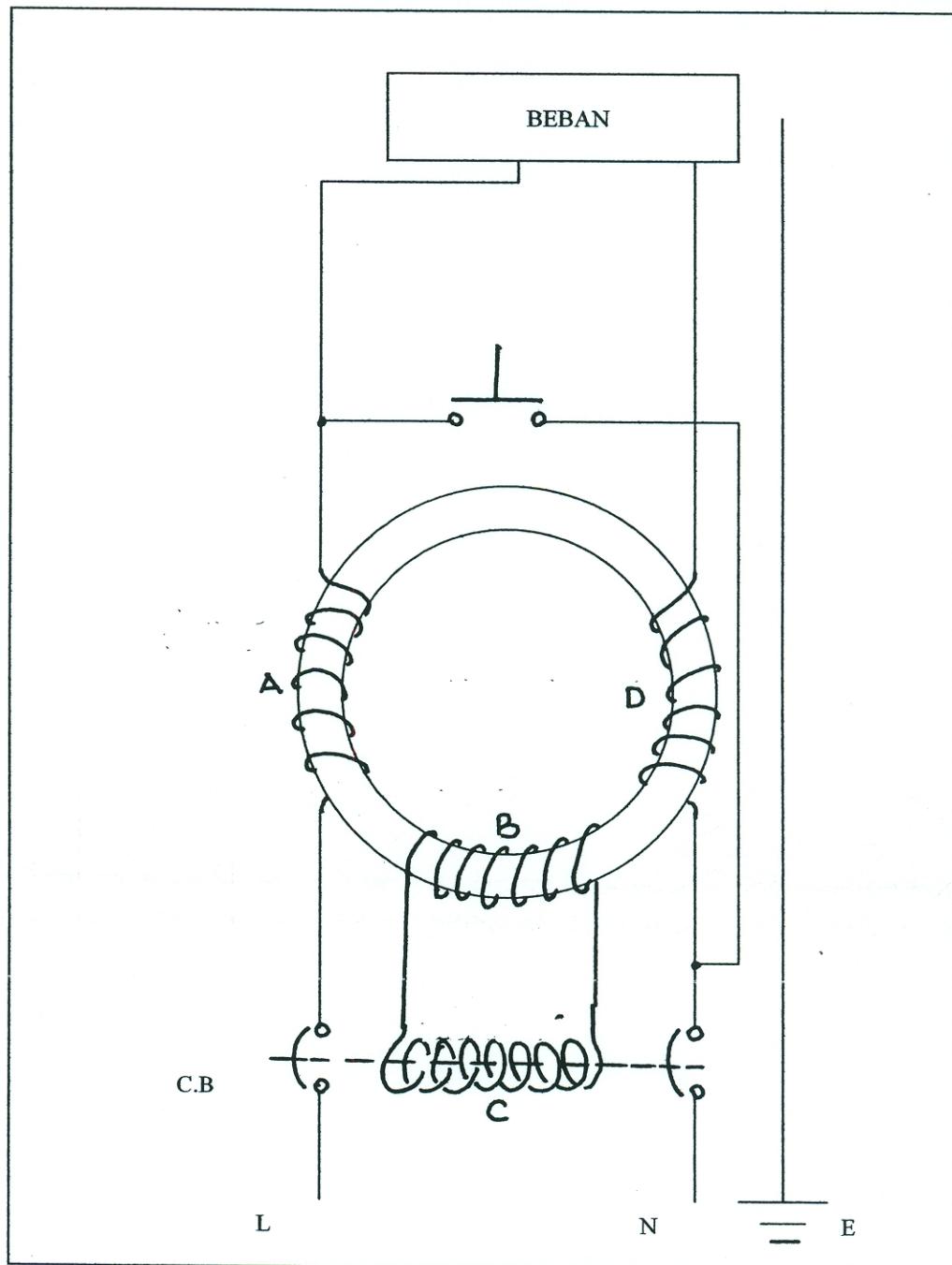

Rajah S7 : Pemutus litar arus baki