



## **KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN**

### **PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2004/2005**

NAMA MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INDUSTRI  
ELEKTRIKAL

KOD MATA PELAJARAN : BTT 2833

KURSUS : SARJANA MUDA PENDIDIKAN  
TEKNIK DAN VOKASIONAL

TARIKH PEPERIKSAAN : OKTOBER 2004

JANGKA MASA : 2 JAM 30 MINIT

ARAHAN : : JAWAB SOALAN SATU (1)  
DAN MANA-MANA EMPAT (4)  
SOALAN YANG LAIN.

**KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI 13 MUKA SURAT BER CETAK**

BTT 2833

- S1 (a) Anda dikehendaki menyiapkan pelan susun atur dalam Lampiran 1 dengan merujuk jadual S1(a)

(7 markah)

Ruang tamu	1 kipas siling 1 lampu pendarflour 1 papan fius agihan 1 soket alur keluar 13 A bersuis 1 lampu glob din ding di luar ruang tetamu
Bilik tidur 1	1 lampu pendarflour 1 soket alur keluar 13 A bersuis
Bilik tidur 2	1 lampu pendarflour 1 soket alur keluar 13 A bersuis
Dapur	1 lampu pendarflour 1 lampu glob dinding 1 soket alur keluar 13 A bersuis 1 lampu pendarflour dinding diluar pintu dapur.
Tandas dan Bilik Mandi	1 lampu glob siling

Jadual S1(a)


- (b) Lengkapkan legenda dengan memasukkan simbol, keterangan dan kuantiti juga dalam lampiran 1.

(6 markah)

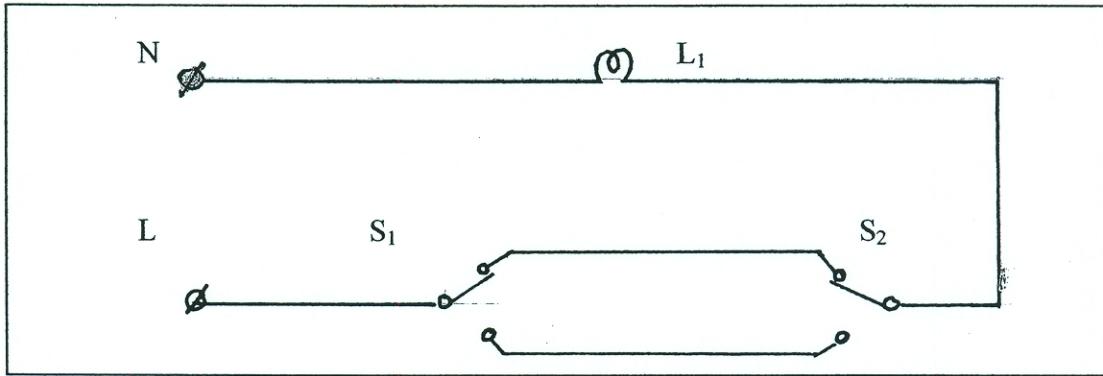- (c) Lukis dan labelkan gambarajah skematik bermula dengan ‘cut out’ dan perangkai neutral, meter TNB, suis utama, ELCB kendalian arus, papan fius agihan dan pembahagian litar akhir. Tentukan juga saiz kabel dan alat pelindung.

(7 markah)


- S2 (a) Takrifkan litar akhir.  
( 2 markah)
- (b) (i) Jelaskan mengapa perlu litar akhir.  
( 2 markah )
- (ii) Berikan dua contoh di mana suis dua hala digunakan.  
( 2 markah )
- (iii) Lengkapkan kenyataan yang betul litar Rajah 2(b)(iii) dalam Jadual di lampiran 2.  
(4 markah)



Rajah 2(b)(iii) : Litar lampu suis dua hala.

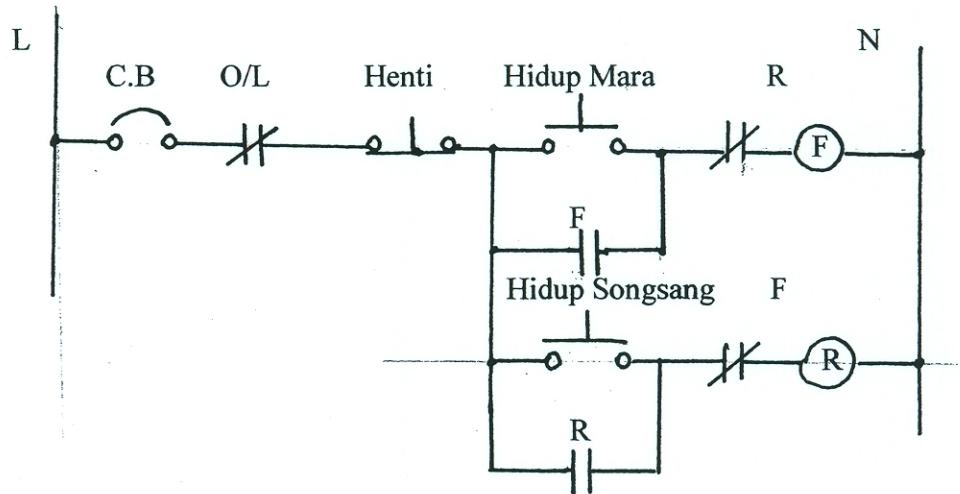- (c) (i) Mengapa perlu faktor kepelbagaian?  
(2 markah)
- (ii) Kadar alat pemasak ialah 10 kW disambung kepada bekalan 240V. Tentukan saiz alat pelindung (kadar arus) dan saiz kabel selepas mengambil kira faktor kepelbagaian dengan menggunakan Jadual 9d1 dan 4D di lampiran 3a dan 3b.  
(8 markah)


- S3 (a) Namakan dua jenis sesentuh dalam litar kawalan motor.  
(2 markah)
- (b) (i) Apakah perbezaan alat pandu dua dawai dan alat pandu tiga dawai.  
(3 markah)
- (ii) Berdasarkan Rajah 3(b) (ii) senaraikan jenis-jenis pelindungan dalam litar kawalan tersebut.  
(4 markah)




Rajah 3(b) (ii) : Litar kawalan Mara-Songsang

- (c) (i) Berapakah kadar kuasa kuda bagi penghidup D.O.L  
(1 markah)
- (ii) Berpandukan litar kawalan dan litar utama dalam Rajah 3(c) (ii)  
lukiskan litar pendawaian dalam lampiran 4 yang disediakan.  
(10 markah)

BTT 2833

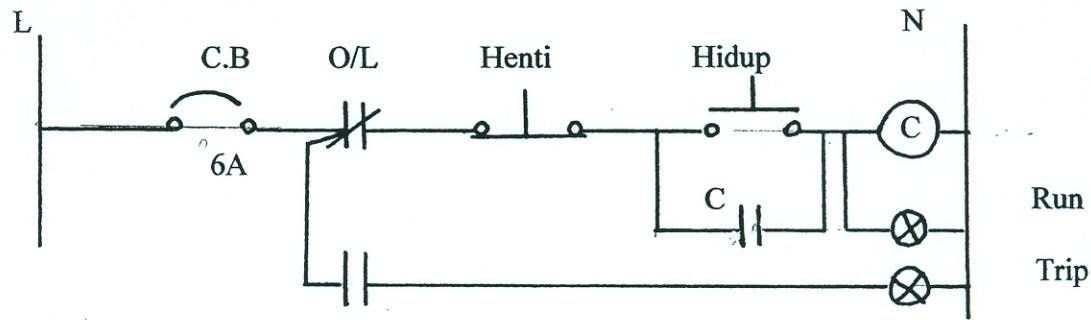


Rajah 3(c)(ii) : Litar kawalan D.O.L

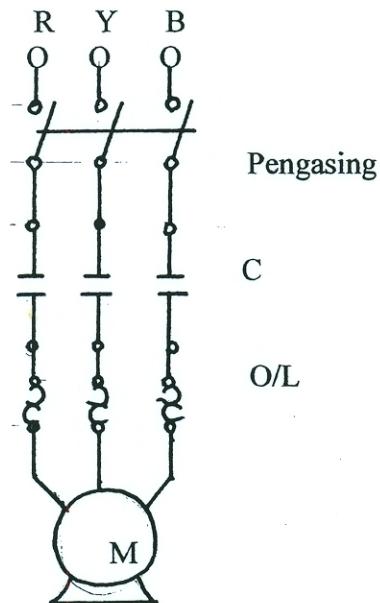

Rajah 3(c)(ii) : Litar Utama

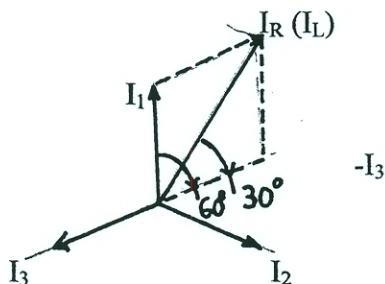- S4 (a) Merujuk kepada rajah S4(a) dalam sistem tiga fasa delta seimbang  
 Terbitkan formula arus talian  $I_L = \sqrt{3} I_p$   
 (5 markah)



Rajah S4(a) : Vektor

- (b) Tiga gelung seimbang, tiap-tiap satu mempunyai rintangan  $20\Omega$  dan aruhan  $0.5 \text{ H}$  disambung secara bintang dan delta. Kirakan arus talian dan jumlah kuasa yang diserap.  
 (15 markah)


- S5 (a) Senaraikan tiga jenis kehilangan yang terdapat dalam penjana AT.  
 (3 markah)

- (b) Lukis dan labelkan litar penjana yang berikut;  
 (i) Penjana Siri  
 (ii) Penjana Pirau  
 (iii) Penjana majmuk pirau panjang  
 (iv) Penjana majmuk pirau pendek

(6 markah)

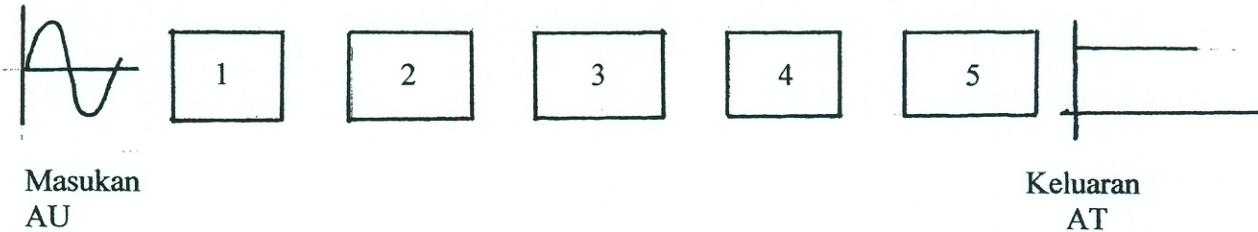- (c) Sebuah motor pirau  $440V$  mempunyai rintangan angkir sebanyak  $0.8 \Omega$  dan rintangan medan sebanyak  $200\Omega$ . Kirakan magnitud d.g. elektrik balikan ( $E_b$ ) apabila motor membekalkan keluaran sebanyak  $10 \text{ K.K}$  ( $1 \text{ K.K} = 746 \text{ watt}$ ) pada kecekapan  $85\%$ .  
 (11 markah)

- S6 (a) Nyatakan fungsi komponen berikut dalam motor aruhan ‘*capacitor start*’
- (i) suis ‘*centrifugal*’
  - (ii) kapasitor
- (3 markah)
- (b) Lukis dan labelkan litar motor ‘*capacitor start*’.
- (4 markah)
- (c) (i) Senaraikan tiga jenis penghidup (*starter*) yang digunakan untuk menghidupkan motor aruhan tiga fasa.
- (3 markah)
- (ii) Terangkan dengan ringkas mengapa penghidup diperlukan untuk menghidupkan motor aruhan sangkar tupai tiga fasa?
- (5 markah)
- (iii) Apakah tanda-tanda dan kerosakan apabila motor gagal dihidupkan?
- (3 markah)
- (iv) Nyatakan dua kemungkinan kerosakan apabila motor dihidupkan mengeluarkan bunyi bising?
- (2 markah)



Rajah S7(a) (i) : Bekalan AT


- S7 (a) i. Terdapat lima peringkat untuk menukar bekalan AU kepada AT dalam Rajah S7(a) (i). Namakan peringkat-peringkat tersebut mengikut jujukan.  
(5 markah)
- ii. Nyatakan juga fungsi tiap-tiap peringkat yang telah dinamakan.  
(5 markah)
- (b) Lukis dan labelkan gambarajah satu fasa litar penerus gelombang penuh dan lakarkan bentuk gelombang masukan, bentuk gelombang keluaran diod-diod dan bentuk gelombang keluaran yang lengkap.  
(10 markah)

·PELAN

SUSUNATUR

ELEKTRIK

## [Rumah Kelamin Kelas 'H']

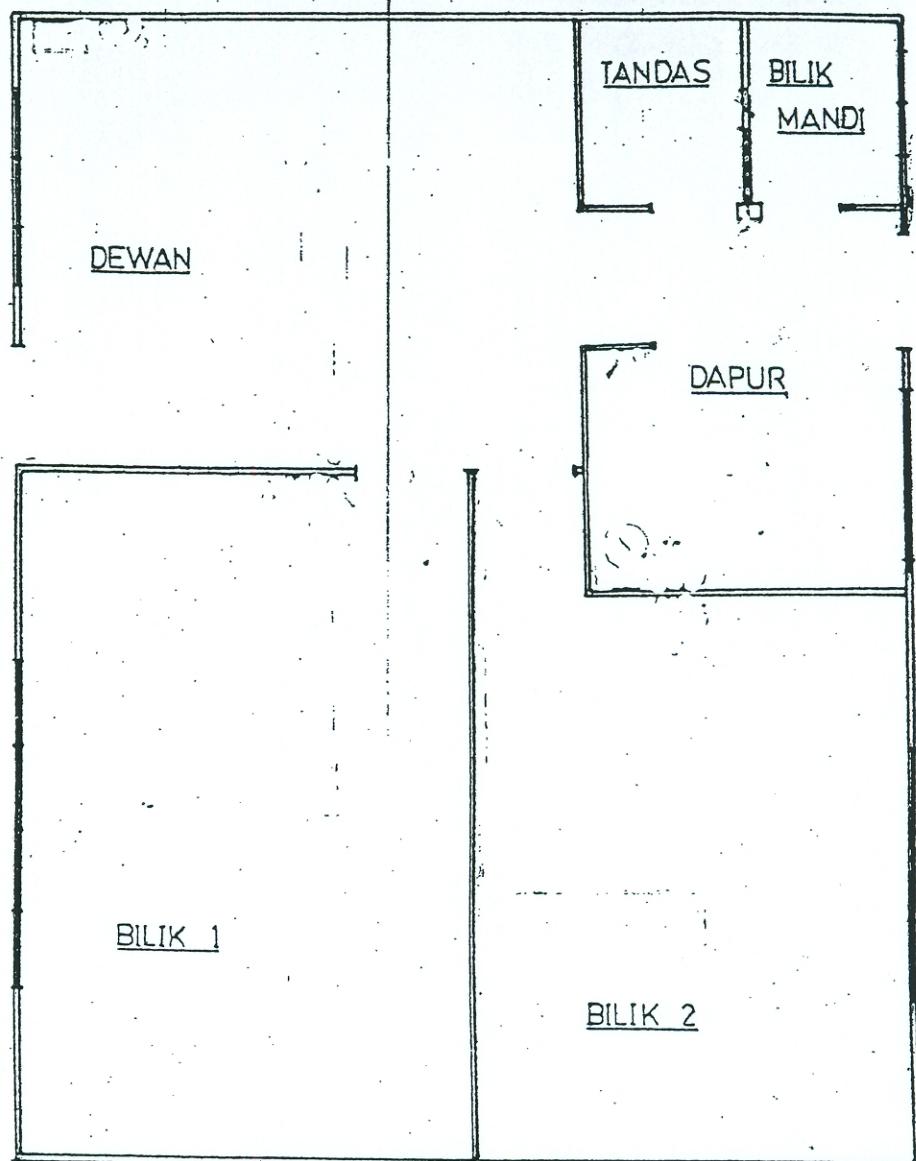

## LEGENDA

Kedudukan Suis		Keadaan Litar	Lampu
Suis 1	Suis 2		
Atas	Atas		
Atas	Bawah		
Bawah	Atas		
Bawah	Bawah		

Jadual S2(b)(iii) : Kendalian litar suis dua hala.

## ( JADUAL 4 D - KELONGGARAN DAN KEPELBAGAIAN )

Maksud akan litar:	Jenis Persekutaran
kecil dibentuk : pemasangan isi rumah	kedai kecil stor : hotel kecil rumah
dari pengalir : individu, termasuk	Pejabat dan : Penginapan dsb.
atau perkakas : blok rumah	perekitaran
seule dimana : individu	tempat perniagaan
kepelbagaian : :	:
diguna : :	:
1. lampu : 66% dari jumlah	90% dari jumlah : 75% dari jumlah
: Permintaan Arus	permintaan arus
2. Pemanas dan	100% beban penuh
Kuasa(tetapi) : permintaan hingga	dari perkakas yg. :
lihat(bil.3- : 10 A	terbesar
- 8)	+ 50% dari sebarang
: + 50% dari sebarang	+ 75% beban penuh
: permintaan arus yg.	dari perkakas yg. :
: lebih dari 10 A	lebih dari 10 A : selebihnya
3. Perkakas	100% beban penuh
Pemasak	pemasak terbesar
: 10 A	+ 80% beban penuh
: + 30% baki arus	kedua terbesar
: + 5 A untuk soket	+ 60% baki
4. Motor	100% beban penuh
(Selain dpt.	motor terbesar
Motor Lif	+ 80% b.penuh
dalam perkara	kedua terbesar
pertimbangan	+ 60% baki
khas	
5. Pemanas Air	100% beban penuh
Jenis	perkakas terbesar
Instantaneous	+100% kedua terbesar
(buka paip	+100% kedua
heater ON	terbesar
: +25% baki	+ 25% baki
6.,7 dan 8 Pemanas. ( Jenis larasuhu, pemanas lantai, stor haba ruang panas	
9. Susunan dari	100% Arus litar
piawaian dari	terbesar
Lampiran 5	+ 40% permintaan
(Appendix 5)	setiap litar lain
10. Soket Alir	100% permintaan
Keluar	arus terbesar
selain Bil.9.	+ 40% permintaan
di atas dan	arus setiap punca
alat Pegun	yang digunakan
selain diatas	

## JABUAL 9A

Kapasiti membawa arus dan voltan susut sekutu bagi kabel p.v.k. berteras tunggal,  
bukan perisai, ada atau tanpa salut (pangalir kuprum)

BS 6004

BS 6346

Suhu pengendalian pengalir : 70°C

Kaedah pemasangan A-C dari Jadual 9A (Tertutup)					Kaedah Pemasangan E-H dari Jadual 9A (Klip terus)					Kaedah pemasangan J dari Jadual 9A (Syarat tertakrif)				
Luas keratan rentas pengalir (mm²)	2 kabel, fasa tunggal A.U atau A.T	3 atau 4 kabel, 3 fasa A.U	2 kabel, fasa tunggal A.U atau A.T	3 atau 4 kabel, 3 fasa A.U	Rata-rag begak (2 kabel fasa tunggal A.U & A.T) (3 kabel 3 fasa)	Kerajang tiga fasa (3 & 4 kabel 3 fasa)	Susut volt per ampere per metre	Kapasiti membawa arus per ampere per metre	Susut volt per ampere per metre	Kapasiti membawa arus per ampere per metre	Susut volt per ampere per metre	Kapasiti membawa arus per ampere per metre	Susut volt per ampere per metre	Kapasiti membawa arus per ampere per metre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	A	mV	A	mV	A	mV	A	mV	A	mV	mV	mV	A	mV
1.0	14	42	12	37	17	42	16	37	-	-	-	-	-	-
1.5	17	28	14	24	21	28	20	24	-	-	-	-	-	-
2.5	24	17	21	15	30	17	26	15	-	-	-	-	-	-
4.0	32	11	29	9.2	40	11	36	9.2	-	-	-	-	-	-
6.0	41	7.1	37	6.2	50	7.1	45	6.2	-	-	-	-	-	-
10	55	4.2	51	3.7	68	4.2	61	3.7	-	-	-	-	-	-
16	74	2.7	66	2.3	90	2.7	81	2.3	-	-	-	-	-	-
25	97	1.7	87	1.5	118	1.7	106	1.5	-	-	-	-	-	-
35	119	1.3	106	1.1	145	1.3	130	1.1	-	-	-	-	-	-
	a.u. a.t.				a.u. a.t.									
50	145	0.97	0.91	125	0.84	175	0.93	0.91	160	0.82	195	0.95	0.91	0.85
70	185	0.71	0.63	160	0.62	220	0.65	0.63	200	0.59	240	0.68	0.63	0.62
95	230	0.56	0.45	195	0.48	270	0.48	0.45	240	0.45	300	0.52	0.45	0.49
120	260	0.48	0.36	220	0.42	310	0.40	0.36	280	0.38	350	0.44	0.36	0.43
150	-	-	-	-	355	0.34	0.29	320	0.34	410	0.39	0.29	0.39	350
185	-	-	-	-	405	0.29	0.24	365	0.30	470	0.35	0.24	0.38	400
240	-	-	-	-	480	0.24	0.18	430	0.27	560	0.36	0.18	0.38	480
300	-	-	-	-	560	0.22	0.14	500	0.25	660	0.33	0.14	0.35	570
400	-	-	-	-	680	0.20	0.12	610	0.24	800	0.30	0.12	0.33	580
500	-	-	-	-	806	0.18	0.086	710	0.23	910	0.28	0.086	0.31	770
630	-	-	-	-	910	0.17	0.068	820	0.22	1040	0.26	0.068	0.30	880

Nota: 1. DI MANA SESUATU PENGALIR DILINDUNGI DENGAN FIUS SEPARUH TERTUTUP IAITU BS 3036, KADAR PERLINDUNGAN MESTI DIBAHAGIKAN DENGAN 0.725

2. Kapasiti membawa arus dalam lajur 6 dan 8 boleh digunakan untuk kabel boleh lentur iaitu BS 6004 Jadual 1(b) apabila digunakan dalam pemasangan tetap.

## FAKTOR PEMBETULAN

## UNTUK SUHU AMBIEN

Suhu ambien

25°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C

Faktor pembetulan (BS 88, BS 1361, BS 3871)

1.06 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.50 0.35

Faktor pembetulan (BS 3036)

1.02 0.97 0.94 0.91 0.88 0.77 0.63 0.44













## UNTUK KUMPULAN

Bilangan pengalir

4 6 8 10 12 16 20 24 28

Faktor pembetulan

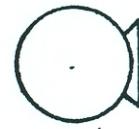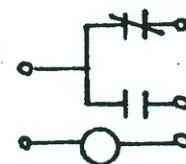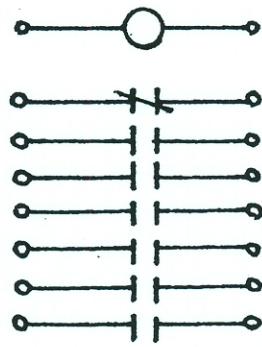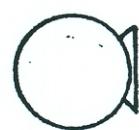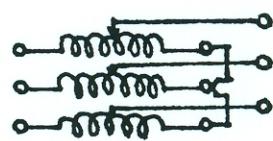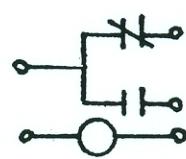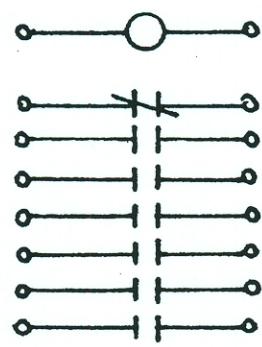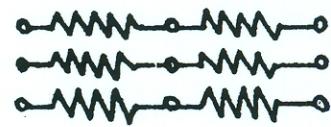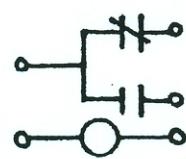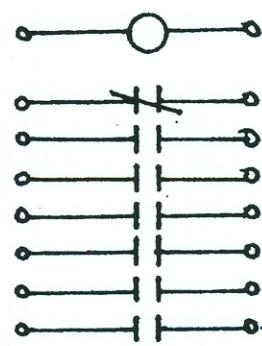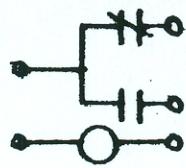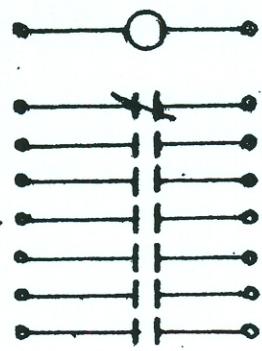0.80 0.69 0.62 0.59 0.55 0.51 0.48 0.43 0.41



6

A row of seven small, stylized symbols or characters arranged horizontally. The first three symbols resemble small circles with a dot at the top and a horizontal line through the bottom. The remaining four symbols are more complex, featuring vertical lines with horizontal dashes and small circles.