



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2004/2005

NAMA MATA PELAJARAN : TEORI LITAR ELEKTRIK

KOD MATA PELAJARAN : BEE 1113

KURSUS : 1 BEE

TARIKH PEPERIKSAAN : OKTOBER 2004

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN SOALAN : JAWAB LIMA (5) SAHAJA
DARIPADA TUJUH (7)
SOALAN.

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI 9 MUKA SURAT

SOALAN DALAM BAHASA MALAYSIA

- S1** (a) Tentukan R_L untuk perpindahan kuasa maksimum di dalam litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S1(a). Cari kuasa maksimum.
(10 markah)
- (b) Gunakan Teorem Thevenin untuk mengira V_x dan kuasa yang hilang pada perintang 10Ω di dalam litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S1(b).
(10 markah)
- S2** (a) Terangkan bila dan bagaimana untuk menggunakan Teorem Tindihan. Lukis satu litar mudah untuk menyokong penerangan anda.
(5 markah)
- (b) Gunakan Teorem Tindihan bagi menentukan I_x , V_x dan P_x di dalam rangkaian yang ditunjukkan di dalam Rajah S2(b).
(15 markah)
- S3** (a) Cari arus I_x di dalam litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S3(a) dengan menggunakan Perpindahan Bintang-Delta dan Perpindahan Sumber.
(10 markah)
- (b) Gunakan Analisis Mesh untuk mencari I_o bagi litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S3(b).
(10 markah)
- S4** (a) Gunakan Analisis Nod untuk mencari I_o bagi litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S4(a).
(10 markah)
- (b) Dapatkan litar Setara Thevenin bagi litar yang ditunjukkan di dalam Rajah S4(b).
(10 markah)

S5 (a) Tunjukkan ,

(i) aturan pembahagi voltan bagi dua pemuat sesiri adalah seperti diberikan ;

$$v_I = \frac{c_2}{c_1 + c_2} v_s \quad \text{dan} \quad v_2 = \frac{c_1}{c_1 + c_2} v_s$$

ii) aturan pembahagi arus bagi dua pemuat selari adalah seperti diberikan ;

$$i_I = \frac{c_1}{c_1 + c_2} i_s \quad \text{dan} \quad i_2 = \frac{c_2}{c_1 + c_2} i_s .$$

Anggap v_o (awal) adalah sifar.

(10 markah)

(b) Bentuk gelombang voltan yang ditunjukkan dalam Rajah S5(b) dibekalkan merentasi pemuat $30 \mu F$. Lakar bentuk gelombang arus terhadap masa melalui pemuat.

(10 markah)

S6 (a) Cari arus melalui pearuh $5H$ jika voltan yang merentasinya adalah ;

$$v(t) = \begin{cases} 40t^2, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Cari tenaga yang disimpan di antara $0 < t < 3s$.

(10 markah)

(b) Bagi litar di dalam Rajah R6(b) , litar telah berada di dalam keadaan tertutup untuk satu jangka masa yang panjang dan ianya dibuka pada $t = 0$. Cari $v(t)$ untuk $t \geq 0$. Kira tenaga awal yang tersimpan di dalam pemuat.

(10 markah)

Q7 Bagi litar di dalam Rajah S7 ; Cari :

- i) $i_L(0^+), v_C(0^+), v_R(0^+)$
- ii) $di_L(0^+)/dt, dv_C(0^+)/dt, dv_R(0^+)/dt$ dan
- iii) $i_L(\infty), v_C(\infty), v_R(\infty)$

(20 markah)

SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS

- Q1** (a) Determine R_L for the maximum power transfer in the circuit shown in Figure Q1(a). Find the maximum power. (10 marks)
- (b) Calculate V_x across AB and the power dissipated in that $10\ \Omega$ resistor in the circuit shown in Figure Q1(b) using Thevenin Theorem. (10 marks)
- Q2** (a) Describe how and when to use Superposition Theorem. Draw a simple circuit to support your explanation. (5 marks)
- (b) Determine I_x , V_x and P_x in the network shown in Figure Q2(b) using Superposition Theorem . (15 marks)
- Q3** (a) Use Source and Star-Delta Transformation to find the current I_x in the circuit shown in Figure Q3(a). (10 marks)
- (b) Apply Mesh Analysis to find I_o for the circuit shown in Figure Q3(b). (10 marks)
- Q4** (a) Use Nodal Analysis to find I_o for the circuit shown in Figure Q4(a). (10 marks)
- (b) Find the Thevenin's Equivalent across PQ for the circuit shown in Figure Q4(b). (10 marks)

Q5 (a) Show that,

- i) the voltage division rule for two capacitors in series is given by ;

$$v_L = \frac{c_2}{c_1 + c_2} v_s \quad \text{and} \quad v_2 = \frac{c_1}{c_1 + c_2} v_s$$

- iii) the current division rule for two capacitors in parallel is given by ;

$$i_L = \frac{c_1}{c_1 + c_2} i_s \quad \text{and} \quad i_2 = \frac{c_2}{c_1 + c_2} i_s .$$

Assume v_o (initial) is zero.

(10 marks)

- (b) The voltage waveform shown in Figure Q5(b) is applied across a $30 \mu F$ capacitor. Sketch the current against time waveform through the capacitor.
(10 marks)

Q6 (a) Find the current through a $5H$ inductor if the voltage across it is

$$v(t) = \begin{cases} 40t^2, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Find the energy stored in the inductor within $0 < t < 3s$.

(10 marks)

- (b) Refer to the circuit in Figure Q6(b). The circuit has been closed for a long time and it is opened at $t = 0$. Find $v(t)$ for $t \geq 0$. Calculate the initial energy stored in the capacitor.

(10 marks)

Q7 For the circuit in Figure Q7 ; Find :

- iv) $i_L(0^+), v_C(0^+), v_R(0^+)$
 v) $di_L(0^+)/dt, dv_C(0^+)/dt, dv_R(0^+)/dt$ and
 vi) $i_L(\infty), v_C(\infty), v_R(\infty)$


(20 marks)

PEPERIKSAAN AKHIR


SEMESTER.SESI
MATAPELAJARAN

: SEMESTER I/2004/2005
: TEORI LITAR ELEKTRIK


KURSUS: 1BEE
KOD MATAPELAJARAN: BEE 1113

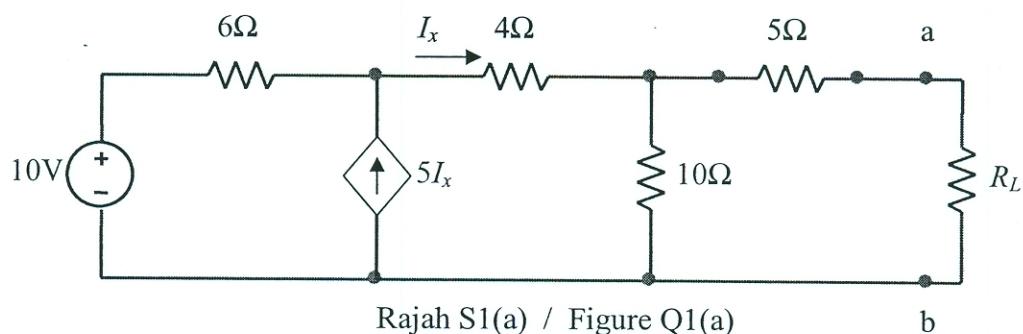

Rajah S1(a) / Figure Q1(a)

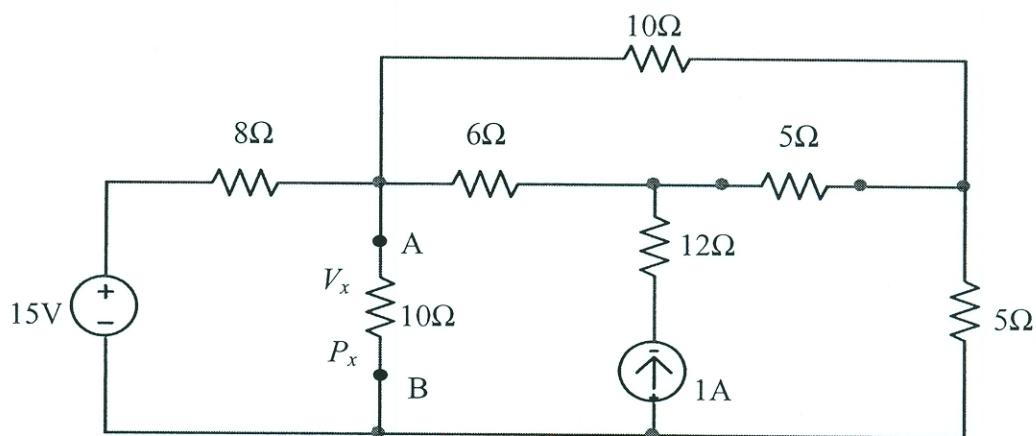

Rajah S1(b) / Figure Q1(b)

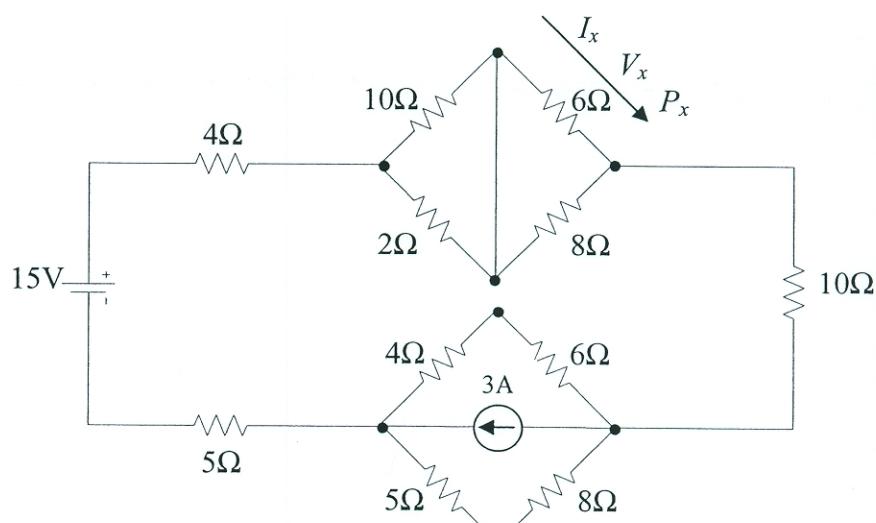


Rajah S2(b) / Figure Q2(b)

PEPERIKSAAN AKHIR


SEMESTER.SESI
MATAPELAJARAN

: SEMESTER I/2004/2005
: TEORI LITAR ELEKTRIK


KURSUS: 1BEE
KOD MATAPELAJARAN: BEE 1113

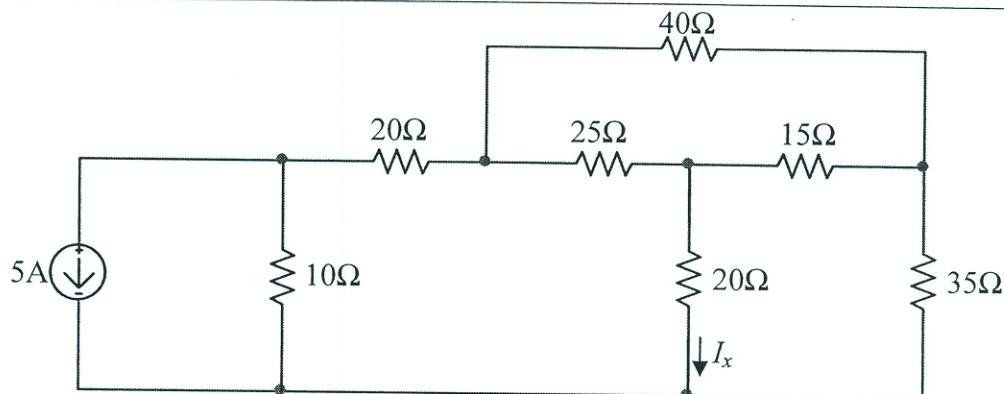

Rajah S3(a) / Figure Q3(a)

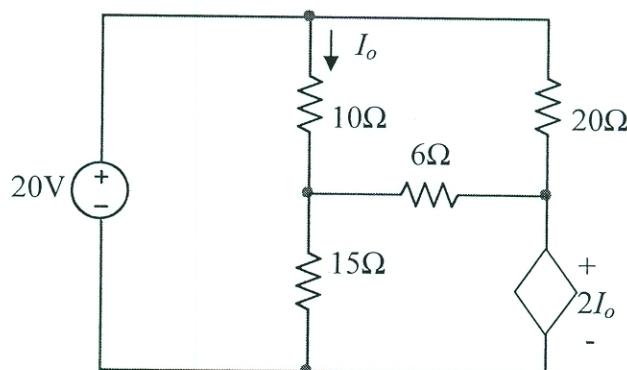

Rajah S3(b) / Figure S3(b)

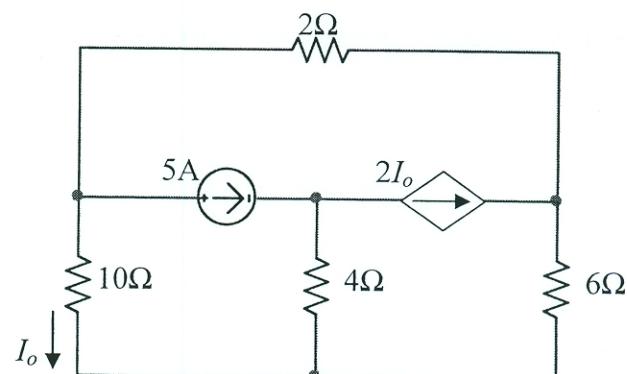


Rajah S4(a) / Figure Q4(a)

PEPERIKSAAN AKHIR


SEMESTER.SESI
MATAPELAJARAN

: SEMESTER I/2004/2005
: TEORI LITAR ELEKTRIK


KURSUS: 1BEE
KOD MATAPELAJARAN: BEE 1113

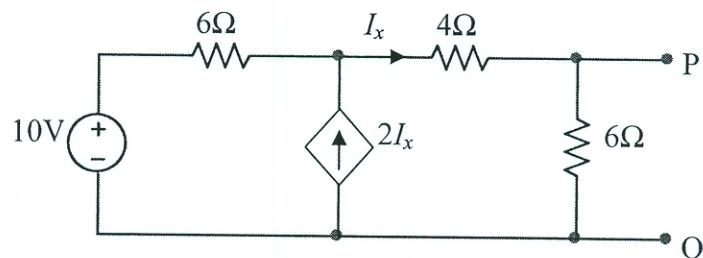

Rajah S4(b) / Figure Q4(b).

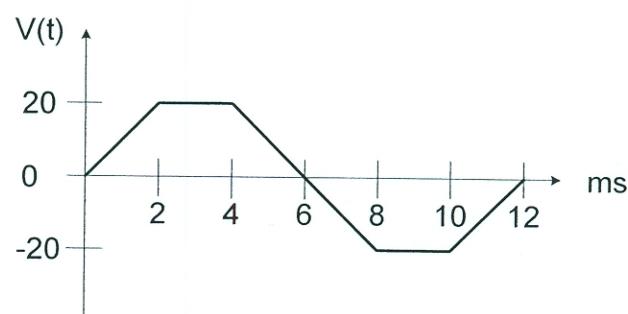

Rajah S5(b) / Figure S5(b)

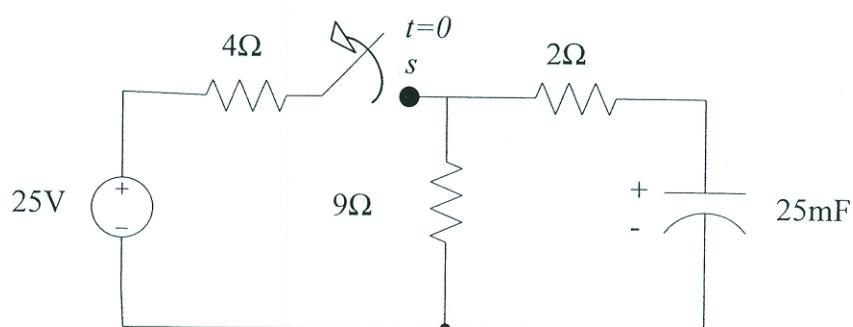


Rajah S6(b) / Figure Q6(b)

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER.SESI
MATAPELAJARAN

: SEMESTER I/2004/2005
: TEORI LITAR ELEKTRIK

KURSUS: 1BEE
KOD MATAPELAJARAN: BEE 1113

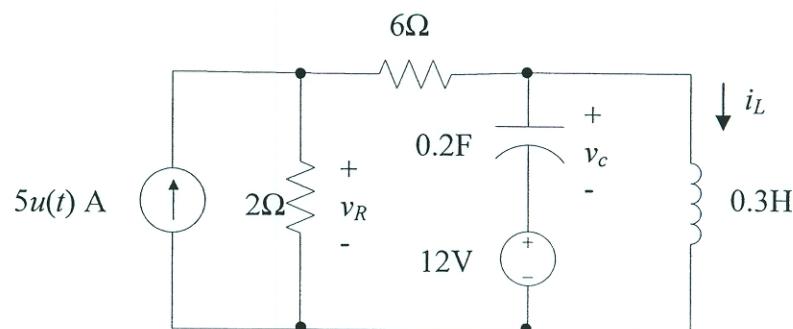

Rajah S7 / Figure Q7