



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2004/05

NAMA MATA PELAJARAN : TEORI LITAR ELEKTRIK

KOD MATA PELAJARAN : BKE 2273/2033

KURSUS : 2 BKL

TARIKH PEPERIKSAAN : OKTOBER 2004

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN : JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA
DARIPADA TUJUH (7) SOALAN

SOALAN DALAM BAHASA MELAYU

- S1** (a) Bagi litar di dalam Rajah S1(a), dapatkan R jika $V_o = 4$ V. (5 markah)
- (b) Dapatkan jumlah rintangan bagi litar berdasarkan Rajah S1(b) pada terminal a – b. (5 markah)
- (c) Kirakan kuasa yang dilesapkan pada perintang 5Ω di dalam litar bagi Rajah S1(c). (5 markah)
- (d) Dua perintang $1.0\text{ k}\Omega$ disambung secara sesiri dan kombinasi ini adalah berselari dengan satu perintang $2.2\text{ k}\Omega$. Voltan yang merentasi salah satu perintang $1.0\text{ k}\Omega$ adalah 6 V. Tentukan voltan yang merentasi perintang $2.2\text{ k}\Omega$. (5 markah)
- S2** (a) Dapatkan arus pada R_3 bagi litar dalam Rajah S2(a). (6 markah)
- (b) Apakah nilai bagi R di dalam litar pada Rajah S2(b) yang menyebabkan sumber arusnya menghantar sejumlah 900 mW kepada semua perintang? (6 markah)
- (c) Untuk litar pada Rajah S2(c), dapatkan $\frac{V_o}{V_s}$ di dalam sebutan α , R_1 , R_2 , R_3 , dan R_4 . Jika $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, apakah nilai bagi α yang akan memberikan $\left|\frac{V_o}{V_s}\right| = 10$? (8 markah)
- S3** (a) Dapatkan V_o bagi litar di dalam Rajah S3(a) dengan menggunakan prinsip tindihan. (10 markah)
- (b) Dengan menggunakan analisis nod, dapatkan voltan V_1 , V_2 , dan V_3 bagi litar pada Rajah S3(b). (10 markah)

- S4 (a) Perintang boleh ubah R_L di dalam litar pada Rajah S4(a) boleh dilaraskan untuk memberikan pemindahan kuasa yang maksimum kepada R_L .
- (i) Dapatkan R_L . (7 markah)
- (ii) Dapatkan pemindahan kuasa yang maksimum bagi R_L . (3 markah)
- (b) Suis pada Rajah S4(b) berada pada kedudukan a untuk tempoh yang lama dan ditukar ke kedudukan b pada $t = 0$.
- (i) Jika $i(t) = 3 \text{ A}$ pada $t = 14 \text{ ms}$, apakah nilai bagi L ? (7 markah)
- (ii) Dapatkan $i(t)$ pada $t = 1\text{s}$. (3 markah)
- S5 (a) Voltan yang merentangi pemuat $5-\mu\text{F}$ ditunjukkan dengan bentuk gelombang seperti pada Rajah S5(a). Lakarkan bentuk gelombang bagi arus untuk pemuat tersebut. (5 markah)
- (b) Suis pada Rajah S5(b) berada pada kedudukan a untuk tempoh yang lama dan ditukar ke kedudukan b pada $t = 0$. Tentukan $i(t)$ untuk $t > 0$. (15 markah)
- S6 (a) Diberikan $V_i(t) = 10 \cos(10^3 t) \text{ V}$. Dapatkan $V_o(t)$ untuk litar bagi Rajah S6(a). (10 markah)
- (b) Dapatkan semua arus dan lukiskan gambarajah pemfasa bagi semua arus untuk litar bagi Rajah S6(b). (10 markah)
- S7 (a) Untuk gegelung gandingan di dalam Rajah S7(a), tunjukkan bahawa $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$. (3 markah)
- (b) Kirakan arus pemfasa I_1 dan I_2 bagi litar di dalam Rajah S7(b). (7 markah)
- (c) Dapatkan V_1 dan V_2 di dalam litar pengubah unggul bagi Rajah S7(c). (10 markah)

SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS

- Q1** (a) For the circuit in Figure Q1(a), find R if $V_o = 4$ V
(5 marks)
- (b) Determine the total resistance in Figure Q1(b) at a – b terminals.
(5 marks)
- (c) Calculate the power dissipated in the 5Ω resistor in the circuit of Figure Q1(c).
(5 marks)
- (d) Two $1.0\text{ k}\Omega$ resistors are connected in series and this series combination is in parallel with a $2.2\text{ k}\Omega$ resistor. The voltage across one of the $1.0\text{ k}\Omega$ resistors is 6 V. Determine the voltage across the $2.2\text{ k}\Omega$ resistor.
(5 marks)
- Q2** (a) Determine the current at R_3 in Figure Q2(a).
(6 marks)
- (b) What value of R in the circuit of Figure Q2(b) would cause the current source to deliver a total 900 mW to the resistors?
(6 marks)
- (c) For the circuit in Figure Q2(c), find $\frac{V_o}{V_s}$ in terms of α , R_1 , R_2 , R_3 , and R_4 .
If $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, what value of α will produce $\left|\frac{V_o}{V_s}\right| = 10$?
(8 marks)
- Q3** (a) Find V_o in the circuit in Figure Q3(a) using the superposition principle.
(10 marks)
- (b) Use nodal analysis to determine voltages V_1 , V_2 , and V_3 in the circuit of Figure Q3(b).
(10 marks)

Q4 (a) The variable resistor R_L in the circuit of Figure Q4(a) is adjusted for maximum power transfer to R_L .

- (i) Find the value of R_L . (7 marks)
- (ii) Find the maximum power transferred to R_L . (3 marks)

(b) The switch in Figure Q4(b) has been in position *a* for a long time and moves to position *b* at $t = 0$.

- (i) If $i(t) = 3 \text{ A}$ at $t = 14 \text{ ms}$, what is the value of L ? (7 marks)
- (ii) Find $i(t)$ for $t = 1\text{s}$. (3 marks)

Q5 (a) The voltage across a $5-\mu\text{F}$ capacitor has the waveform as shown in Figure Q5(a). Sketch the current waveform for the capacitor.

(5 marks)

(b) The switch in Figure Q5(b) has been in position *a* for a long time and moves to position *b* at $t = 0$. Determine $i(t)$ for $t > 0$.

(15 marks)

Q6 (a) Given $V_i(t) = 10 \cos(10^3 t) \text{ V}$. Determine $V_0(t)$ in the circuit of Figure Q6(a). (10 marks)

- (b) Determine all currents and draw a phasor diagram for all the currents for the circuit in Figure Q6(b). (10 marks)

Q7 (a) For the coupled coils in Figure Q7(a), show that $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$. (3 marks)

- (b) Calculate the phasor currents \mathbf{I}_1 and \mathbf{I}_2 in the circuit of Figure Q7(b). (7 marks)

- (c) Obtain \mathbf{V}_1 and \mathbf{V}_2 in the ideal transformer circuit of Figure Q7(c). (10 marks)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
MATA PELAJARAN


: I/2004/05
: TEORI LITAR ELEKTRIK

KURSUS
KOD MATA PELAJARAN


: 2 BK
: BKE 2273/2033

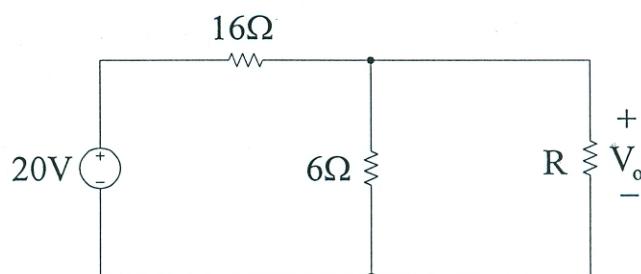

Rajah S1(a)/Figure Q1(a)

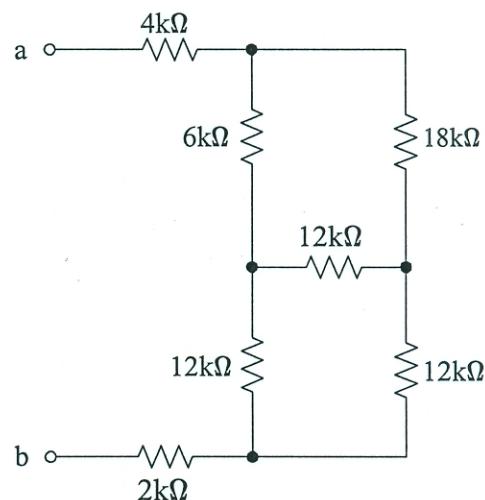

Rajah S1(b)/Figure Q1(b)

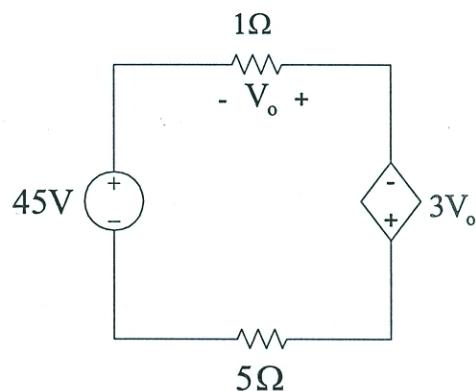

Rajah S1(c)/Figure Q1(c)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
MATA PELAJARAN


: I/2004/05
: TEORI LITAR ELEKTRIK

KURSUS
KOD MATA PELAJARAN


: 2 BK
: BKE 2273/2033

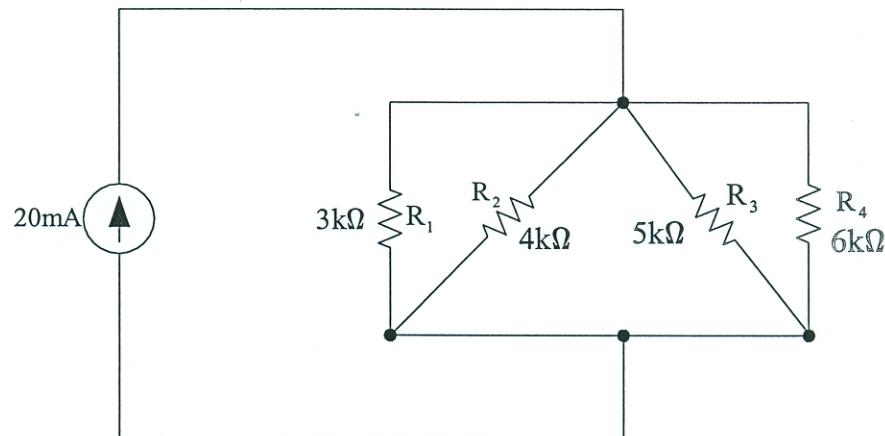

Rajah S2(a)/Figure Q2(a)

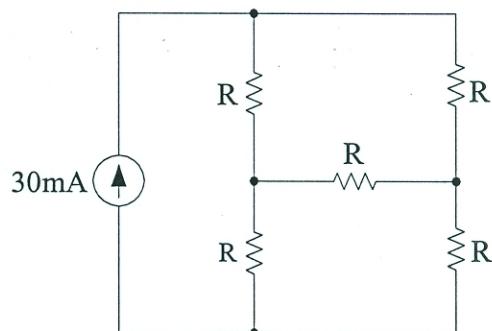


Rajah S2(b)/Figure Q2(b)

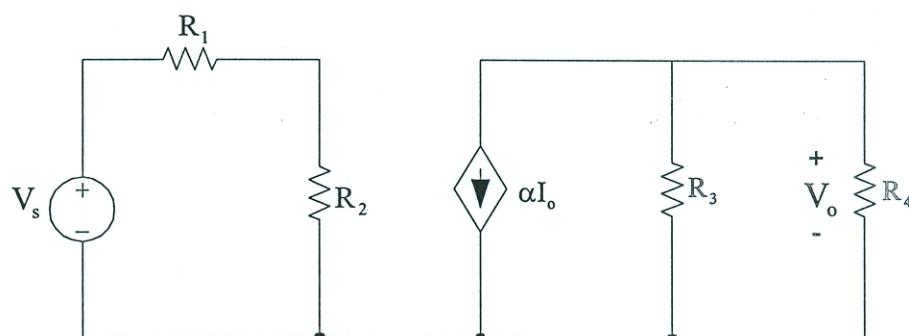


Rajah S2(c)/Figure Q2(c)

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI MATA PELAJARAN	: I/2004/05 : TEORI LITAR ELEKTRIK	KURSUS KOD MATA PELAJARAN	: 2 BK : BKE 2273/2033
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------

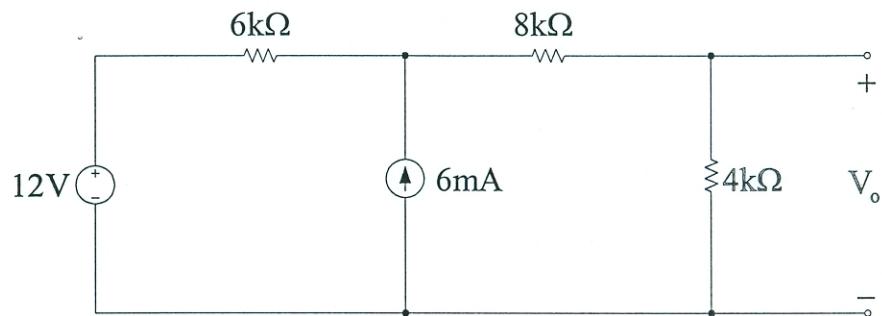


Rajah S3(a)/Figure Q3(a)

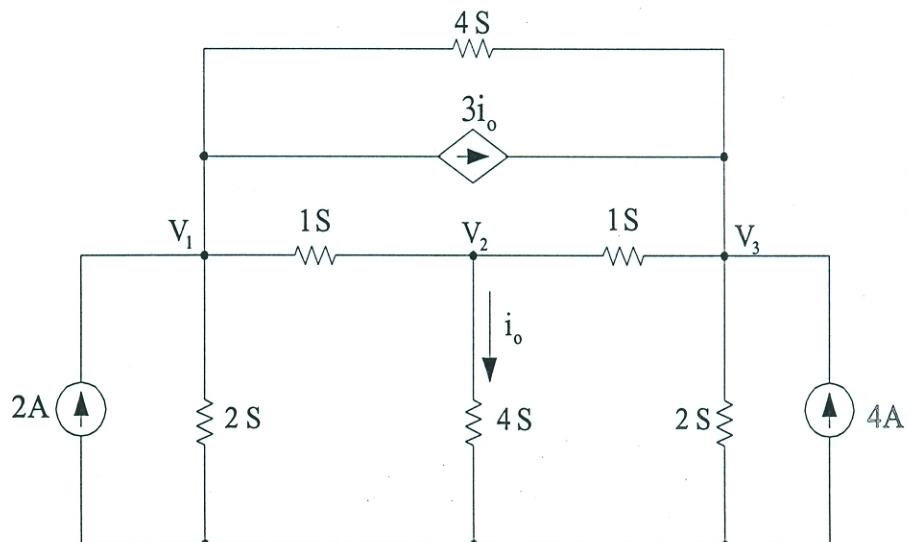


Rajah S3(b)/Figure Q3(b)

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI MATA PELAJARAN	: I/2004/05 : TEORI LITAR ELEKTRIK	KURSUS KOD MATA PELAJARAN	: 2 BK L : BKE 2273/2033
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

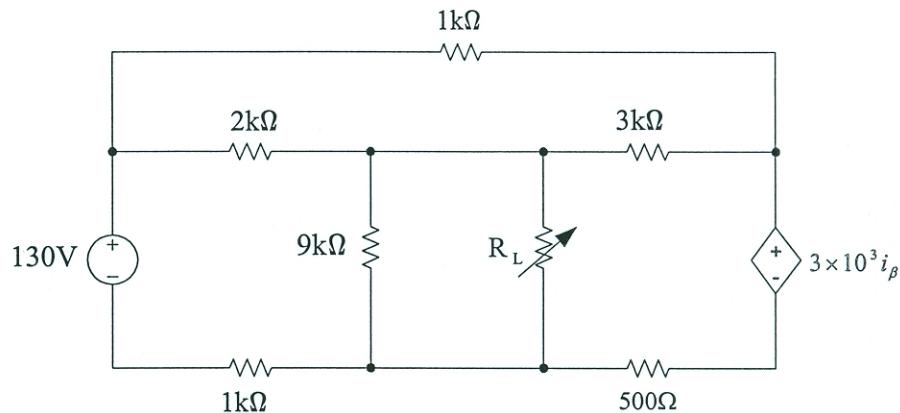


Rajah S4(a)/Figure Q4(a)

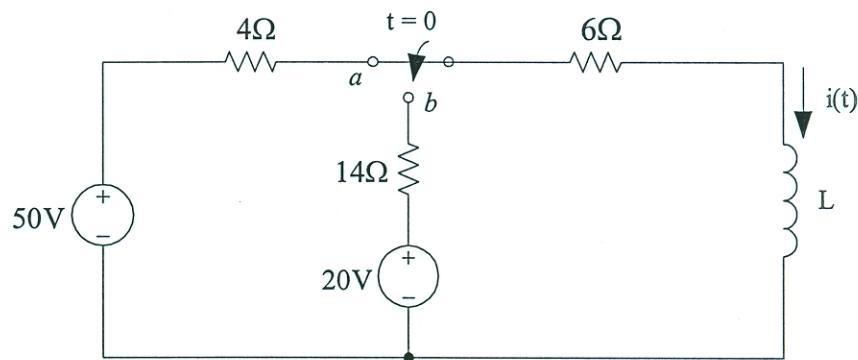


Rajah S4(b)/Figure Q4(b)

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI MATA PELAJARAN	: I/2004/05 : TEORI LITAR ELEKTRIK	KURSUS KOD MATA PELAJARAN	: 2 BK. : BKE 2273/2033
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------

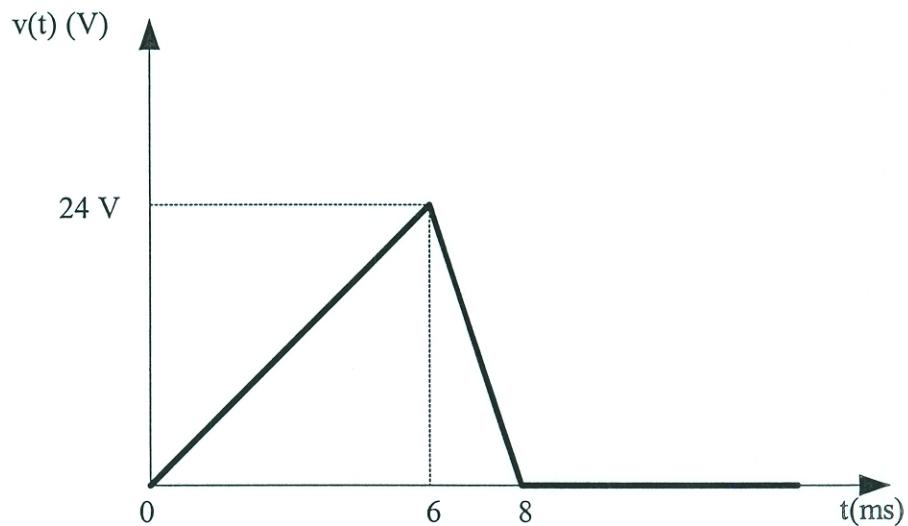

Rajah S5(a)/Figure Q5(a)

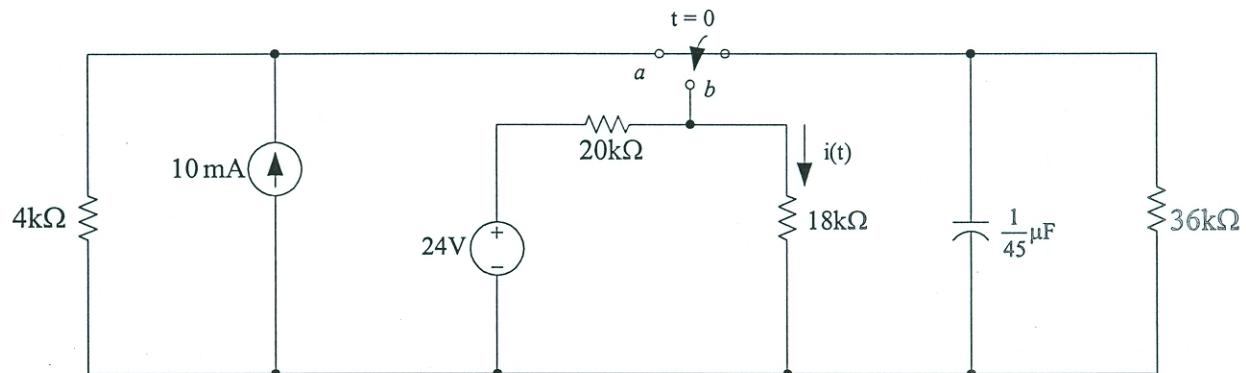

Rajah S5(b)/Figure Q5(b)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
MATA PELAJARAN


: I/2004/05
: TEORI LITAR ELEKTRIK

KURSUS
KOD MATA PELAJARAN

: 2 BK
: BKE 2273/2033

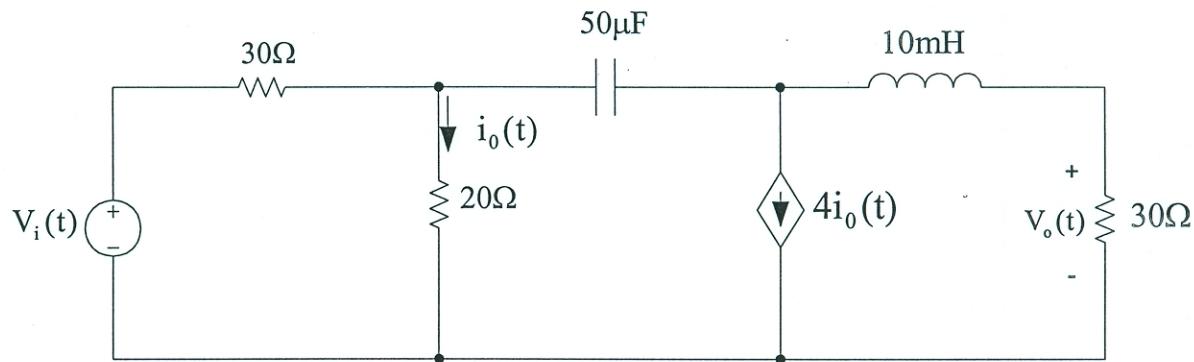

Rajah S6(a)/Figure Q6(a)

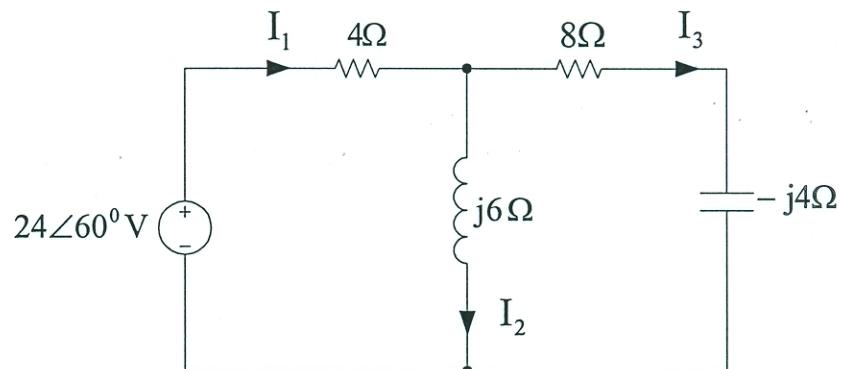

Rajah S6(b)/Figure Q6(b)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
MATA PELAJARAN


: I/2004/05
: TEORI LITAR ELEKTRIK

KURSUS
KOD MATA PELAJARAN


: 2 BK
: BKE 2273/2033

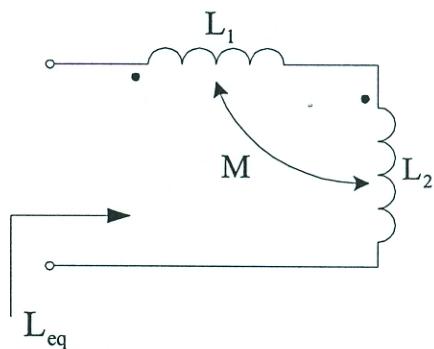

Rajah S7(a)/Figure Q7(a)

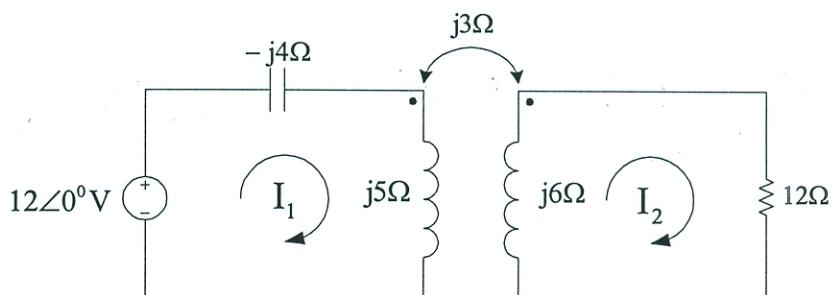

Rajah S7(b)/Figure Q7(b)

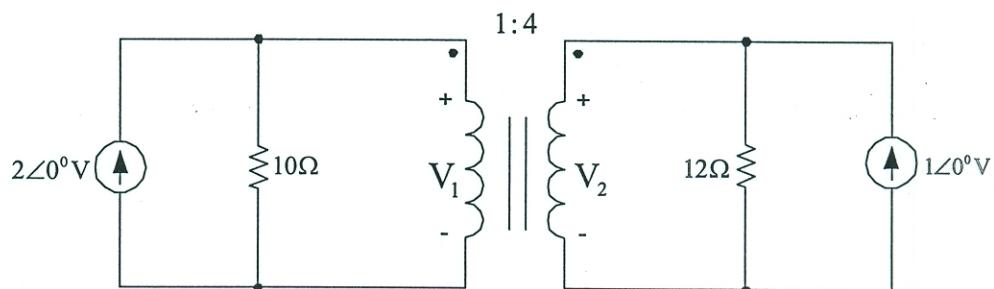

Rajah S7(c)/Figure Q7(c)