

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2014/2015**

NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD KURSUS	:	DAE 11003
PROGRAM	:	1 DAE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2014 / JANUARI 2015
JANGKA MASA	:	2 JAM 30 MINIT
ARAHAN	:	JAWAB EMPAT (4) SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMABELAS (15) MUKA SURAT

SULIT

SOALAN DALAM BAHASA MELAYU

- S1** (a) Namakan **dua (2)** bahan bukan konduktif. (2 markah)
- (b) Tentukan nilai rintangan untuk kod warna perintang yang berikut:
- (i) Oren, Ungu, Merah, Perak
 - (ii) Biru, Hitam, Merah, Emas
- (6 markah)
- (c) Dapatkan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh 20 C cas apabila voltan sebanyak 6 V di bekalkan ke dalam sistem. (3 markah)
- (d) Sebanyak 2 A arus mengalir di dalam litar dalam masa 10 ms . Tentukan bilangan elektron yang wujud dalam litar tersebut. (5 markah)
- (e) Dapatkan nilai kealiran untuk setiap nilai jumlah rintangan berikut:
- (i) Perintang 10Ω dan perintang 20Ω disambung secara selari.
 - (ii) Perintang 5Ω dan perintang 25Ω disambung secara sesiri.
- (6 markah)
- (f) Namakan parameter yang boleh diukur oleh alat-alat dibawah:
- (i) Meter Voltan
 - (ii) Meter Arus
 - (iii) Meter Ohm
- (3 markah)
- S2** (a) 3 biji bateri disambung secara sesiri di dalam litar menghasilkan arus sebanyak 10 mA . Setiap bateri mempunyai voltan sebanyak 4 V . Tentukan kuasa di dalam litar tersebut. (4 markah)
- (b) Arus yang mengalir di dalam satu elemen elektrik adalah 25 mA dan tenaga yang digunakan oleh elemen tersebut ialah 30 J dalam tempoh 5 minit . Tentukan voltan merintangi elemen tersebut. (4 markah)
- (c) Merujuk kepada **Rajah S2(c)**, binakan jadual dan lakarkan graf arus, I melawan voltan, V dan apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan graf tersebut? (Lakarkan untuk 10 tempat). (17 markah)

- S3**

 - (a) Tentukan nilai perintang R_5 , sekiranya jumlah rintangan litar pada **Rajah S3(a)** ialah $17.4 \text{ k}\Omega$.
(3 markah)
 - (b) Tentukan nilai V_{R1} , R_2 dan R_3 pada **Rajah S3(b)**.
(6 markah)
 - (c) Dapatkan nilai R_1 , R_2 and R_3 pada **Rajah S3(c)**.
(6 markah)
 - (d) Tentukan nilai arus pada setiap cabang pembahagi arus dengan merujuk kepada **Rajah S3(d)**.
(4 markah)
 - (e) Dengan merujuk kepada **Rajah S3(e)**. Kirakan jumlah rintangan diantara terminal A dan B.
(6 markah)

S4

 - (a) Arus sebanyak 5 A mengalir melalui dawai yang mempunyai 25 lilitan. Tentukan nilai berikut:
 - (i) Daya gerak magnet (d.g.m)
 - (ii) Engganan litar sekiranya terdapat fluks sebanyak $500 \mu\text{Wb}$.
 (5 markah)
 - (b) Dalam sesuatu medan magnet, terdapat luas keratan rentas sebanyak 0.5 m^2 dan fluks magnet sebanyak $2500 \mu\text{Wb}$. Kirakan ketumpatan fluks magnet.
(2 markah)
 - (c) Diberi galangan komplek $Z_1 = -7 + j10$ dan $Z_2 = 15 - j8$, dapatkan:
 - (i) $Z_1 Z_2$
 - (ii) $\frac{Z_2}{Z_1}$
 - (iii) $\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$
 (12 markah)
 - (d) Dengan merujuk kepada gelombang sinus pada **Rajah S4(d)**, tentukan nilai voltan setiap gelombang sinus ketika 90° yang merupakan titik rujukan pada satah garis melintang.
(6 markah)

- S5** (a) Tentukan nilai puncak-ke-puncak (V_{p-p}) dan tempoh (T) bagi setiap gelombang sinus seperti dalam **Rajah S5(a)** daripada paparan skrin digital osiloskop dan tetapan untuk volt / Div dan sec / Div seperti yang ditunjukkan di bawah skrin. (8 markah)
- (b) Selesaikan masalah berikut:
- (i) Kirakan nilai kearuhan saling (L_M) sekiranya diberi $k = 0.8$, $L_1 = 1.5\mu\text{H}$ dan $L_2 = 5 \mu\text{H}$.
 - (ii) Kirakan nilai pekali gandingan (k), sekiranya $L_M = 1 \mu\text{H}$, $L_1 = 7 \mu\text{H}$ dan $L_2 = 2.5 \mu\text{H}$. (6 markah)
- (c) Di dalam sesuatu litar, persamaan bekalan voltan ialah $V_s = 20 \sin(10^5 t + 45^\circ)$ V. Tentukan yang berikut:
- (i) Frekuensi sudut untuk voltan tersebut.
 - (ii) Frekuensi untuk voltan tersebut.
 - (iii) Tempoh untuk voltan tersebut. (6 markah)
- (d) Arus berbentuk sinus 8 mA dalam pmkd. Dapatkan nilai-nilai yang berikut:
- (i) Arus puncak, I_{puncak}
 - (ii) Arus purata, I_{purata}
 - (iii) Arus puncak ke puncak, $I_{puncak\ ke\ puncak}$ (5 markah)

- S6** (a) Tentukan nilai rintangan pantulan yang dilihat dari sumber bekalan pada **Rajah S6(a)**. Lukiskan litar setaranya. (5 markah)
- (b) Tentukan kuantiti berikut dengan merujuk kepada **Rajah S6(b)**:
- (i) Arus primer
 - (ii) Arus sekunder
 - (iii) Voltan sekunder
 - (iv) Kuasa pada beban (8 markah)

- (c) Satu pengubah mempunyai lilitan primer sebanyak 250 lilitan. Bagi memperolehi voltan keluaran sebanyak dua (2) kali ganda, tentukan bilangan lilitan sekunder. (2 markah)
- (d) Dengan merujuk kepada **Rajah S6(d)**, tentukan yang berikut:
(i) Daya kemagnetan (H).
(ii) Fluks magnet (Φ).
(iii) Ketumpatan fluks magnet (B). (10 markah)

SOALAN TAMAT

SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS

- Q1** (a) Name **two (2)** non-conductive materials. (2 marks)
- (b) Determine the resistance values for the following color code: (6 marks)
- (i) Orange, Purple, Red, Silver
 - (ii) Blue, Black, Red, Gold
- (c) Determine the energy available for 20 C of charge when 6 V is supplied to a system. (3 marks)
- (d) 2 A current flow through a circuit in 10 ms . Calculate the number of electrons that exist in the circuit. (5 marks)
- (e) Find the total conductance for each of the following resistances values: (6 marks)
- (i) 10Ω resistor and 20Ω resistor connected in parallel.
 - (ii) 5Ω resistor and 25Ω resistor connected in series.
- (f) Name the parameter that can be measured by the equipments below: (3 marks)
- (i) Voltmeter
 - (ii) Ammeter
 - (iii) Ohmmeter
- Q2** (a) 3 batteries which are connected in series produce 10 mA in the circuit. Each of the battery voltage is 4 V . Determine the power of the circuit. (4 marks)
- (b) Current flow into an electrical element is 25 mA and the energy that's being used by the element for 5 minutes is 30 J . Determine the voltage across the element. (4 marks)
- (c) Referring to the circuit in **Figure Q2(c)**, build a table and sketch a graph of current, I versus voltage, V and what is the conclusion that we can made from the graph. (Sketch for 10 points). (17 marks)

- Q3** (a) Determine the value of R_5 , if the total resistance in **Figure Q3(a)** is $17.4 \text{ k}\Omega$. (3 marks)
- (b) Determine the values of V_{R1} , R_2 and R_3 in **Figure Q3(b)**. (6 marks)
- (c) Find the values of R_1 , R_2 and R_3 in **Figure Q3(c)**. (6 marks)
- (d) Determine the current in each branch of the current dividers of **Figure Q3(d)**. (4 marks)
- (e) Referring to circuit in **Figure Q3(e)**, calculate the total resistance between terminals A and B. (6 marks)
-
- Q4** (a) There are 5A current through a wire with 25 turns. Determine the following:
- (i) Magnetomotive Force (mmf), Fm
 - (ii) Reluctance of the circuit if the magnetic flux is $500\mu\text{Wb}$. (5 marks)
- (b) In a certain magnetic field, the cross-sectional area is 5.0m^2 and the flux is $2500\mu\text{Wb}$. What is the flux density? (2 marks)
- (c) Given the complex impedances, $Z_1 = -7 + j10$ and $Z_2 = 15 - j8$, find:
- (i) Z_1Z_2
 - (ii) $\frac{Z_2}{Z_1}$
 - (iii) $\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ (12 marks)
- (d) Determine the instantaneous value at the 90° reference point on the horizontal axis for each voltage sine wave in **Figure Q4(d)**. (6 marks)

Q5 (a) Determine the peak-to-peak value (V_{p-p}) and period (T) of each sine wave in **Figure Q5(a)** from digital oscilloscope screen displays and the settings for volts/Div and sec/Div, which are indicated under the screens.

(8 marks)

(b) Complete the following questions:

- (i) Determine the mutual inductance (L_M) when $k = 0.8$, $L_1 = 1.5\mu\text{H}$ and $L_2 = 5 \mu\text{H}$.
- (ii) Determine the coefficient of coupling (k), when $L_M = 1 \mu\text{H}$, $L_1 = 7 \mu\text{H}$ and $L_2 = 2.5 \mu\text{H}$.

(6 marks)

(c) In the linear circuit, the voltage source is $V_s = 20 \sin(10^5 t + 45^\circ) \text{ V}$. Determine the followings:

- (i) Angular frequency of the voltage.
- (ii) Frequency of the source.
- (iii) Period of the voltage.

(6 marks)

(d) A sinusoidal current has an rms value of 8 mA. Determine the following values:

- (i) Peak Current, I_{peak}
- (ii) Average Current, $I_{average}$
- (iii) Peak to peak Current, $I_{peak to peak}$

(5 marks)

Q6 (a) Determine the reflected resistance as seen by the source in **Figure Q6(a)**. Draw the equivalent circuit.

(5 marks)

(b) Determine the following quantities by referring to **Figure Q6(b)**:

- (i) Primary current
- (ii) Secondary current
- (iii) Secondary voltage
- (iv) Power in load

(8 marks)

(c) A transformer has 250 turns in its primary winding. In order to double the output voltage, determine the required secondary winding turns.




(2 marks)



(d) Referring to **Figure Q6(d)**, determine the followings:



- (i) Magnetizing force (H)
- (ii) Mangetic flux (Φ)
- (iii) Magnetic flux density (B)


(10 marks)

END OF QUESTIONS

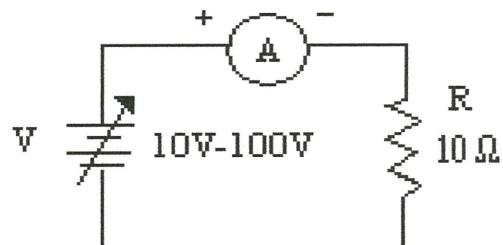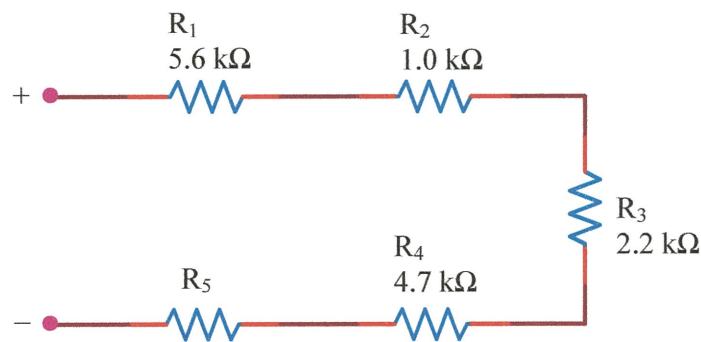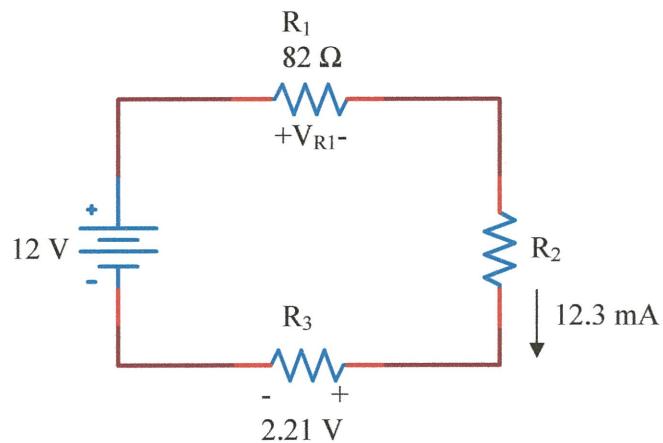
PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE 11003**RAJAH S2(c) / FIGURE Q2(c)****RAJAH S3(a) / FIGURE Q3(a)****RAJAH S3(b) / FIGURE Q3(b)**

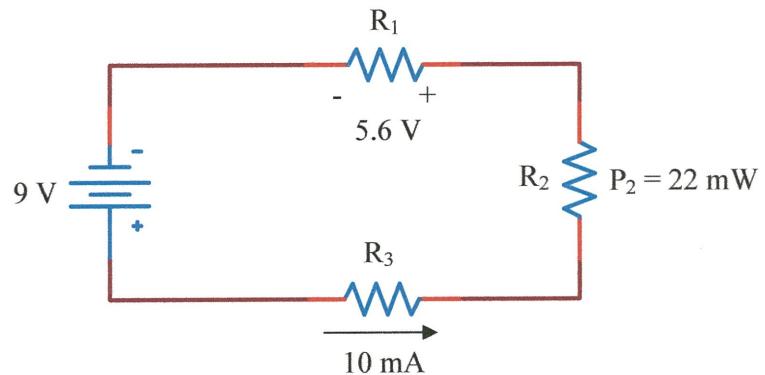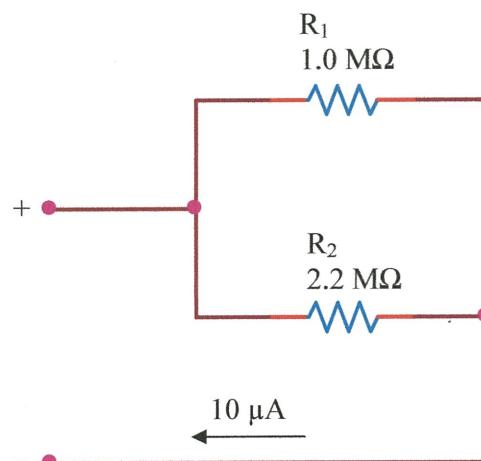PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE 11003**RAJAH S3(c) / FIGURE Q3(c)****RAJAH S3(d) / FIGURE Q3(d)**

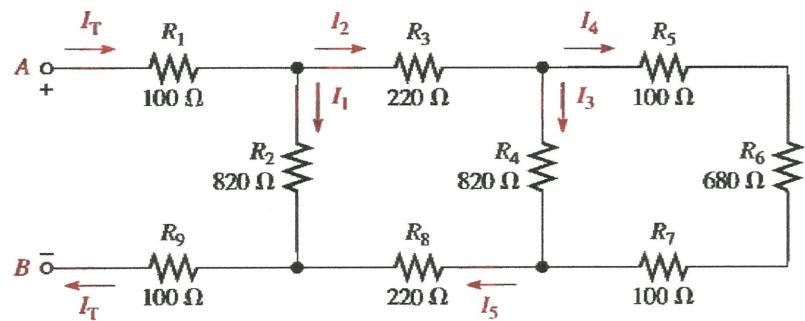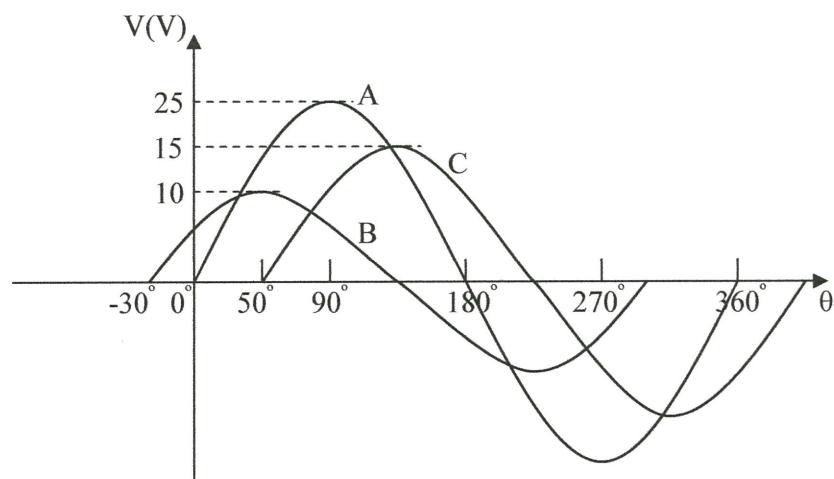
PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE11003**RAJAH S3(e) / FIGURE Q3(e)****RAJAH S4(d) / FIGURE Q4(d)**

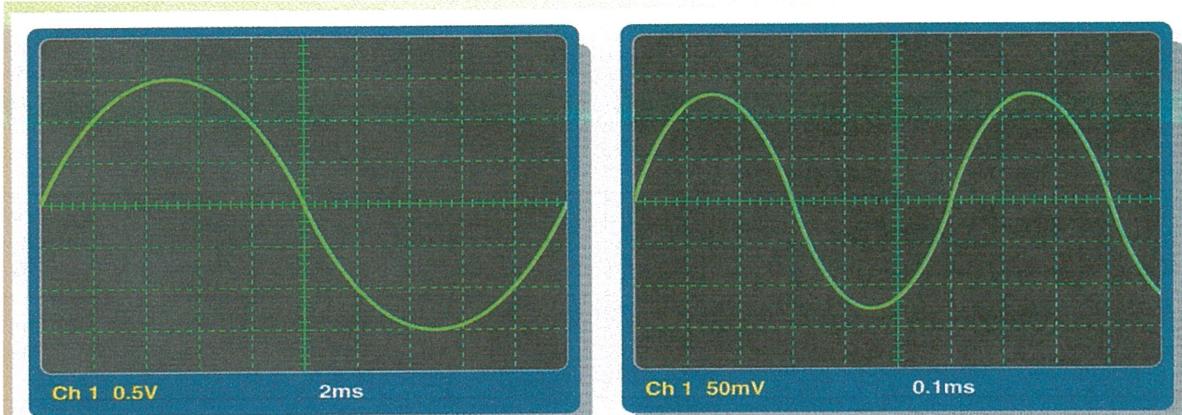PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE 11003


(a)

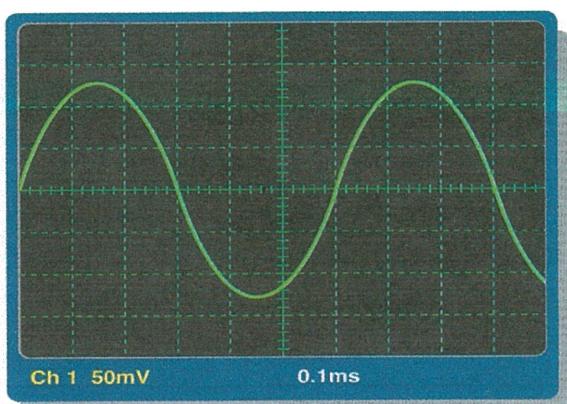

(b)


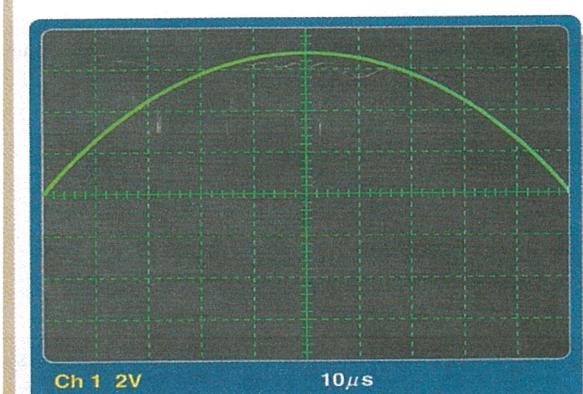



(c)

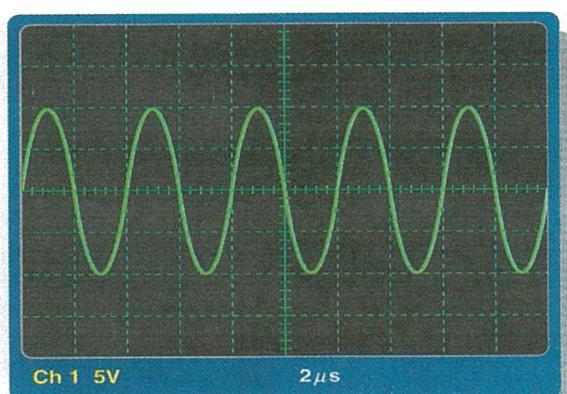

(d)

RAJAH S5(a) / FIGURE Q5(a)

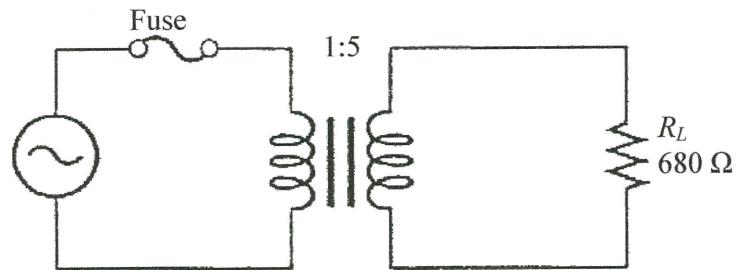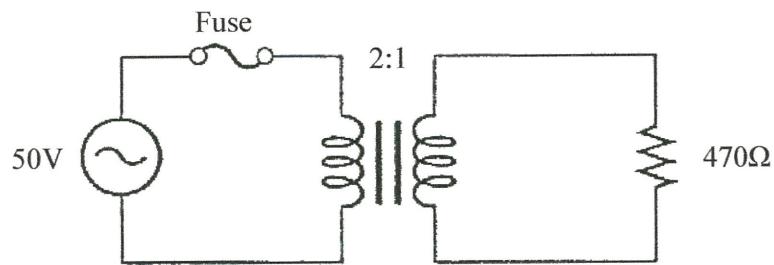PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE 11003**RAJAH S6(a) / FIGURE Q6(a)****RAJAH S6(b) / FIGURE Q6(b)**

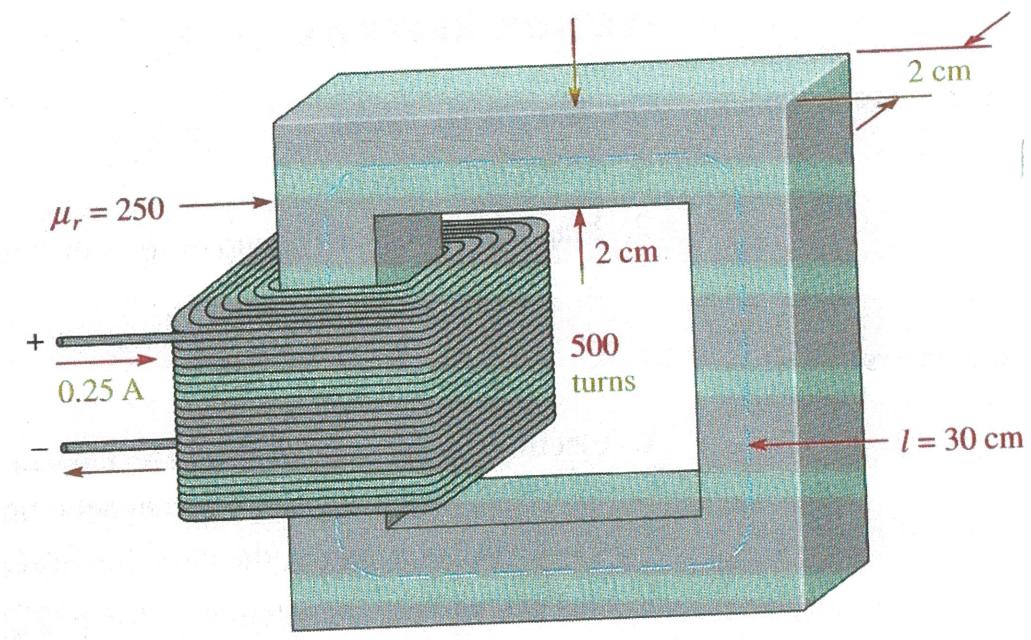PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER/SESI
KURSUS: I/2014/2015
: TEKNOLOGI ELEKTRIKPROGRAM
KOD KURSUS: 1 DAE
: DAE 11003**RAJAH S6(d) / FIGURE Q6(d)**