



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER II
SESI 2009/2010**

NAMA KURSUS	: ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KOD KURSUS	: DKE 3273
PROGRAM	: 3 DDX/DDT/DDM
TARIKH PEPERIKSAAN	: APRIL/MEI 2010
JANGKA MASA	: 3 JAM
ARAHAN	: JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA

SOALAN DALAM BAHASA MELAYU

- S1**
- (a) Bincangkan secara ringkas struktur sebuah atom. (5 markah)
 - (b) Kirakan jumlah cas yang mewakili satu juta elektron. (2 markah)
 - (c) Sekira terdapat 6.25×10^{15} elektron melepas satu titik dalam satu wayar pengalir setiap 10 s, kirakan:
 - (i) jumlah cas dalam Coulomb. (2 markah)
 - (ii) arus dalam Ampere. (2 markah)
 - (d) Kirakan rintangan satu wayar tembaga yang panjangnya 25 meter dan keratan rentasnya berdiameter 0.5 mm. ($\rho_{cu} = 1.724 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$). (5 markah)
 - (e) Takrifkan,
 - (i) Keberintangan. (2 markah)
 - (ii) Keberaliran. (2 markah)
- S2**
- (a) Takrifkan Hukum Ohm. (1 markah)
 - (b) Merujuk gambarajah S2(b),
 - (i) Sekiranya voltan bekalan dilaraskan pada sela 2 V, kirakan arus yang mengalir pada setiap sela voltan. (4 markah)
 - (ii) Plotkan hubungan arus dan voltan. (3 markah)
 - (c) Kirakan rintangan setara pada litar dalam gambarajah S2(c). (4 markah)
 - (d) Merujuk gambarajah S2(d), kirakan
 - (i) jumlah arus I_T . (2 markah)

- (ii) voltan jatuh pada R_3 .
(2 markah)
- (e) Takrifkan,
 (i) Hukum arus Kirchoff.
(1 markah)
 (iii) Hukum voltan Kirchoff.
(1 markah)
 (iv) Litar buka.
(1 markah)
 (v) Litar pintas.
(1 markah)
- S3**
- (a) Menggunakan kaedah arus cabang, kirakan arus setiap cabang dalam gambarajah S3(a).
(5 markah)
- (b) Merujuk gambarajah S3(b), tentukan arus gegelung.
(6 markah)
- (c) Suatu urat daya magnet Φ sebanyak $100 \mu\text{Wb}$ wujud pada luas permukaan 0.25 in^2 . Kirakan ketumpatan urat daya magnet (B) dalam Tesla.
(2 markah)
- (d) Satu gegelung 1000 lilitan di lilit pada satu teras toroid berdiameter 3 cm dialirkan arus sebanyak 500 mA. Kirakan keamatan fluk magnet, H .
(3 markah)
- (e) Suatu teras besi toroid yang mempunyai luas keratan 10 cm^2 dililit secara seragam sebanyak 1800 lilitan menghasilkan 0.5 mWb bila arus adalah 0.5 A. Kirakan daya gerak magnet (m.m.f) dan ketumpatan urat daya magnet, B.
(4 markah)
- S4**
- (a) Suatu besi lembut mempunyai ketelapan relatif sebanyak 550. Kirakan Keengganan sekiranya panjang adalah 7 cm dan luas keratan rentas adalah 15 cm^2 .
 $(\text{ketelapan ruang bebas} = 4\pi \times 10^7 \text{ Wb/A.t.m})$
(3 markah)
- (b) Bincangkan secara ringkas bagaimana arus electrik dapat dijanakan dalam medan magnet.
(2 markah)
- (c) Nyatakan faktor-faktor yang menentukan nilai arus yang dijanakan.
(3 markah)

- (d) Nyatakan sudut bagi gelombang sinus voltan arus ulang-alik
- (i) apabila ia mencapai nilai positif maksimum ?
(2 markah)
- (ii) apabila ia mencapai nilai negatif maksimum ?
(2 markah)
- (iii) apabila ia melintasi paksi sifar ?
(2 markah)
- (e) Suatu gelombang sinus mempunyai nilai puncak sebanyak 50 V, kirakan :
- (i) nilai puncak ke puncak.
(2 markah)
- (ii) nilai punca min kuasa dua.
(2 markah)
- (iii) nilai purata.
(2 markah)
- S5**
- (a) Empat pemuat disambungkan secara siri menghasilkan kem uatan setara C_{EQ} sebanyak 100nF . Jika $C_1 = 2C_2$, $C_3 = 3C_1$ dan $C_4 = 4C_1$, kirakan kem uatan C_4 .
(3 markah)
- (b) Nyatakan **TIGA (3)** cara untuk meningkatkan kem uatan satu pemuat.
(3 markah)
- (c) Merujuk gambarajah S5(c), kirakan nilai-nilai berikut:
- (i) arus puncak ke puncak yang melalui perintang R_1 .
(2 markah)
- (ii) voltan purata merentasi perintang R_2 .
(2 markah)
- (iii) voltan puncak merentasi perintang R_3 .
(2 markah)
- (iv) arus purata yang melalui perintang R_3 .
(2 markah)
- (d) Merujuk kepada Rajah S5(d), kirakan:
- (i) nilai arus pemuat (I_C).
(3 markah)

- (ii) nilai kemuatan (C).
(3 markah)
- S6** (a) Tentukan galangan primer Z_p untuk litar pengubah dalam gambarajah S6(a).
(2 markah)
- (b) Sebuah transformer dengan 1: 8 lilitan mempunyai voltan 120 V pada $8.2 \text{ k}\Omega$ beban sekunder. Kirakan:
 (i) arus sekunder (I_s).
(1 markah)
 (ii) arus primer (I_p).
(1 markah)
- (c) Merujuk gambarajah S6(c), kirakan:
 (i) kuasa primer (P_p).
(2 markah)
 (ii) kuasa sekunder (P_s).
(2 markah)
 (iii) kecekapan transformer
(2 markah)
- (d) Merujuk gambarajah S6(d), kirakan:
 (i) jumlah galangan (Z_T)
(2 markah)
 (ii) arus (I)
(2 markah)
 (iii) voltan merentasi perintang (V_R)
(2 markah)
 (iv) voltan merentasi peraruh (V_L)
(2 markah)
 (v) fasa galangan (θ_Z).
(2 markah)
 (vi) Buktikan jumlah voltan jatuh adalah sama dengan voltan bekalan.
(2 markah)

- S7 (a) Rajah S7(a) menunjukkan litar pincang pembahagi voltan untuk BJT transistor.
- (i) Kirakan voltan tapak (V_B), voltan pemancar (V_E), arus pemungut (I_C), voltan pemungut (V_C) dan voltan pemungut-pemancar (V_{CE}).
(5 markah)
- (ii) Kirakan arus pemungut tenu ($I_{C(sat)}$).
(2 markah)
- (iii) Kirakan voltan pemungut-pemancar potong ($V_{CE(off)}$).
(1 markah)
- (iv) Lakarkan garis beban arus terus (a.t.) untuk transistor berkenaan.
(4 markah)
- (b) Rajah S7(b) menunjukkan satu litar penerus gelombang penuh.
- (i) Lakarkan bentuk gelombang merintangi R_L .
(2 markah)
- (ii) Menggunakan penghampiran kedua sebuah diod, kirakan:
- voltan puncak (V_p).
(2 markah)
 - voltan arus terus (V_{dc}).
(2 markah)
 - arus beban (I_L).
(2 markah)

SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS

- Q1** (a) Briefly discuss the basic structure of an atom. (5 marks)
- (b) Calculate the total charge represented by one million electrons. (2 marks)
- (c) If there are 6.25×10^{15} electrons pass a given point in a wire conductor every 10 s, calculate the
- (i) total charge in Coulomb (C). (2 marks)
 - (ii) current in Ampere. (2 marks)
- (d) Calculate the resistance of a copper wire that has a 25 meter length and 0.5 mm diameter of the cross sectional area. ($\rho_{cu} = 1.724 \times 10^{-8} \Omega m$) (5 marks)
- (e) Define
- (i) resistivity. (2 marks)
 - (ii) conductivity. (2 marks)
- Q2** (a) Define Ohm's Law. (1 mark)
- (b) Refer to Figure Q2(b),
- (i) If the supply voltage varies at the step size of 2 V, calculate the current at every step. (4 marks)
 - (ii) Plot the relationship between current and voltage. (3 marks)
- (c) Calculate the equivalent resistance for the circuit in Figure Q2(c). (4 marks)
- (d) Refer to Figure Q2(d), calculate the
- (i) total current I_T . (2 marks)

(ii) voltage drop across R_3 .

(2 marks)

(e) Define

(i) Kirchoff current law.

(1 mark)

(ii) Kirchoff voltage law.

(1 mark)

(iii) Open-circuit.

(1 mark)

(iv) Short-circuit.

(1 mark)

Q3 (a) By applying branch current method, calculate branch current in Figure Q3(a).

(5 marks)

(b) Refer to Figure Q3(b), determine the mesh current.

(6 marks)

(c) A $100 \mu\text{Wb}$ of magnetic flux, Φ exists on a 0.25 in^2 surface area. Calculate the flux density B in Tesla.

(2 marks)

(d) A 1000-turns coil is wound on a toroid core has a 3 cm diameter draws a 500 mA current. Calculate the magnetic flux intensity, H .

(3 marks)

(e) An iron-core toroid has a cross sectional area of 10 cm^2 is uniformly wound with 1800-turns to produce 0.5 mWb when current is 0.5 A. Calculate the magnetomotive force (m.m.f) and magnetic flux density, B .

(4 marks)

Q4 (a) A soft iron has a relative permeability of 550. Calculate the reluctance if the length is 7 cm and the cross sectional area is 15 cm^2 . (*permeability of free-space = $4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A.t.m}$*).

(3 marks)

(b) Briefly discuss how an electric current can be induced in a magnetic field.

(2 marks)

(c) State the factors which determine the value of induced current.

(3 marks)

(d) State the angle of sine wave for Alternating Current (a.c) voltage.

- (i) When it reaches the maximum positive value. (2 marks)
- (i) When it reaches the maximum negative value. (2 marks)
- (ii) When it crosses at zero axis. (2 marks)
- (c) A sine wave has a 50 V peak value. Calculate the
- (i) peak to peak value. (2 marks)
- (ii) root mean square value. (2 marks)
- (iii) average value. (2 marks)
- Q5** (a) Four capacitors are connected in series resulting the equivalent capacitance of 100 nF. If $C_1 = 2C_2$, $C_3 = 3C_1$ and $C_4 = 4C_1$, calculate capacitance of C_4 . (3 marks)
- (b) State **THREE (3)** ways to increase the capacitance of a capacitor. (3 marks)
- (d) Refer to Figure Q5(c), calculate the following values.
- (i) peak-to-peak current flowing through R_1 . (2 marks)
- (ii) average voltage across R_2 . (2 marks)
- (iii) peak voltage across R_3 . (2 marks)
- (iv) average current flowing through R_3 . (2 marks)
- (d) Refer to Figure Q5(d), calculate the
- (i) capacitor current (I_C). (3 marks)
- (ii) capacitance (C). (3 marks)

- Q6**
- (a) Determine the primary impedance Z_P for transformer circuit in Figure Q6(a).
(2 marks)
 - (b) A 1:8 turn-ratio transformer induced a 120 V voltage at 8.2 k Ω secondary load. Calculate the
 - (i) secondary current (I_S).
(1 mark)
 - (ii) primary current (I_P).
(1 mark)
 - (c) Refer to Figure Q6(c), calculate the
 - (i) primary power (P_P).
(2 marks)
 - (ii) secondary power (P_S).
(2 marks)
 - (iii) transformer efficiency (η).
(2 marks)
 - (d) Refer to Figure Q6(d), calculate the
 - (i) total impedances (Z_T).
(2 marks)
 - (ii) current (I).
(2 marks)
 - (iii) voltage across resistor (V_R).
(2 marks)
 - (iv) voltage across inductor (V_L).
(2 marks)
 - (v) Phase for impedance (θ_Z).
(2 marks)
 - (vi) Prove the total voltage drop is equal to supply voltage.
(2 marks)

- Q7** (a) Figure Q7(a) shows a voltage-divider biasing circuit for BJT transistor.
- (i) Calculate base voltage (V_B), emitter voltage (V_E), collector current (I_C), collector voltage (V_C) and collector-emitter voltage (V_{CE}).
(5 marks)
- (ii) Calculate saturated collector current, ($I_{C(sat)}$).
(2 marks)
- (iii) Calculate Cut-off voltage ($V_{CE(off)}$).
(1 marks)
- (iv) Draw the DC load line for the transistor circuit
(4 marks)
- (b) Figure Q7(b) shows a full-wave rectifier circuit.
- (i) Sketch the waveform across R_L .
(2 marks)
- (ii) By applying diode second approximation, calculate the
- peak voltage (V_P).
(2 marks)
 - D.C. voltage (V_{dc}).
(2 marks)
 - load current (I_L).
(2 marks)



PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
NAMA KURSUS

: SEMESTER II/ 2009/10
: ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK



PROGRAM
KOD KURSUS

: 2 DDX/DDT/DDM
: DKE 3273

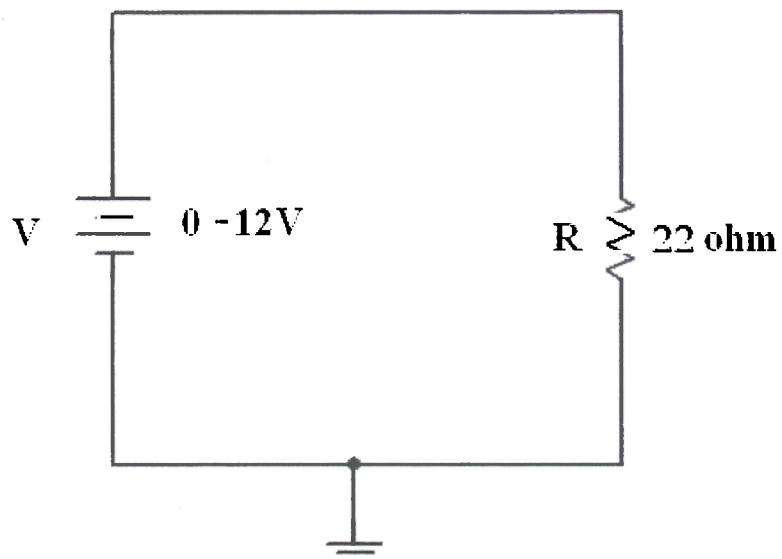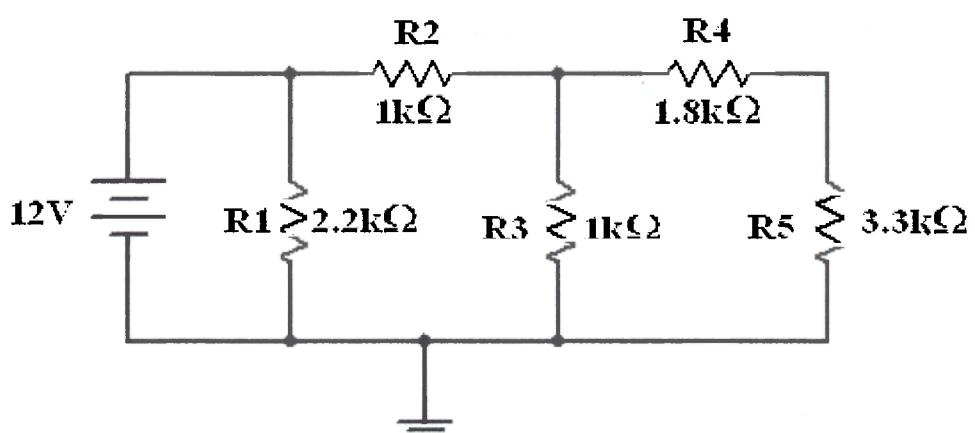**Rajah S2(b) / Figure Q2(b)****Rajah S2(c) / Figure Q2(c)**

PEPERIKSAAN AKHIR



SEMESTER/SESI	:	SEMESTER II/ 2009/10	PROGRAM	:	2 DDX/DDT/DDM
NAMA KURSUS	:	ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK	KOD KURSUS	:	DKE 3273

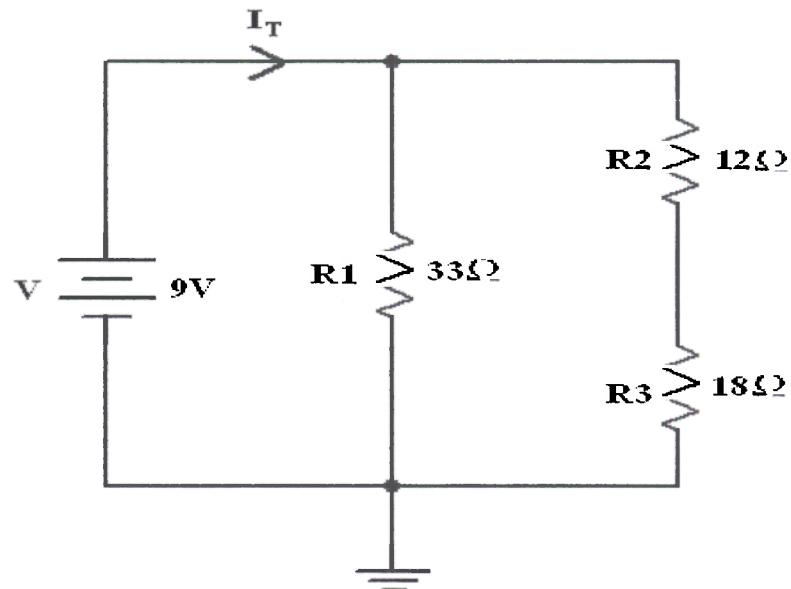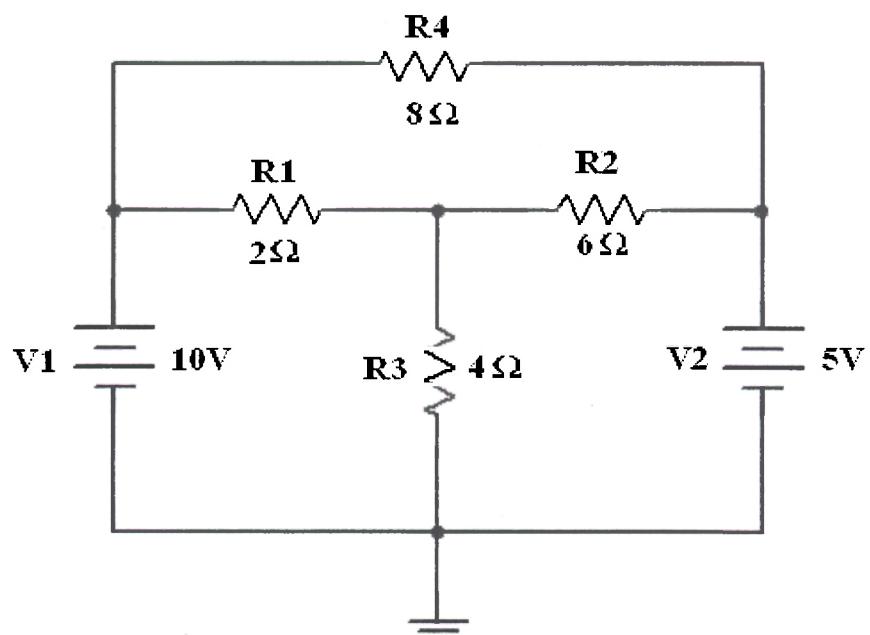**Rajah S2(d) / Figure Q2(d)****Rajah S3(a) / Figure Q3(a)**

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI : SEMESTER II/ 2009/10
 NAMA KURSUS : ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK

PROGRAM : 2 DDX/DDT/DDM
 KOD KURSUS : DKE 3273

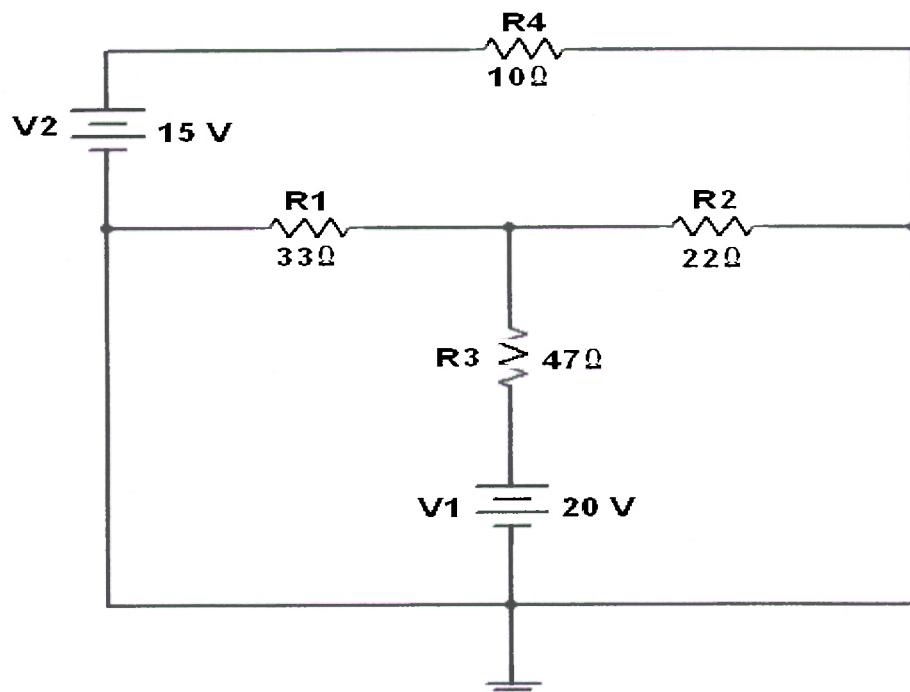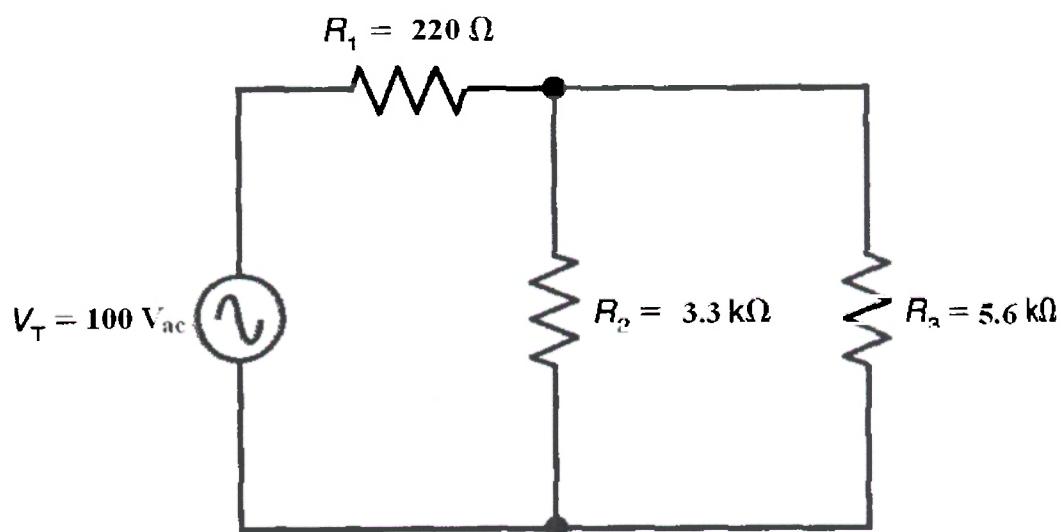**Rajah S3(b) / Figure Q3(b)****Rajah S5(c) / Figure Q5(c)**


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
NAMA KURSUS


: SEMESTER II/ 2009/10
: ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK

PROGRAM
KOD KURSUS

: 2 DDX/DDT/DDM
: DKE 3273

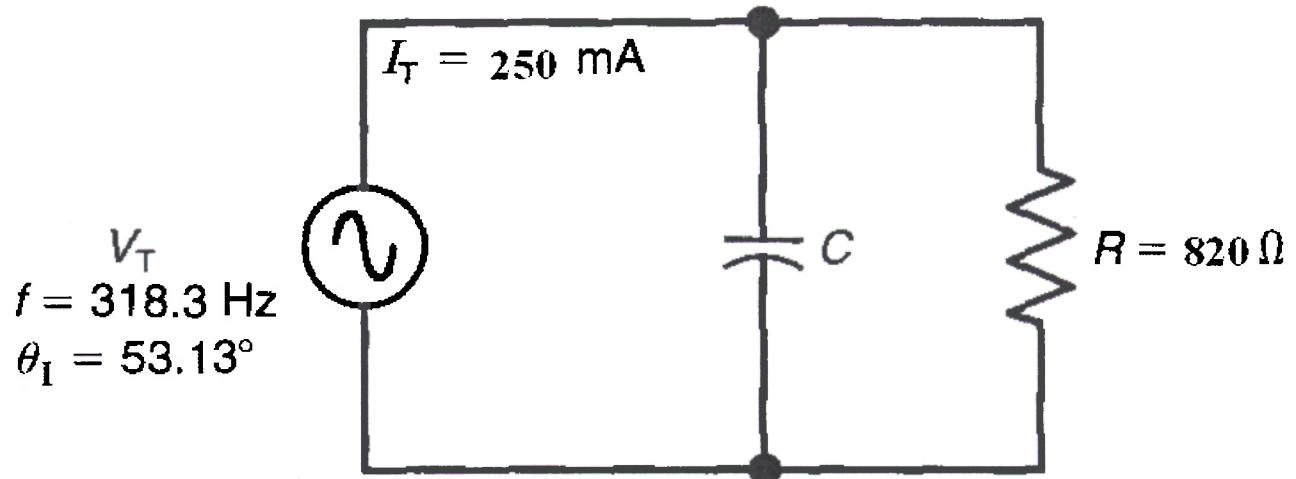

Rajah S5(d) / Figure Q5(d)

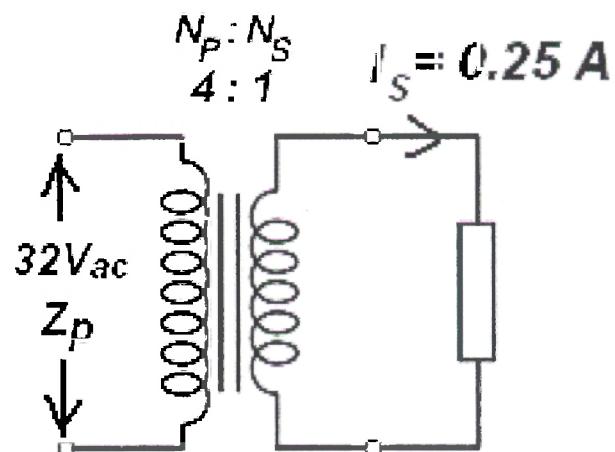

Rajah S6(a) / Figure Q6(a)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
NAMA KURSUS


: SEMESTER II/ 2009/10
: ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK

PROGRAM
KOD KURSUS

: 2 DDX/DDT/DDM
: DKE 3273

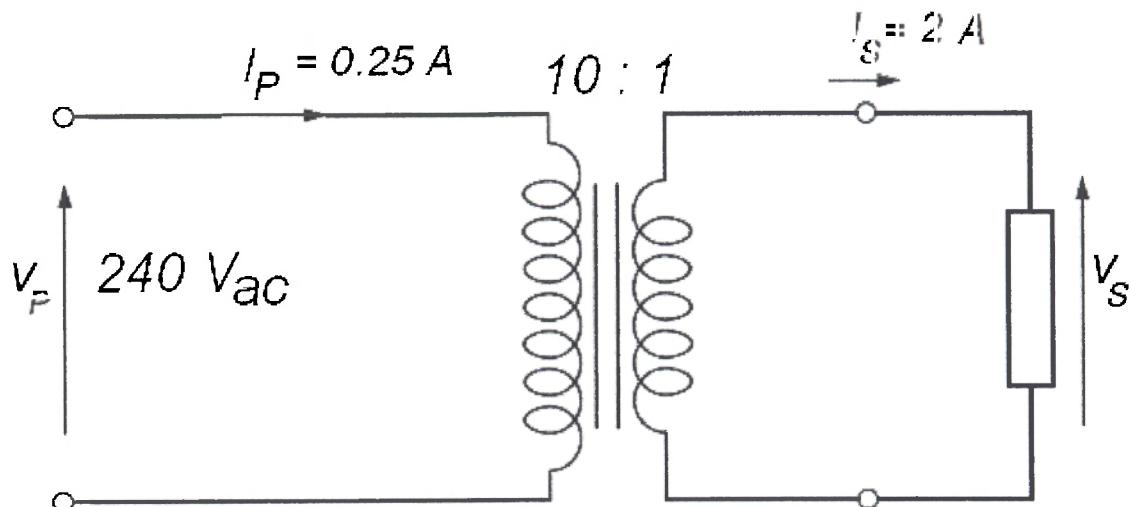

Rajah S6(c) / Figure Q6(c)

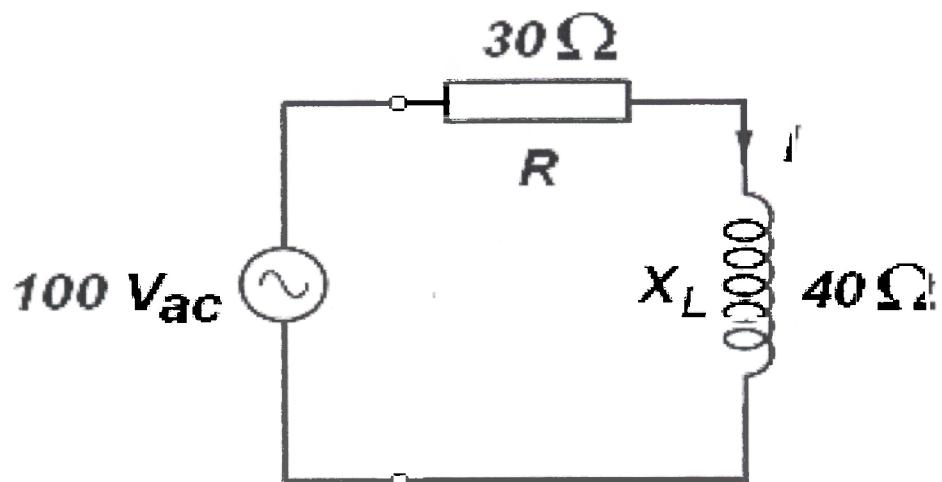

Rajah S6(d) / Figure Q6(d)


PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI
NAMA KURSUS


: SEMESTER II/ 2009/10
: ASAS ELEKTRIK & ELEKTRONIK

PROGRAM
KOD KURSUS

: 2 DDX/DDT/DDM
: DKE 3273

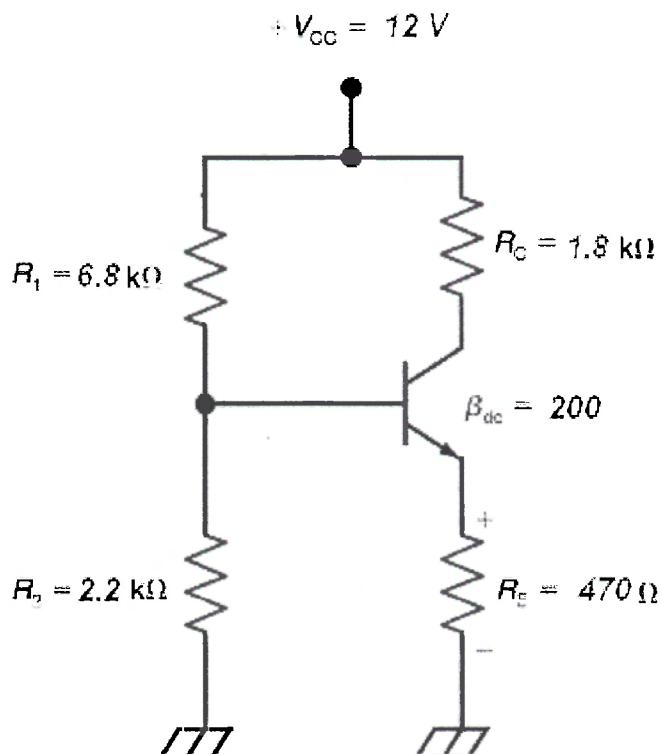

Rajah S7(a) / Figure Q7(a)

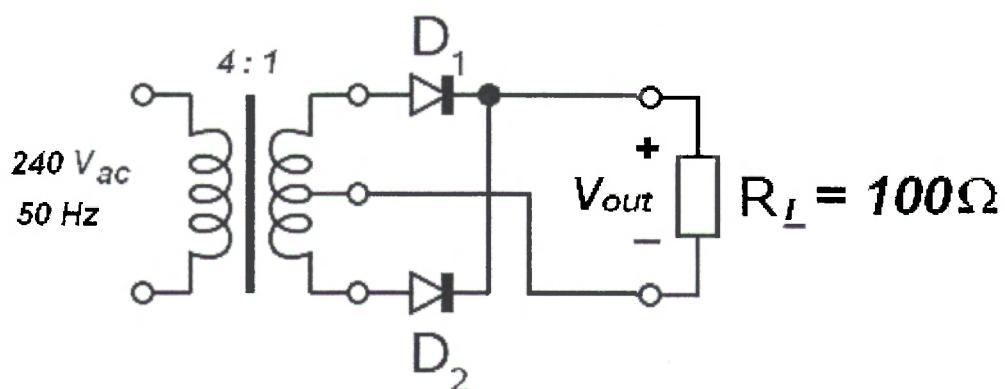

Rajah S7(b) / Figure Q7(b)