

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2011/2012

NAMA KURSUS	:	ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KOD KURSUS	:	DKE 3273
PROGRAM	:	3 DDM / DDT
TARIKH PEPERIKSAAN	:	MAC 2012
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA (5) SOALAN DARIPADA TUJUH (7) SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI TIGA BELAS (13) MUKA SURAT

SULIT

SOALAN DI DALAM BAHASA MELAYU

S1 Berdasarkan **RAJAH S1**, tunjukkan pengiraan untuk mendapatkan nilai;

- (a) Jumlah rintangan, R_T (4 markah)
- (b) Kejatuhan voltan melalui perintang R_2 (V_{R2}), perintang R_4 (V_{R4}), perintang R_5 (V_{R5}), perintang R_6 (V_{R6}) dan perintang R_7 (V_{R7}). (8 markah)
- (c) Arus yang mengalir melalui perintang R_2 (I_{R2}), perintang R_4 (I_{R4}), perintang R_5 (I_{R5}), perintang R_6 (V_{R6}) dan perintang R_7 (I_{R7}) (8 markah)

S2 Berdasarkan **RAJAH S2**. Diberikan $V_A = 58V$, $V_B = 10V$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, dan $R_3 = 2\Omega$. Dengan menggunakan kaedah analisa voltan node;

- (a) Carikan I_1 dan I_2 . (12 markah)
- (b) Carikan kejatuhan voltan dalam R_1 , R_2 , R_3 . (8 markah)

S3 Berdasarkan **RAJAH S3**, tentukan;

- (a) Jumlah kapasitor, C_{EQ} (4 markah)
- (b) Cas yang disimpan dalam setiap kapasitor C_1 , (Q_{C1}), C_3 (Q_{C3}), C_4 (Q_{C4}) dan C_6 (Q_{C6}) (6 markah)
- (c) Voltan melalui setiap kapasitor C_1 , (Q_{C1}), C_3 (Q_{C3}), C_4 (Q_{C4}) dan C_6 (Q_{C6}) (6 markah)
- (d) Jumlah cas, Q_T yang disimpan dari jumlah kapasitor, C_{EQ} (4 markah)

S4 Berdasarkan **RAJAH S4**, reka bentuk beban voltan agihan dengan mencari nilai;

- (a) Perintang, R_1 (5 markah)
- (b) Perintang, R_2 (5 markah)
- (c) Perintang, R_3 (5 markah)
- (d) Kuasa yang dihilangkan pada perintang, R_1 , R_2 dan R_3 (P_{R1} , P_{R2} dan P_{R3}) (5 markah)

- S5** (a) Tentukan kod warna perintang dengan menggunakan 5-band kod warna bagi setiap nilai dibawah:

(i) $257M\Omega \text{ +/- } 1.285\Omega$
(ii) $4.62k\Omega \text{ +/- } 11.55 \Omega$

(5 markah)

(b) Berdasarkan **RAJAH S5(b)**, dua perintang disambungkan secara selari kepada sumber voltan 12V. Tentukan arus maksimum dan arus minimum pada setiap resistor jika kod warna pada perintang tersebut adalah;

i) $R_1 = \text{MERAH, MERAH, MERAH, EMAS}$
ii) $R_2 = \text{KUNING, UNGU, PERANG, GANGSA}$

(8 markah)

(c) Berdasarkan **RAJAH S5(c)**, gunakan Hukum Kirchoff untuk mengira magnitud dan arah pergerakan arus melalui kesemua perintang dalam litar ini ($I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4}, I_{R6}, I_{R7}$, dan I_{R8}).

(7 markah)

S6 Berdasarkan **RAJAH S6**, kirakan;

(a) Voltan sekunder, V_s

(b) Arus sekunder, I_s

(c) Kuasa sekunder, P_s

(d) Kuasa primer, P_p

(e) Arus primer, I_p

S7 (a) Carikan medan intensiti pada;

i) Berdasarkan **RAJAH S7(a)**, 40 lilitan dan 10 cm panjang gegelung dengan 3 A arus mengalir melaluinya.

(5 markah)

ii) Berdasarkan **RAJAH S7(b)**, 40 lilitan dan 20 cm panjang gegelung dengan 3 A arus mengalir melaluinya.

(5 markah)

iii) Berdasarkan **RAJAH S7(c)**, 40 lilitan dan 10 cm panjang gegelung dengan 3 A arus mengalir melaluinya dan dililit pada rod besi sepanjang 20 cm.

(5 markah)

(b) Kirakan ketumpatan fluk dalam unit tesla apabila terdapat fluk, Φ , sebanyak $600\mu\text{Wb}$ dalam keluasan kawasan 0.0003 m^2 .

(5 markah)

SOALAN DI DALAM BAHASA INGGERIS

Q1 Refer to **FIGURE Q1**, show all the calculation to find the value for;

- (a) Total resistance R_T (4 marks)
- (b) The voltage drop across resistance R_2 (V_{R2}), resistance R_4 (V_{R4}), resistance R_5 (V_{R5}), resistance R_6 (V_{R6}) and resistance R_7 (V_{R7}) (8 marks)
- (c) The current flow through resistance R_2 (I_{R2}), resistance R_4 (I_{R4}), resistance R_5 (I_{R5}), resistance R_6 (I_{R6}) and resistance R_7 (I_{R7}) (8 marks)

Q2 Refer to **FIGURE Q2**. Given $V_A = 58V$, $V_B = 10V$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, and $R_3 = 2\Omega$. By using node-voltage analysis method:

- (a) Find I_1 and I_2 (12 marks)
- (b) Find voltage drop in R_1 , R_2 , R_3 . (8 marks)

Q3 Refer to **FIGURE Q3**, determine;

- (a) Total equivalent capacitance, C_{EQ} (4 marks)
- (b) The charge stored each capacitor C_1 , (Q_{C1}), C_3 (Q_{C3}), C_4 (Q_{C4}) and C_6 (Q_{C6}) (6 marks)
- (c) The voltage across each capacitor C_1 , (Q_{C1}), C_3 (Q_{C3}), C_4 (Q_{C4}) and C_6 (Q_{C6}) (6 marks)
- (d) The total charge, Q_T stored by the equivalent capacitor, C_{EQ} (4 marks)

Q4 Refer to **FIGURE Q4**, design the loaded voltage divider by finding the value of:


- (a) The resistance, R_1 (5 marks)
- (b) The resistance, R_2 (5 marks)
- (c) The resistance, R_3 (5 marks)
- (d) Power dissipated at resistor R_1 , R_2 and R_3 , (P_{R1} , P_{R2} and P_{R3}) (5 marks)

- Q5** (a) Determine the resistor color coding by using Five-Band Color Code for each value below:
- i) $257M\Omega \pm 1.285 M\Omega$
 - ii) $4.62k\Omega \pm 11.55 \Omega$
- (5 marks)
- (b) Refer to **FIGURE Q5(b)**, two resistor is connected parallel to the voltage source 12V. Determine the maximum current and minimum current at each of the resistor if the color coding for the resistor is:
- i) $R_1 = \text{RED, RED, RED, GOLD}$
 - ii) $R_2 = \text{YELLOW, VIOLET, BROWN, SILVER}$
- (8 marks)
- (c) Refer to **FIGURE Q5(c)**, Use Kirchhoff's Current Law to calculate the magnitudes and directions of currents through all resistors in this circuit ($I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4}, I_{R6}, I_{R7}$, and I_{R8}).
- (7 marks)
- Q6** Refer to **FIGURE Q6**, calculate;
- (a) The secondary voltage , V_s (4 marks)
 - (b) The secondary current, I_s (4 marks)
 - (c) The secondary power, P_s (4 marks)
 - (d) The primary power, P_p (4 marks)
 - (e) The primary current, I_p (4 marks)
- Q7** (a) Find the field intensity for:
- i) Refer to figure Q7(a), 40-turn and 10-cm long coil with 3 A current flowing in it. (5 marks)
 - ii) Refer to figure Q7(b), 40-turn and 20-cm long coil with 3 A current flowing in it. (5 marks)
 - iii) Refer to figure Q7(c), 40-turn and length of coil is 10 cm and 3 A current flowing and wound around an iron core that is 20 cm long. (5 marks)
- (b) Calculate the flux density in teslas when there exists a flux of $600\mu\text{Wb}$ through an area of 0.0003 m^2 ? (5 marks)

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**

SEMESTER / SESI : SEM 2 / 2011/2012
SEMESTER / SESSION :
KURSUS : ASAS ELEKTRIK DAN
COURSE : ELEKTRONIK

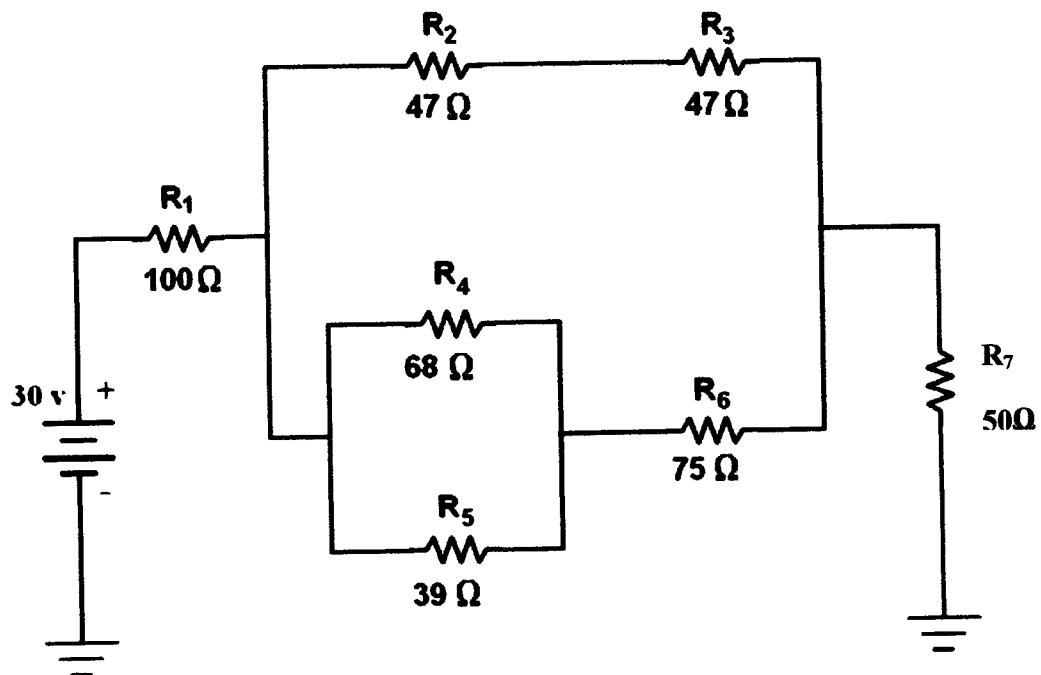PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
PROGRAMME :
KOD KURSUS : DKE3273
COURSE CODE




RAJAH S1 / FIGURE Q1

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**

SEMESTER / SESI : SEM 2 / 2011/2012
SEMESTER / SESSION : ASAS ELEKTRIK DAN
KURSUS COURSE : ELEKTRONIK

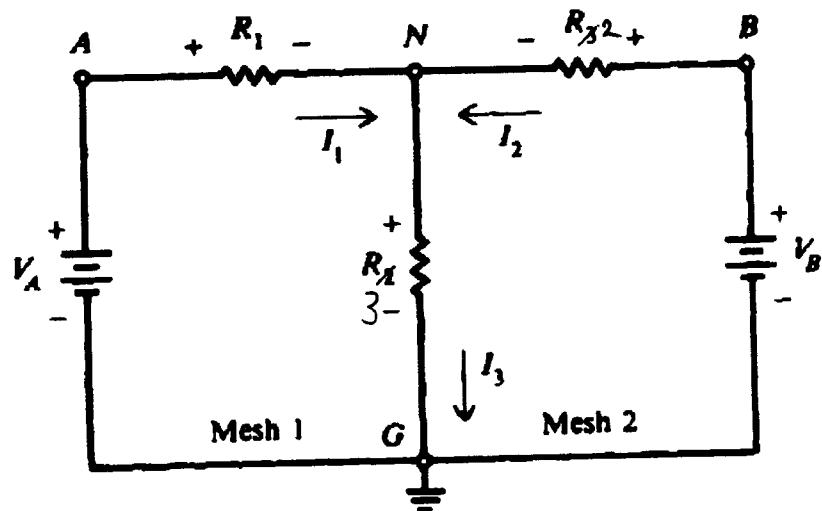PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
PROGRAMME :
KOD KURSUS : DKE3273
COURSE CODE




RAJAH S2 / FIGURE Q2

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**

SEMESTER / SESI	: SEM 2 / 2011/2012	PROGRAM	: 3 DDM / 3DDT
SEMESTER / SESSION		PROGRAMME	
KURSUS	: ASAS ELEKTRIK DAN	KOD KURSUS :	DKE3273
COURSE	ELEKTRONIK	COURSE CODE	

$$C_1 = 0.04 \mu\text{F}$$

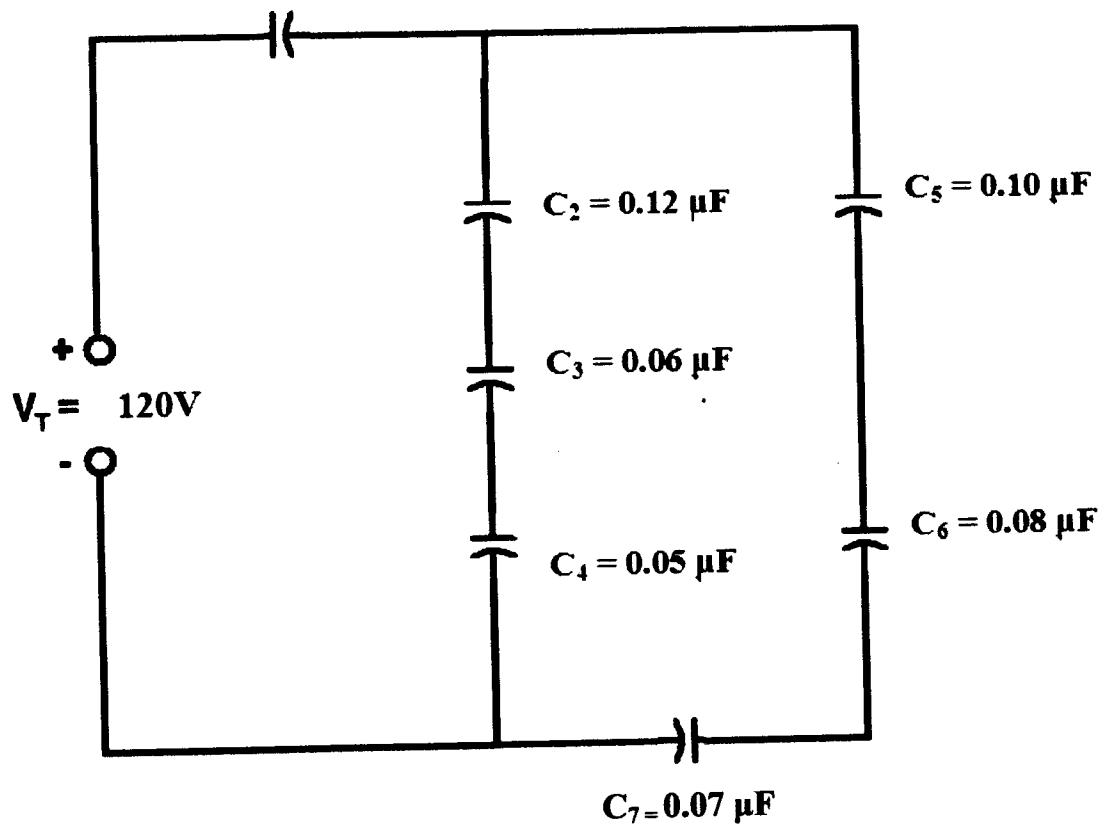


RAJAH S3 / FIGURE Q3

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**

SEMESTER / SESI : SEM 2 / 2011/2012
SEMESTER / SESSION
KURSUS : ASAS ELEKTRIK DAN
COURSE ELEKTRONIK

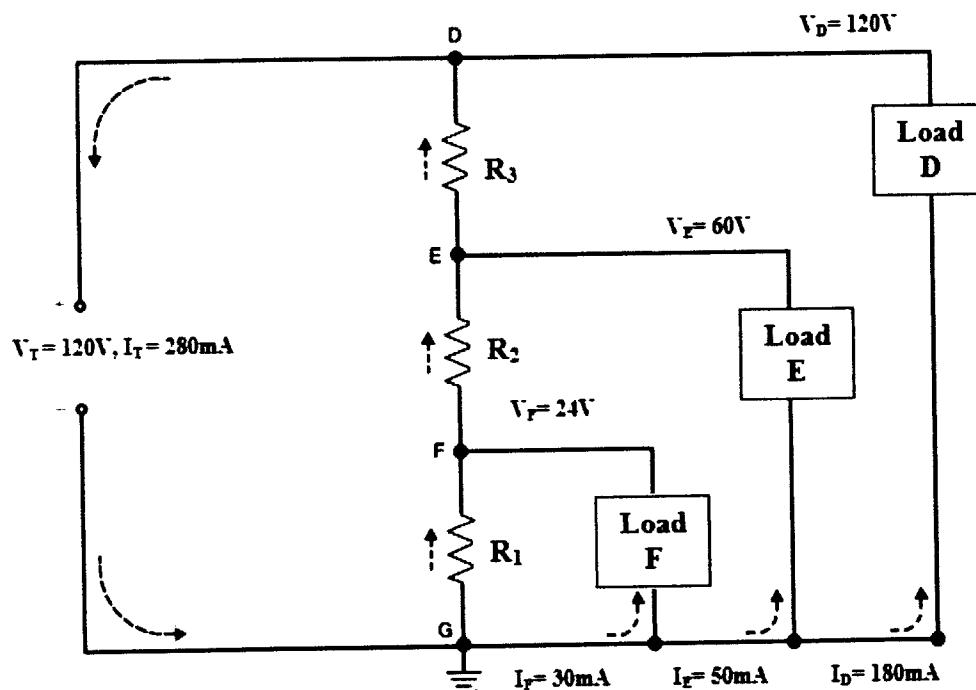PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
PROGRAMME
KOD KURSUS : DKE3273
COURSE CODE




RAJAH S4 / FIGURE Q4

PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION


SEMESTER / SESI
SEMESTER / SESSION
KURSUS
COURSE

: SEM 2 / 2011/2012
: ASAS ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK

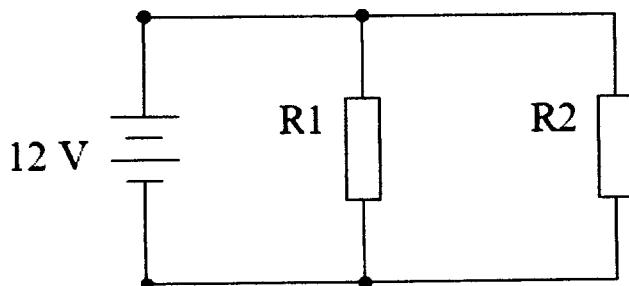PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
PROGRAMME
KOD KURSUS : DKE3273
COURSE CODE




RAJAH S5(b) / FIGURE Q5(b)

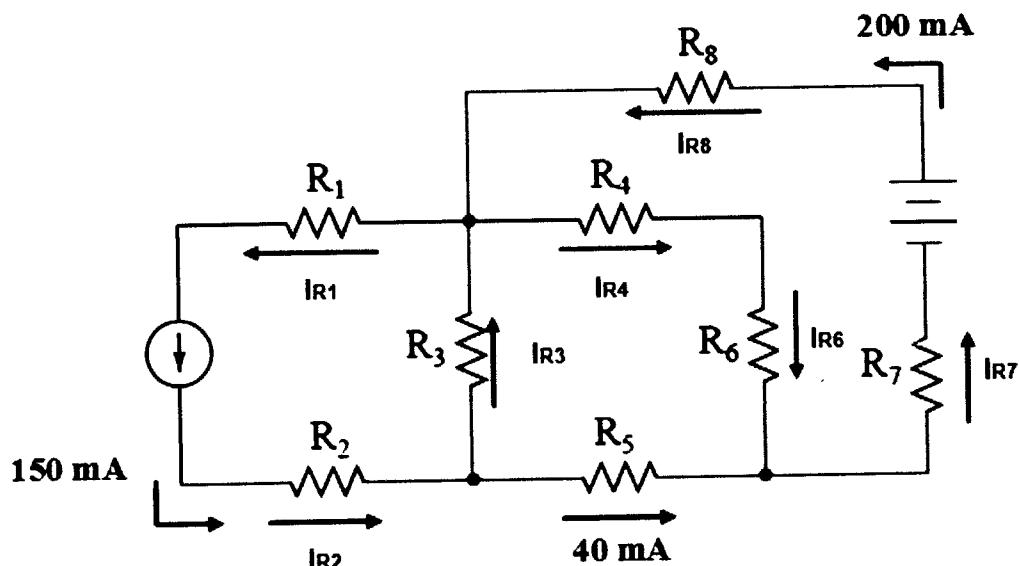

RAJAH S5(c) / FIGURE Q5(c)

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**

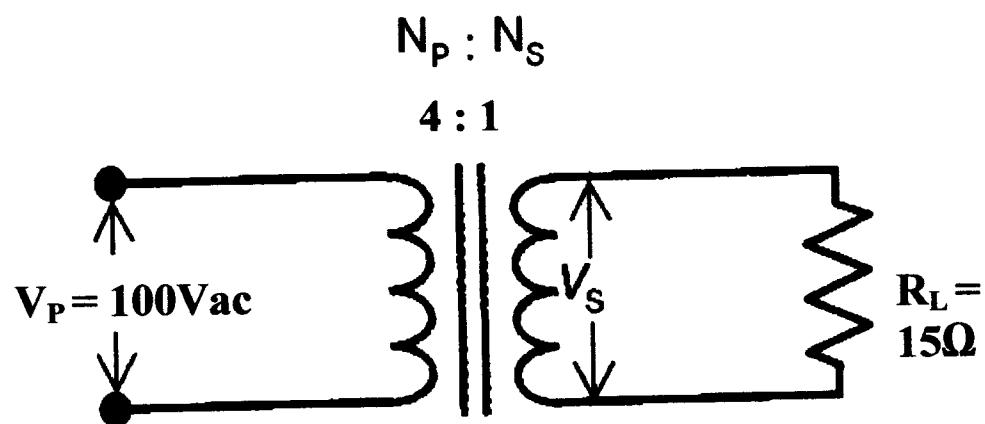SEMESTER / SESI : SEM 2 / 2011/2012 PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
SEMESTER / SESSION : ASAS ELEKTRIK DAN PROGRAMME :
KURSUS ELEKTRONIK KOD KURSUS : DKE3273
COURSE COURSE CODE




RAJAH S6 / FIGURE Q6

**PEPERIKSAAN AKHIR
FINAL EXAMINATION**


SEMESTER / SESI
SEMESTER / SESSION
KURSUS
COURSE

: SEM 2 / 2011/2012
: ASAS ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK

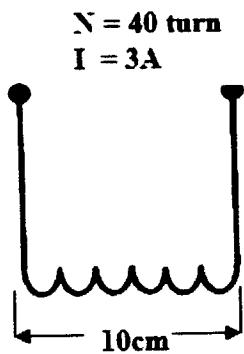
PROGRAM : 3 DDM / 3DDT
PROGRAMME
KOD KURSUS : DKE3273
COURSE CODE



RAJAH S7(a) / FIGURE S7(a)

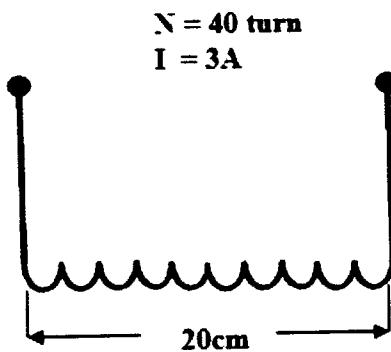

RAJAH S7(b) / FIGURE S7(b)

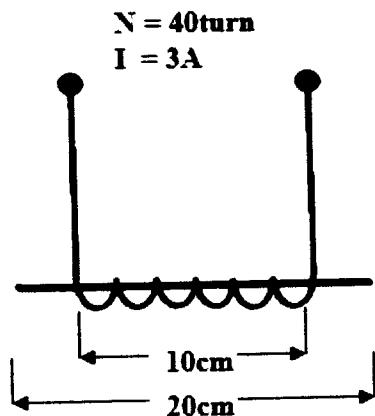

RAJAH S7(c) / FIGURE S7(c)

References :

Band Color	Digit	Multiplier	Tolerance
Black	0	1	---
Brown	1	10	$\pm 1\%$
Red	2	100	$\pm 2\%$
Orange	3	1,000	$\pm 3\%$
Yellow	4	10,000	$\pm 4\%$
Green	5	100,000	---
Blue	6	1,000,000	---
Violet	7	10,000,000	---
Gray	8	100,000,000	---
White	9	---	---
Gold	---	0.1	$\pm 5\%$
Silver	---	0.01	$\pm 10\%$
None	---	---	$\pm 20\%$