

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2011/2012

NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK II
KOD KURSUS	:	BBV 10203
KURSUS	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK & ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JUN 2012
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA SOALAN DARIPADA LAPAN SOALAN


KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI TUJUH (7) MUKA SURAT

SULIT

- S1** (a) Takrifkan Teorem Thevenin.
(2 markah)
- (b) (i) Apakah syarat pemindahan kuasa maksimum ?
(2 markah)
- (ii) Nyatakan dengan ringkas fungsi litar buka dan litar pintas apabila mengaplikasikan Teorem Thevenin.
(3 markah)
- (c) Litar dalam Rajah S1(c) menunjukkan dua voltan bekalan 6 V dan 12 V, masing-masing mempunyai rintangan dalam 0.5Ω dan 1Ω . Mengaplikasikan Teorem Tindihan kirakan voltan yang susut pada perintang 6Ω .
(13 markah)

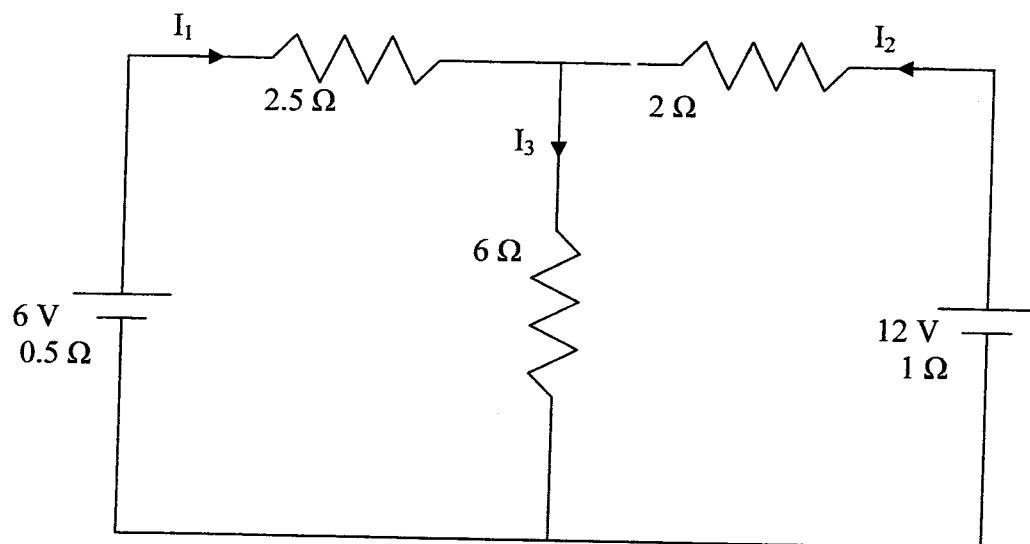RAJAH S1(c)

- S2** (a) Takrifkan kuasa dalam litar arus terus. (3 markah)
- (b) Terbitkan formula kuasa $P = \frac{V^2}{R}$ dan $P = I^2 R$ (5 markah)
- (c) Merujuk kepada Rajah S2 (c) tentukan nilai arus I. (12 markah)

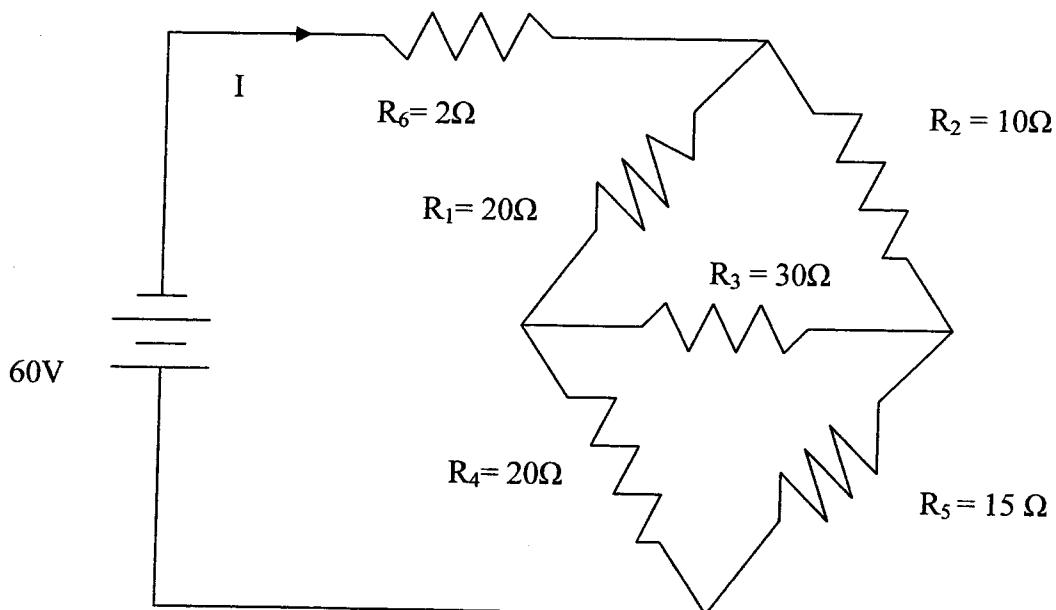RAJAH S2 (c)

- S3** (a) Takrifkan aruhan. (2 markah)
- (b) (i) Jelaskan kuasa sebenar berbanding kuasa ketara dalam litar siri a.u.
(ii) Senaraikan tiga keadaan litar siri dikatakan salun sesiri. (6 markah)
- (c) Satu gelung mempunyai rintangan 20Ω dan aruhan 0.1 H disambung bersiri dengan kapasitor yang berkapasitan $600\mu\text{F}$. Litar ini disambung kepada bekalan kuasa $400\text{ V}, 50\text{ Hz}$. Hitungkan:
(i) Jumlah galangan.
(ii) Arus dalam litar.
(iii) Faktor kuasa litar.
(iv) Lakarkan gambarajah fasa litar tersebut. (12 markah)

- S4 (a) Takrifkan galangan. (2 markah)

(b) Lukiskan gelombang dan gambarajah fasa arus dan voltan bagi litar a.u yang terdiri daripada komponen R, komponen siri R-L dan komponen siri R-C. (6 markah)

(c) Satu gegelung yang terdiri daripada rintangan dan aruhan berselari dengan kapasitor disambung kepada bekalan 240 V, 50 Hz. Jumlah arus yang dibekalkan kepada litar sebanyak 3 A pada faktor kuasa 0.9 mengkor, dan arus kapasitor ialah 3.5 A. Kirakan:

(i) Rintangan dan indaktan gegelung.
(ii) Kapasitan bagi kapasitor. (12 markah)

S5 (a) Secara ringkas jelaskan maksud voltan fasa dan voltan talian.

(2 markah)

(b) (i) Senaraikan dua kebaikan sistem berbilang fasa berbanding sistem satu fasa.


(ii) Terbitkan formula $V_L = \sqrt{3} V_p$

(6 markah)

(c) Rajah S5 (c) menunjukkan sebuah penjana tiga fasa bersambungan delta membekalkan voltan talian 415 V kepada beban seimbang tiga fasa juga bersambungan delta. Tentukan:

- (i) Galangan fasa
- (ii) Faktor kuasa beban
- (iii) Voltan fasa beban
- (iv) Arus fasa
- (v) Arus talian
- (vi) Lukiskan gambarajah fasa litar tersebut.

(12 markah)

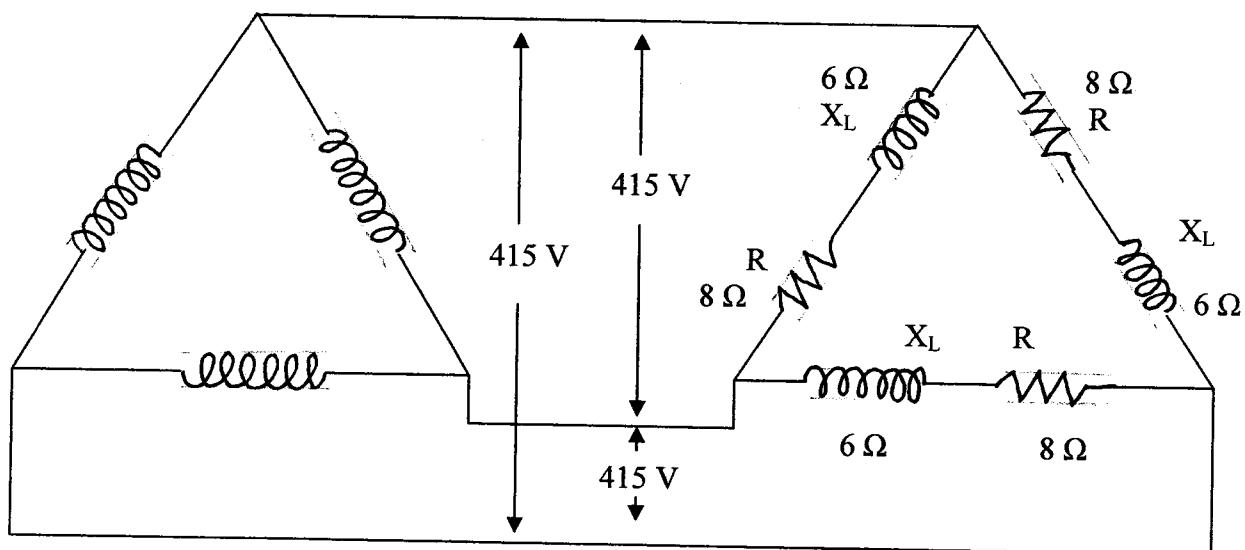

RAJAH S5 (c)

- S6** (a) Takrifkan faktor kuasa. (2 markah)
- (b) Lukis dan labelkan gelombang tiga fasa. (3 markah)
- (c) Sistem tiga fasa seimbang mempunyai tiga gelung. Tiap-tiap gelung mempunyai nilai rintangan 50Ω dan aruhan 0.6 H disambung kepada bekalan 3 fasa, 415 V , 50 Hz . Kirakan arus talian I_L dan jumlah kuasa yang diserap untuk sambungan seperti berikut :
- (i) Sambungan bintang.
 - (iii) Sambungan delta.
- (15 markah)
- S7** (a) Takrifkan aruhan saling. (2 markah)
- (b) (i) Senaraikan dua kaedah penyejukan pengubah.
(ii) Mengapakah teras besi dibentuk berlapis ?
(iii) Namakan dua jenis pengubah dan jelaskan kesesuaian setiap jenis dari aspek voltan tinggi dan rendah. (8 markah)
- (c) Sebuah pengubah 50 kVA mempunyai kehilangan besi sebanyak 430 W dan kehilangan tembaga 525 W apabila digunakan semasa beban penuh dengan faktor kuasa 0.7 . Hitungkan:
- (i) Kecekapan sewaktu beban penuh.
 - (ii) Kecekapan sewaktu separuh beban.
- (10 markah)

- S8**
- (a) Takrifkan Hukum Faraday's.
(3 markah)
- (b) Apakah yang dimaksudkan dengan pengubah unggul ?
(4 markah)
- (c) Sebuah pengubah satu fasa, 60 kVA; 4400/220 V mempunyai rintangan $R_1 = 3.45 \Omega$ dan $R_2 = 0.009 \Omega$ dan kebocoran reaktan $X_1 = 5.2 \Omega$ dan $X_2 = 0.015 \Omega$. Hitungkan:
- (i) Rintangan setara yang dirujuk kepada litar primer.
 - (ii) Rintangan setara yang dirujuk kepada litar sekunder.
 - (iii) Kebocoran reaktan setara yang dirujuk kepada litar primer dan litar sekunder.
 - (iv) Jumlah kesusutan tembaga dengan menggunakan nilai rintangan kedua-dua lilitan dan nilai rintangan setara merujuk kepada primer dan sekunder.
- (13 markah)