

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2012/2013


NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD KURSUS	:	BBT 20203
PROGRAM	:	IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN	:	OKTOBER 2012
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA SOALAN DARIPADA LAPAN SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI SEPULUH (10) MUKA SURAT

SULIT

S1 (a) Takrifkan hukum Ohm's.
(2 markah)

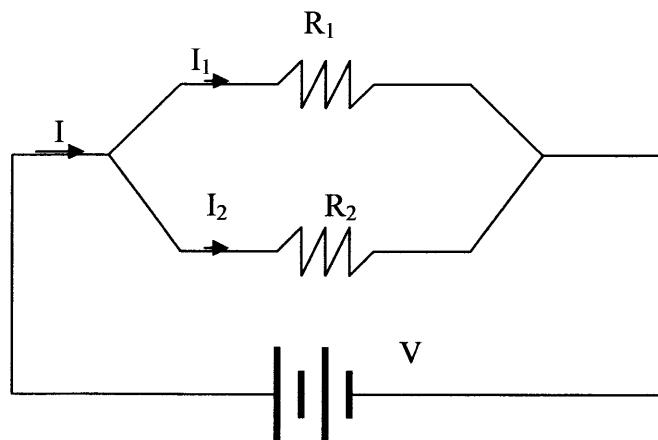(b) Terbitkan formula pembahagi arus berpandukan litar dalam Rajah 1(b).
(5 markah)




Rajah S1(b): Litar selari

(c) Merujuk kepada Rajah 1(c) hitungkan,

- (i) Jumlah rintangan (R_J)
- (ii) Jumlah arus (I_J)
- (iii) Arus I_6
- (iv) Arus I_5
- (v) Jumlah kuasa


(13 markah)

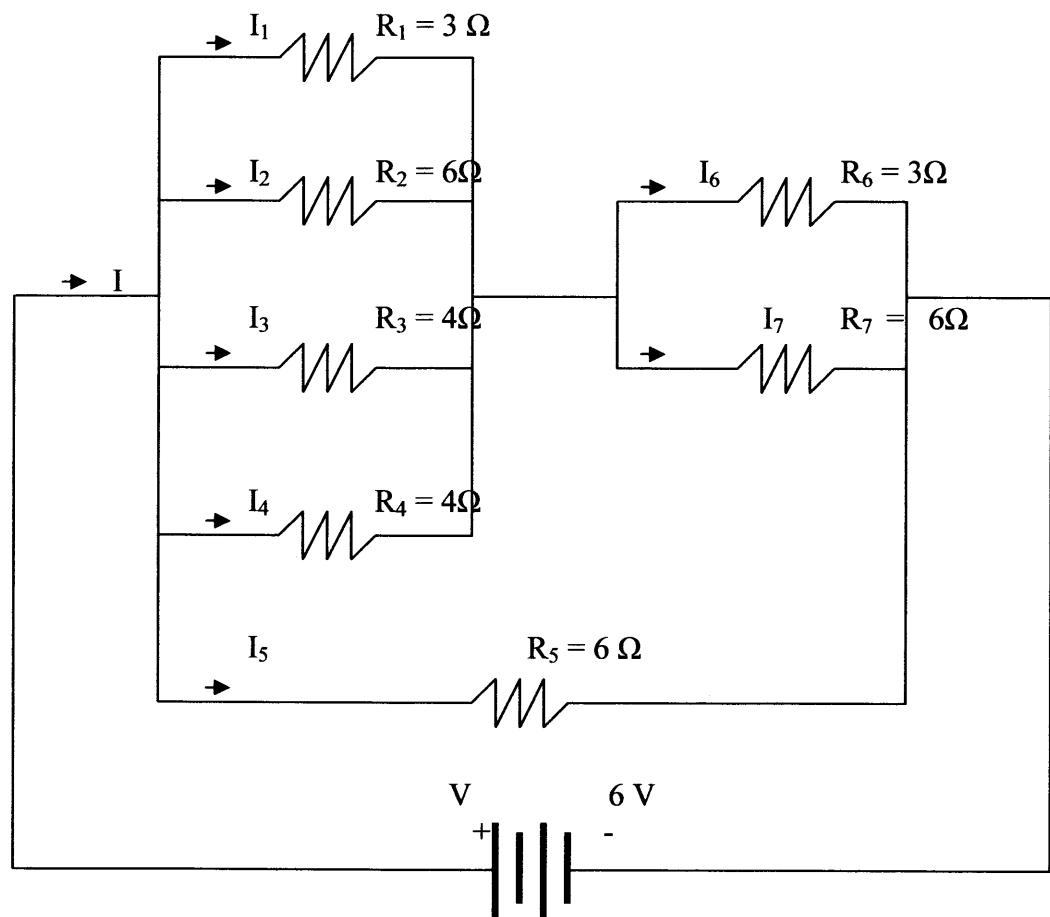

Rajah S1(c): Litar siri-selari


S2. (a) Takrifkan hukum Kirchoff's arus
 (2 markah)

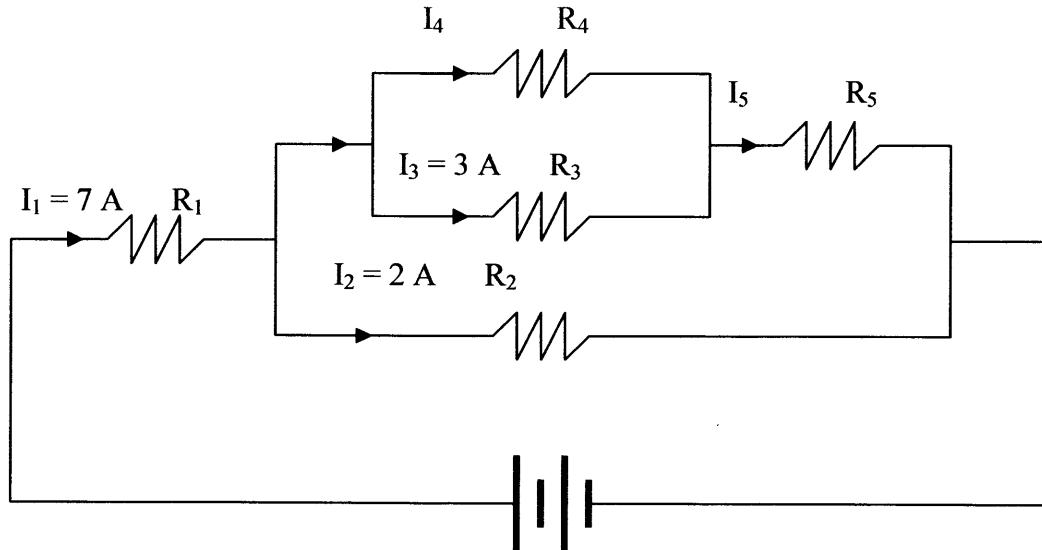(b) (i) Tentukan nilai I_4 dan I_5 dalam Rajah 2 (b) (i) yang berikut.
 (4 markah)




Rajah S2 (b) (i): Litar Siri-Selari

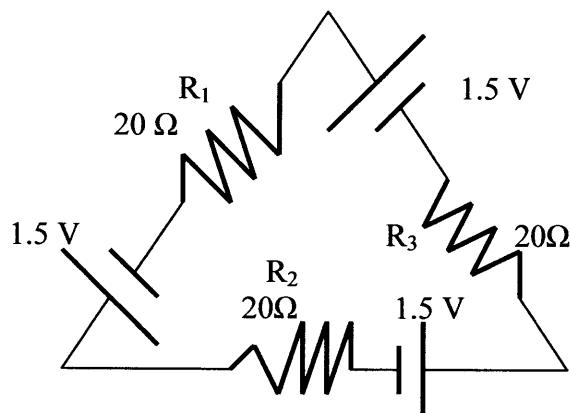(ii) Terdapat 3 biji sel yang sama nilai disambung bersiri membentuk litar tutup. Setiap sel mempunyai d.g.e 1.5V dengan rintangan dalam 20Ω . Hitungkan nilai arus I seperti dalam Rajah 2 (b) (ii).
 (4 markah)




Rajah S2 (b) (ii): Litar Siri

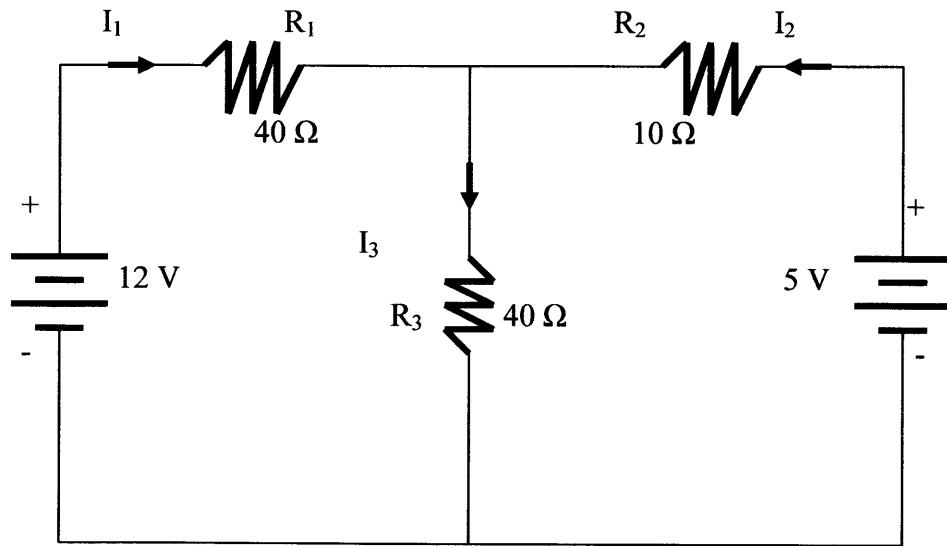- (c) Mengaplikasikan Hukum Kirchoff's arus dan voltej, kirakan arus I_1 , I_2 dan I_3 dalam Rajah S2 (c) di bawah.
(10 markah)




Rajah S2 (c) : Litar kompleks AT

- S3 (a) Takrifkan kuasa dalam litar elektrik.
(2 markah)
- (b) (i) Jelaskan ciri-ciri arus , voltej dan rintangan dalam litar selari.
(3 markah)
- (ii) Terbitkan formula $R_J = R_1 + R_2 + R_3$
(3 markah)
- (c) Berpandukan Rajah S3 (c), kira arus yang mengalir melalui perintang R_5 .
(12 markah)

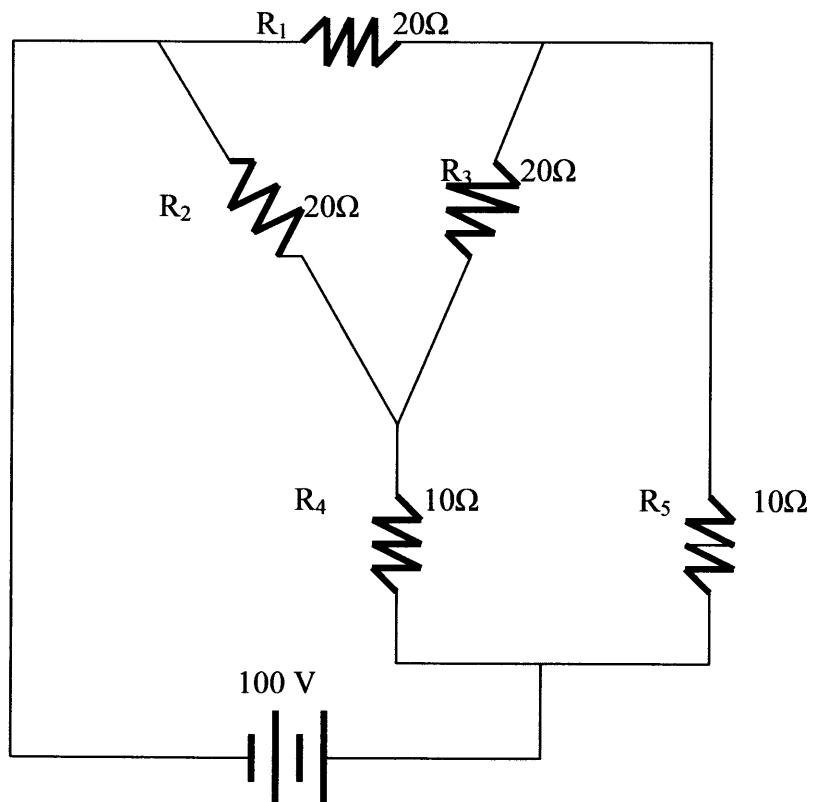
Rajah S3 (c): Litar Arus Terus

- S4 (a) Takrifkan regangan indaktif (*inductive reactance*) dalam litar arus ulang alik. (2 markah)
- (b) (i) Jelaskan kedudukan arus dan voltan dalam rintangan tulin. (3 markah)
- (ii) Apakah yang anda faham dengan faktor kuasa mengekor. (3 markah)
- (c) Berpandukan litar dalam Rajah S4 (c) kirakan perkara yang berikut,
 (i) Voltej pada pearuh L
 (ii) nilai kearuhan (*inductance*) bagi pearuh
 (iii) sudut fasa diantara arus dan voltej (12 markah)

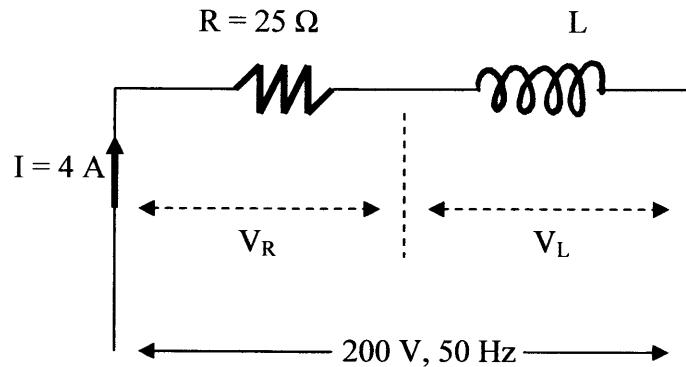

Rajah S4 (c) : Litar Siri R-L

- S5 (a) Takrifkan galangan dalam litar arus ulang alik. (2 markah)
- (b) Senaraikan dua ciri-ciri yang dikatakan salun dalam litar siri arus ulang alik. (3 markah)
- (c) Merujuk kepada litar siri R-L-C arus ulang alik dalam Rajah S5 (c),
(i) Hitungkan jumlah galangan, jumlah arus dan faktor kuasa litar.
(ii) Jelaskan keburukan faktor kuasa rendah dan bagaimana untuk membetulkan faktor kuasa tersebut. (15 markah)

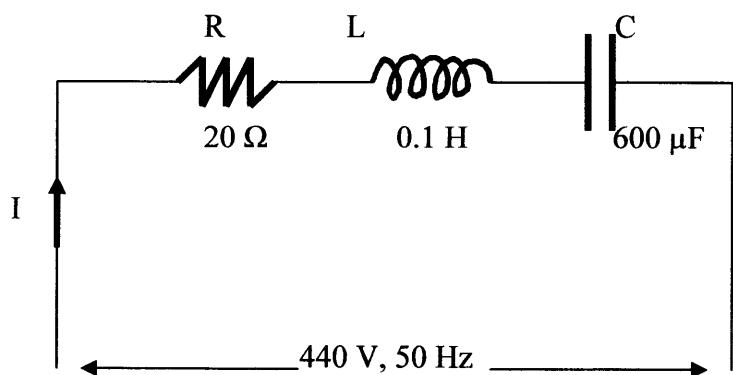

Rajah S5 (c): Litar Siri R-L-C

- S6 (a) Takrifkan kuasa ketara dalam sistem berbilang fasa. (3 markah)
- (b) (i) Terbitkan formula $V_L = \sqrt{3} \times V_P$ (4 markah)
- (ii) Lakar dan labelkan bentuk gelombang tiga fasa. (5 markah)
- (c) Sebuah penjana tiga fasa sambungan delta membekalkan bekalan kuasa kepada beberapa buah kilang perusahaan. Nilai arus dianggarkan sebanyak 425 A manakala voltan fasa sebanyak 8000 V pada beban penuh dengan faktor kuasa 0.8 mengekor.
Tentukan:
(i) voltan talian
(ii) arus talian
(iii) kadar kVA penjana
(iv) kuasa beban penuh dalam kW (8 markah)
- S7 (a) Takrifkan aruhan saling. (3 markah)
- (b) (i) Mengapakah teras besi dibentuk berlapis (*laminated*) ? (3 markah)
- (ii) Namakan dua jenis binaan pengubah dan jelaskan kesesuaian setiap jenis dari aspek voltan tinggi dan rendah. (4 markah)
- (c) Sebuah pengubah 40 kVA mempunyai kehilangan besi sebanyak 370 W dan kehilangan tembaga 425 W apabila digunakan semasa beban penuh dengan faktor kuasa 0.8. Hitungkan:
(i) Kecekapan sewaktu beban penuh.
(ii) Kecekapan sewaktu separuh beban. (10 markah)

- S8 (a) Namakan tiga jenis motor arus terus (AT).
(3 markah)
- (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik balik (*back emf*) pada motor arus terus (AT) ?
(3 markah)
- (ii) Tunjukkan melalui lakaran litar motor pirau AT bagaimana arah putaran dapat diterbalikkan (reverse).
(4 markah)
- (c) Motor pirau 440 V AT mempunyai rintangan angkir 0.8Ω dan rintangan medan sebanyak 200Ω dengan kuasa keluaran 7.46 kW. Kirakan daya gerak elektrik balik (*back emf*) pada kecekapan 85%.
(10 markah)