

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN
MALAYSIA**


**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2013/2014**

NAMA KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
KOD KURSUS : BBP 10203
PROGRAM : 1 BBB
TARIKH PEPERIKSAAN : DISEMBER 2013/JANUARI 2014
MASA : 3 JAM
ARAHAN : **JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA.**


KERTAS SOALANINI MENGANDUNGITUJUH (7) MUKA SURAT

SULIT

- S1**
- (a) Senaraikan empat perbezaan di antara sel basah dan sel kering.
(4 markah)
- (b) Seutas dawai 50 cm panjang terdiri daripada satu teras besi yang diameternya 2 mm dan dikelilingi kuprum yang diameter luarnya 3 mm. Cari rintangan dawai. (kerintangan: besi = $1.0 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$; kuprum = $1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$).
(6 markah)
- (c) Sel basah merupakan salah satu sumber elektrik yang dihasilkan daripada tindakan bahan kimia. Dengan bantuan gambarajah yang sesuai, terangkan prinsip kendalian sel tersebut.
(10 markah)
- S2**
- (a) Terangkan pengertian perintang di dalam litar elektrik dan berikan nama alat yang digunakan untuk mengukur nilai rintangan.
(3 markah)
- (b) Perintang R1 bersambung secara selari dengan R2. Sambungan itu kemudian bersambung secara siri dengan R3 dan R4 sebelum menemui point A dan B. Lukiskan litar skematic bagi sambungan perintang seperti keterangan di atas.
(4 markah)
- (c) Dengan mengubahsuai litar-litar yang diberikan hitungkan jumlah rintangan diantara terminal A dan B bagi Rajah S2(c)(i) dan Rajah S2(c)(ii).

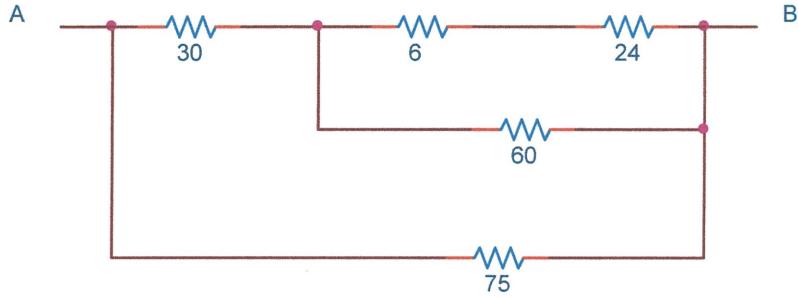**RAJAH S2(c)(i)**

(5 markah)

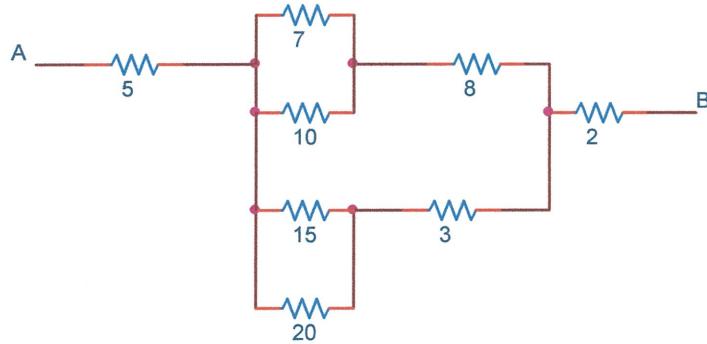
**RAJAH S2(c)(ii)**

(8 markah)

- S3 (a) Senaraikan jenis-jenis pearuh dan terangkan satu fungsi utama pearuh.
(4 markah)
- (b) Dengan bantuan gambarajah yang sesuai, terangkan secara ringkas bagaimana aruhan saling berlaku.
(8 markah)
- (c) Dengan bantuan litar yang sesuai, kirakan jumlah kearuhan bagi tiga buah gegelung masing-masing dengan nilai 0.02 H , 44 mH , $400\text{ }\mu\text{H}$ jika ia disambung secara :
- (i) Sesiri
(4 markah)
 - (ii) Selari
(4 markah)

S4 (a) Terangkan secara ringkas faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan.
(4 markah)

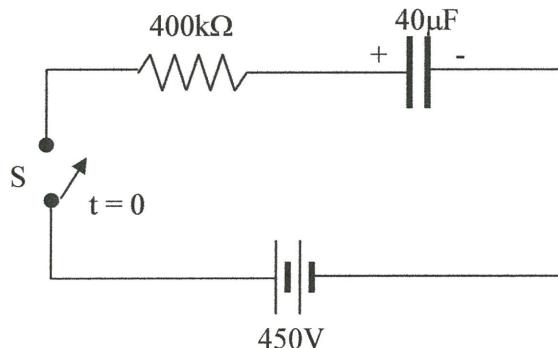
(b) Merujuk kepada Rajah S4(b) di bawah, pabila suis ditutup dalam litar, kira:-



RAJAH S4(b)

- (i) Angkatap masa semasa cas
(2 markah)
- (ii) Arus awal
(2 markah)
- (iii) Bezaupaya awal melintangi pemuat
(1 markah)
- (iv) Masa yang diambil untuk cas sempurna
(1 markah)
- (c) Dengan bantuan gambarajah yang sesuai, bagaimanakah proses mencias pemuat berlaku?
(10 markah)


- S5** (a) Berikan takrifan keelektromagnetan dengan bantuan gambarajah yang sesuai.
(4 markah)
- (b) Terangkan secara ringkas keburukan keelektromagnetan dan senaraikan dua kegunaan elektromagnet.
(4 markah)
- (c) Pada Rajah S5(c) di bawah, medan magnet B yang seragam dengan magnitud 0.5 T melalui permukaan A dengan luas 2.0 m^2 pada arah 0° , 60° dan 90° . Tentukan fluks magnet yang menembusi permukaan bagi arah masing-masing.

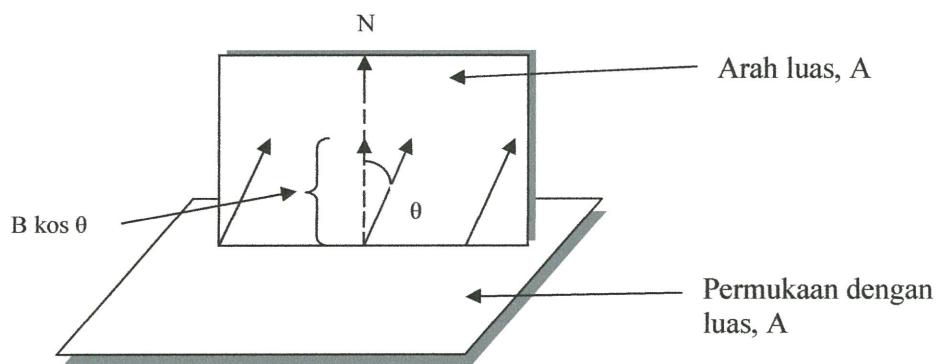**RAJAH S5(c)**

(12 markah)

- S6** (a) Berikan takrifan Hukum Ohm.
(2 markah)


- (b) Merujuk kepada Rajah S6(b) di bawah, kirakan arus yang mengalir pada perintang $5\ \Omega$ dengan menggunakan kaedah Hukum Ohm.

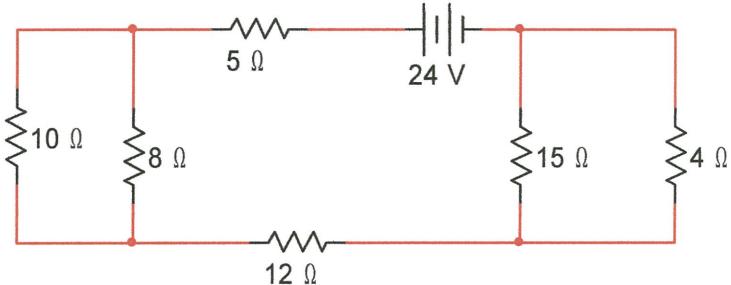**RAJAH S6(b)**

(6 markah)


- (c) Senaraikan perbezaan di antara litar siri dan selari dalam litar AT dari segi arus, voltan, rintangan, kuasa dan bantuan litar serta formula yang sesuai.
(12 markah)

- S7** (a) Merujuk Rajah S7(a) di bawah, tuliskan dan jelaskan persamaan yang menerangkan Hukum Kirchoff Arus.

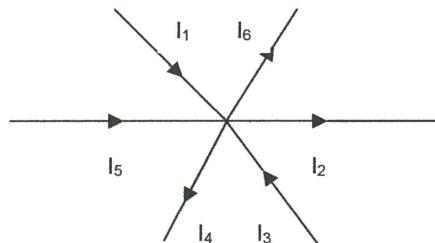**RAJAH S7(a)**

(4 markah)

- (b) Merujuk kepada Rajah S7(b) dengan menggunakan Hukum Kirchoff, dapatkan nilai arus yang mengalir pada perintang $100\ \Omega$ dan $300\ \Omega$.

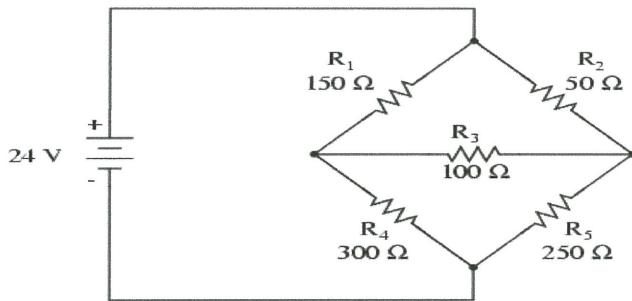**RAJAH S7(b)**

(16 markah)

- S8**
- (a) Senaraikan tiga bahagian utama sebuah penjana. (3 markah)
 - (b) Lukiskan gambarajah binaan sebuah pengubah. (5 markah)
 - (c) Sebuah pengubah 30 kVA dengan nisbah voltan $2000/200\text{ V}$, nilai rintangan pada bahagian utama $2\ \Omega$. Pada bahagian sekundernya pula nilai rintangan $0.025\ \Omega$, kirakan;
 - (i) Rintangan setara utama merujuk kepada bahagian pendua (3 markah)
 - (ii) Jumlah rintangan merujuk kepada bahagian sekunder (3 markah)
 - (iii) Rintangan setara bagi sekunder merujuk kepada bahagian utama (3 markah)
 - (iv) Jumlah rintangan merujuk kepada bahagian utama (3 markah)

-SOALAN TAMAT-