

SULIT



UTHM

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER II
SESI 2014/2015**


NAMA KURSUS	:	SISTEM ELEKTRONIK 2
KOD KURSUS	:	BBE 20402
PROGRAM	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
TARIKH	:	JUN 2015 /JULAI 2015
JANGKA MASA	:	2 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGITUJUH (7) MUKA SURAT

SULIT

SULIT


- S1** (a) Nyatakan tiga (3) aplikasi penguat kendalian. (3 markah)
- (b) Lakarkan gambarajah skematik bagi penguat kendalian. (5 markah)
- (c) Berbantukan gambarajah dan graf, jelaskan operasi penguat kendalian melalui terminal masukan songsang atau “inverting-input”. (12 markah)
- S2** (a) Nyatakan fungsi penguat isyarat kecil. (1 markah)
- (b) Gandaan arus bagi litar tapak sepunya adalah tidak melebihi satu. Berdasarkan contoh yang sesuai, terangkan maksud gandaan arus serta hubungan dengan faktor alfa bagi litar tapak sepunya. (4 markah)
- (c) Berdasarkan Rajah S2(c), lukiskan litar setara dan tentukan:
- (i) Persamaan bagi V_{EE} .
 - (ii) Persamaan V_{CB} .
 - (iii) Nilai V_{CB} jika transistor yang digunakan adalah dari jenis silikon dan I_C adalah 98% dari I_E . (15 markah)

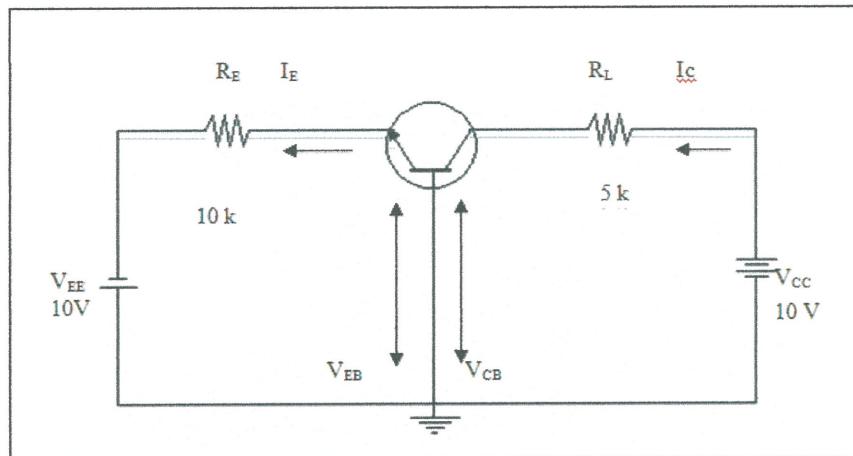**RAJAH S2(c)**


SULIT

S3 (a) Nyatakan dua (2) kelebihan penguat pemungut sepunya.
(2 markah)

(b) Berdasarkan Rajah S3(b), tentukan persamaan bagi menentukan VB, VC dan VE (anggap bahan silikon digunakan).
(6 markah)

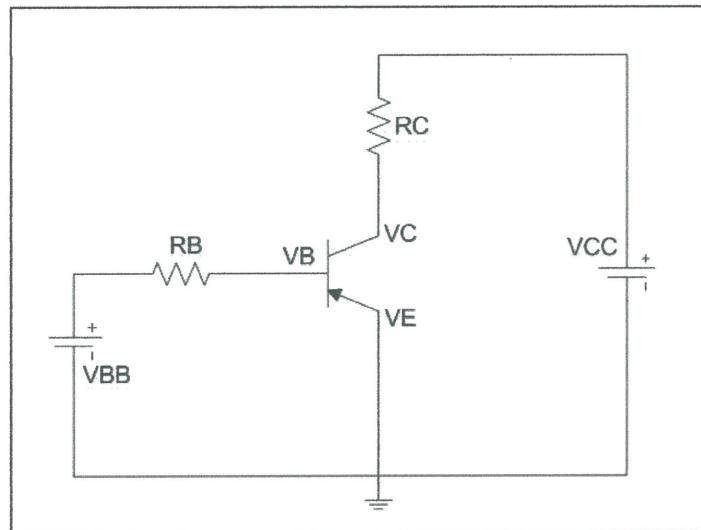
**RAJAH S3(b)**

(c) Berdasarkan Rajah S3(c), tentukan VB, VC, VE, VCE, IE, IC, dan IB
(12 markah)

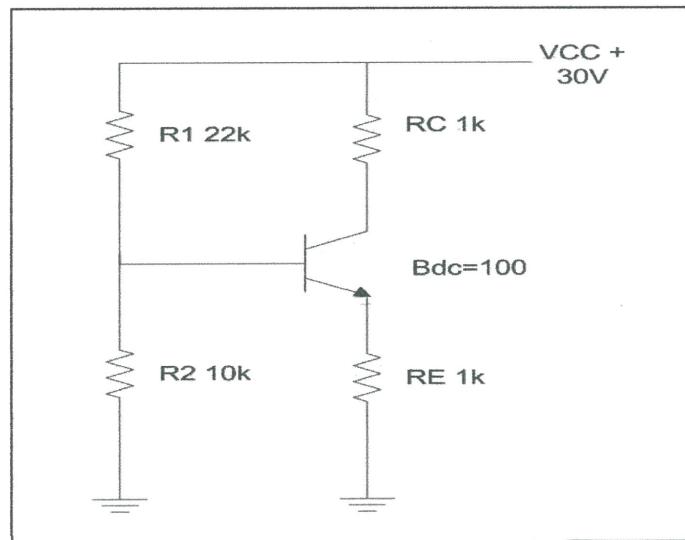**RAJAH S3(c)****SULIT**


SULIT

- S4** (a) Pengayun merupakan elemen penting yang terdapat dalam barang pengguna.
- Namakan dua (2) kelas pengayun.
(2 markah)
 - Lakarkan satu gambarajah blok pengayun asas dengan melabelkan setiap bahagian.
(3 markah)
- (b) Pengayun *Collpits* dalam Rajah S4(b) mempunyai nilai berikut: $R1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R2 = 6.2 \text{ k}\Omega$, $C1 = C2 = 0.01 \mu\text{F}$ dan $L1 = 2.2 \mu\text{H}$.
- Tentukan gandaan voltan bagi penguat.
(2 markah)
 - Tentukan frekuensi ayunan dan faktor suap balik.
(6 markah)
 - Lukiskan semula litar Rajah S4(b) dengan menggantikan komponen suap balik bagi membentuk litar pengayun *Hartley*.
(7 markah)

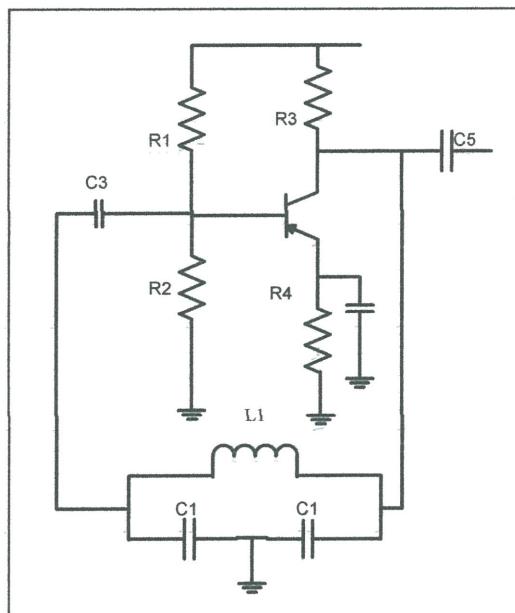**RAJAH S4(b)****SULIT**


SULIT

- S5** (a) Pengayun merupakan sumber penjanaan isyarat yang asas bagi pelbagai aplikasi dalam litar elektronik. Jelaskan pengertian pengayun. (2 markah)
- (b) Rangkaian RC sering digunakan di dalam litar pengayun bagi menghasilkan isyarat berfrekuensi rendah dan sederhana. Kirakan frekuensi ayunan bagi rangkaian tersebut yang mengandungi perintang bernilai $1\text{ k}\Omega$ dan pemuat bernilai 100 pF . (3 markah)
- (c) Terdapat tiga jenis pengayun yang menghasilkan gelombang keluaran bukan berbentuk sinus atau dinamakan *Multivibrator* iaitu *Astable Multivibrator*, *Monostable Multivibrator* dan *Dwistable Multivibrator*. Merujuk Rajah S5(c):
- Namakan jenis pengayun *Multivibrator* tersebut. (1 markah)
 - Terangkan fungsi komponen perintang dan pemuat. (6 markah)
 - Terangkan kendalian litar. (8 markah)

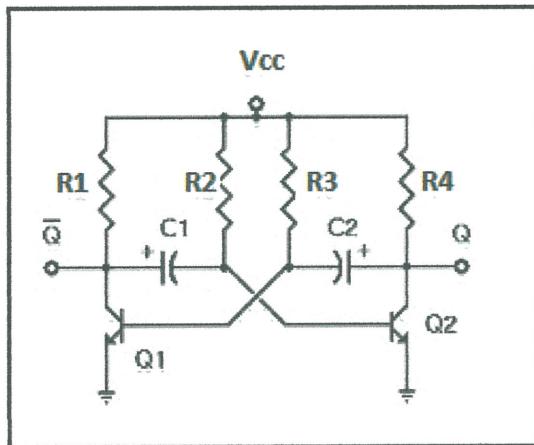**RAJAH S5(c)**

SULIT


- S6** (a) Penguat kendalian (*Op-Amp*) merupakan litar penguat yang mempunyai gandaan yang tinggi. Senaraikan tiga (3) kegunaannya di dalam industri elektronik. (3 markah)
- (b) Kirakan *Common-mode Rejection Ratio* (CMRR) (dB) bagi nilai-nilai penguat kendalian berikut: $V_d=1$ mV, $V_o=200$ mV dan $V_c=1$ mV, $V_o=30$ uV. (5 markah)
- (c) Dapatkan hubungan antara V_o/V_i bagi litar pada Rajah S6(c). (12 markah)

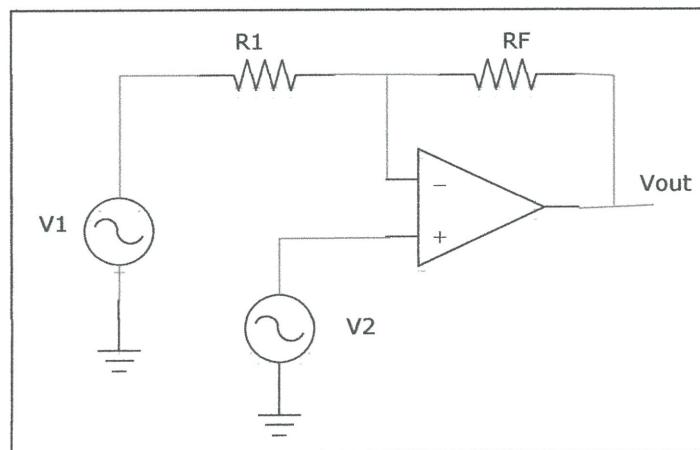**RAJAH S6(c)**

- S7** (a) Terdapat dua jenis penguat suap balik yang sering digunakan dalam litar elektronik. Senaraikan kedua-dua jenis penguat suap balik tersebut. (4 markah)
- (b) Berdasarkan Rajah S7(c) di bawah, jika $\beta=100$ dan dengan mengabaikan V_{BE} , kirakan:
- Nilai V_B dan I_E . (4 markah)
 - Gandaan voltan jika $V_m = 1.0$ mVp-p dan satu kapasitor pirau disambung selari dengan R_E . (12 markah)

SULIT

SULIT

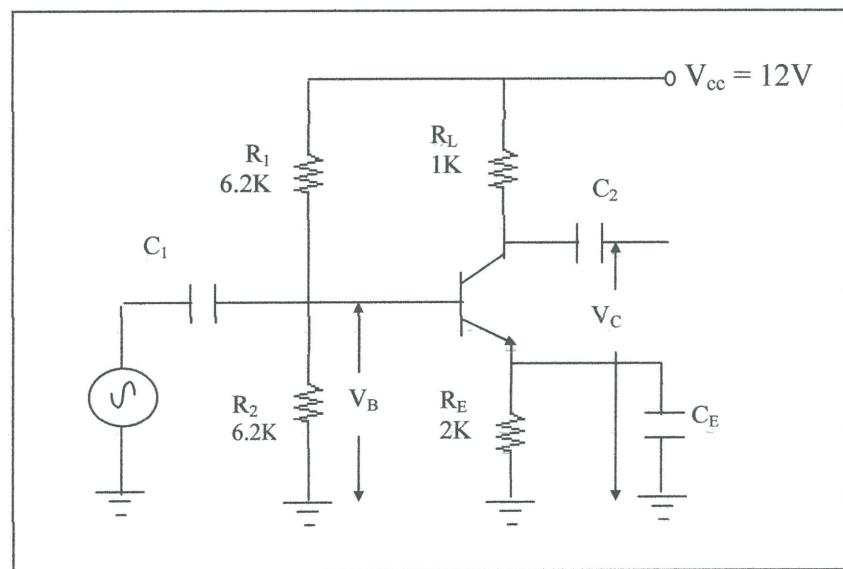

RAJAH S74(b)

-SOALAN TAMAT-