

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2014/2015**

NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
KOD KURSUS	:	BBP 10203
KOD PROGRAM	:	BBE/BBD/ BBB/BBA/BBG
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2014/JANUARI 2015
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI TUJUH (7) MUKA SURAT

SULIT

- S1** (a) Jelaskan tiga jenis stesen janakuasa yang menjadi sumber tenaga elektrik di Malaysia. (6 markah)
- (b) Huraikan kegunaan tiga daripada sepuluh jenis pengalir dalam industri teknologi elektrik. (6 markah)
- (c) Rajah S1(c) menunjukkan rintangan yang disambungkan secara siri-selari. Kirakan jumlah rintangan di antara terminal A dan B dengan mengubahsuai litar tersebut. (8 markah)
- S2** (a) Senaraikan jenis peraruh dan lukiskan simbol skematiknya. (2 markah)
- (b) Terangkan cara pengujian dan kerosakan pearuh. (4 markah)
- (c) Soalan ini merujuk kepada Rajah S2(c). Sekiranya suis berada di kedudukan A, kirakan nilai,
- (i) angkatap masa. (2 markah)
 - (ii) nilai arus pada 1 saat. (4 markah)
 - (iii) masa untuk arus mencapai 0.25 A. (4 markah)
 - (iv) nilai masa yang diperlukan untuk arus menjadi separuh selepas suis ditukarkan kepada kedudukan B. (4 markah)
- S3** (a) Huraikan perbezaan di antara hukum arus Kirchhoff dengan hukum voltan Kirchhoff berserta persamaan masing-masing. (4 markah)
- (b) Berdasarkan hukum arus Kirchhoff, hitungkan nilai arus yang tidak diketahui dalam Rajah S3(b). (5 markah)
- (c) Kirakan nilai E dalam Rajah S3(c) dengan mengaplikasikan hukum voltan Kirchhoff. (3 markah)
- (d) Hitungkan nilai arus bagi setiap cabang pada litar dalam Rajah S3(d). (8 markah)

- S4**
- (a) Nyatakan tiga jenis kegunaan pemuat dalam bidang elektrik. (3 markah)
 - (b) Jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan dan tuliskan hubungan matematik bagi setiap faktor tersebut. (4 markah)
 - (c) Tiga buah pemuat mempunyai kemuatan masing-masing $10 \mu\text{F}$, $15 \mu\text{F}$, dan $20 \mu\text{F}$. Hitungkan jumlah nilai kemuatan sekiranya disambung secara,
 - (i) siri. (2 markah)
 - (ii) selari. (3 markah)
 - (d) Bandingkan aruhan diri pemuat dan aruhan saling dengan bantuan gambarajah yang sesuai. (8 markah)
- S5**
- (a) Pemuat adalah salah satu komponen pasif elektrik. Berikan definisi, lukisan binaan asas, simbol dan unit pemuat. (4 markah)
 - (b) Huraikan langkah untuk menguji kerosakan peraruh dengan menggunakan lakaran gambarajah yang sesuai. (4 markah)
 - (c) Suatu pemuat mempunyai kemuatan $16 \mu\text{F}$ disambungkan dengan suatu perintang $0.5 \text{ M}\Omega$ melintangi 240 V bekalan AT. Nilaikan,
 - (i) pemalar masa. (2 markah)
 - (ii) arus awalan cas. (2 markah)
 - (iii) masa yang diambil untuk perbezaan keupayaan melintangi pemuat meningkat kepada 150 V . (3 markah)
 - (iv) arus dan perbezaan keupayaan melintangi pemuat 6 saat selepas ia disambungkan kepada bekalan. (3 markah)
 - (v) berapakah tenaga tersimpan di dalam pemuat 300 pF apabila ia dicaskan kepada bekalan AT tersebut. (2 markah)

S6 (a) Terangkan cara penghasilan keelektromagnetan dengan bantuan gambarajah yang sesuai.

(5markah)

(b) (i) Berikan tafsiran hukum ohm dan formulanya.
(3 markah)

(ii) Berdasarkan Rajah S6(c), dengan mengubahsuai litar tersebut hitungkan nilai,

(1) jumlah rintangan. (3 markah)

(2) voltan V_1 , V_2 , dan V_3 . (3 markah)

(3) arus I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 , dan I_6 . (3 markah)

(4) jumlah kuasa yang dikeluarkan oleh bekalan.
(3 markah)

S7 (a) Bandingkan kefungsian di antara penjana dan pengubah.
(5 markah)

(b) Sebuah pengubah berkadar 50 kVA dengan nisbah voltan 3000/300 V, nilai rintangan pada bahagian utama 4Ω . Pada bahagian sekundernya pula nilai rintangan 0.05Ω . Nilaikan,

(i) rintangan setara utama merujuk kepada bahagian sekunder.
(5 markah)

(ii) jumlah rintangan merujuk kepada bahagian sekunder.
(2 markah)

(iii) rintangan setara bagi sekunder merujuk kepada bahagian primer.
(2 markah)

(iv) jumlah rintangan merujuk kepada bahagian primer.
(2 markah)



(v) jumlah kehilangan kuasa bagi setiap perintang dan perintang setara.
(4 markah)

-SOALAN TAMAT-

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI: SEM I /2014/2015
NAMA KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

PROGRAM : BBE/BBD/ BBB/BBA/BBG
KOD KURSUS: BBP 10203

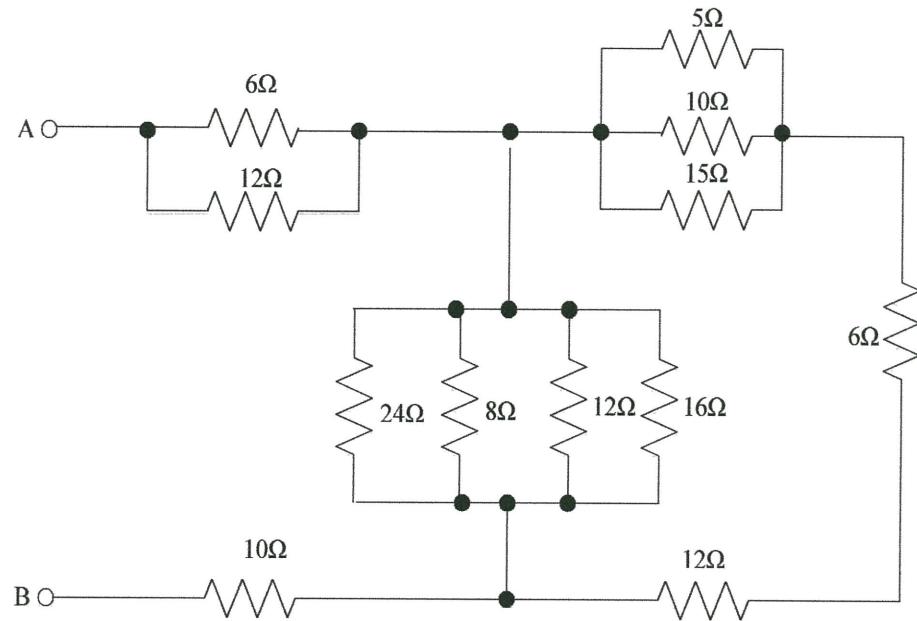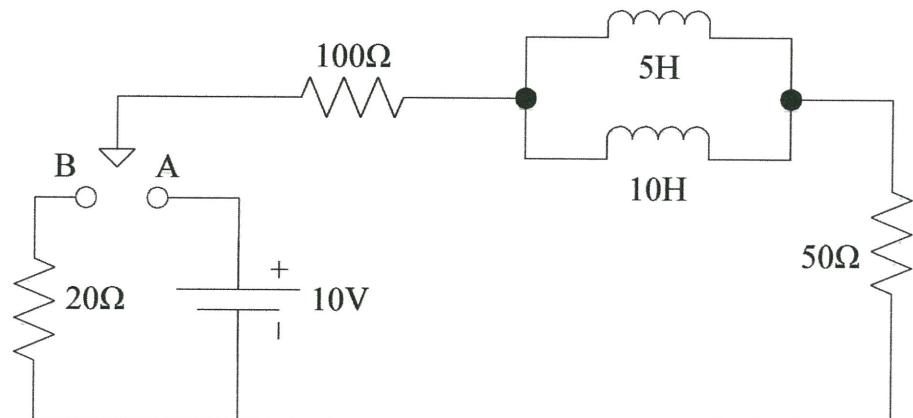**RAJAH S1(c)****RAJAH S2 (c)**



PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI: SEM I /2014/2015

NAMA KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

PROGRAM : BBE/BBD/ BBB/BBA/BBG



KOD KURSUS: BBP 10203

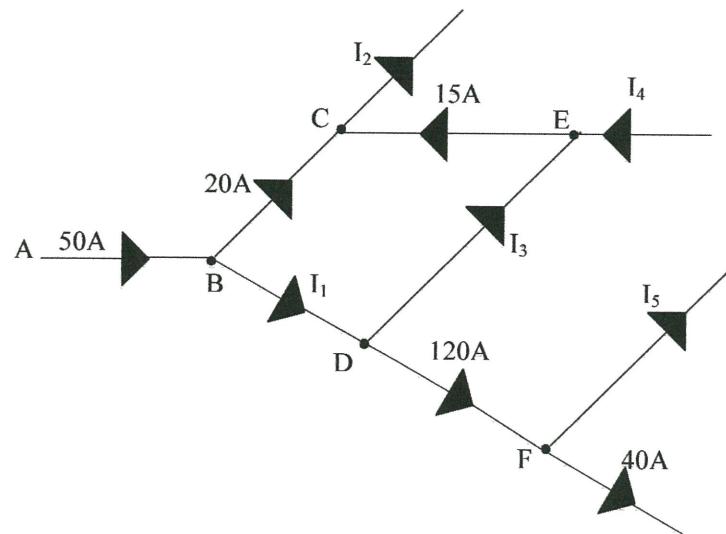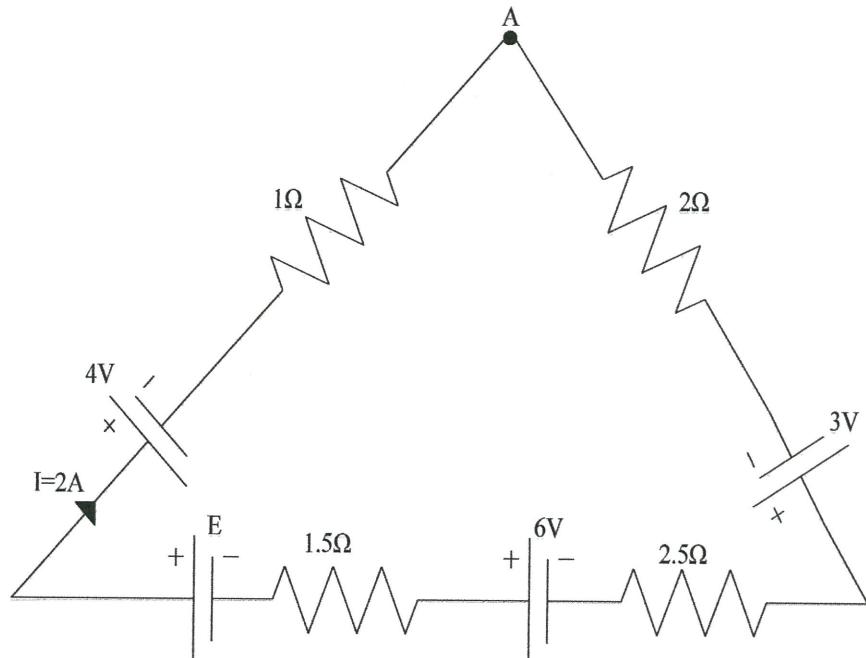**RAJAH S3(b)****RAJAH S3(c)**

PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI: SEM I /2014/2015
 NAMA KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

PROGRAM : BBE/BBD/ BBB/BBA/BBG
 KOD KURSUS: BBP 10203

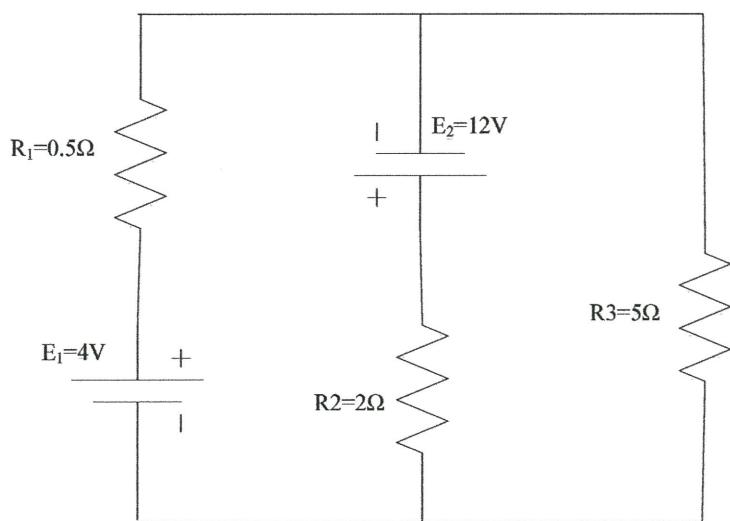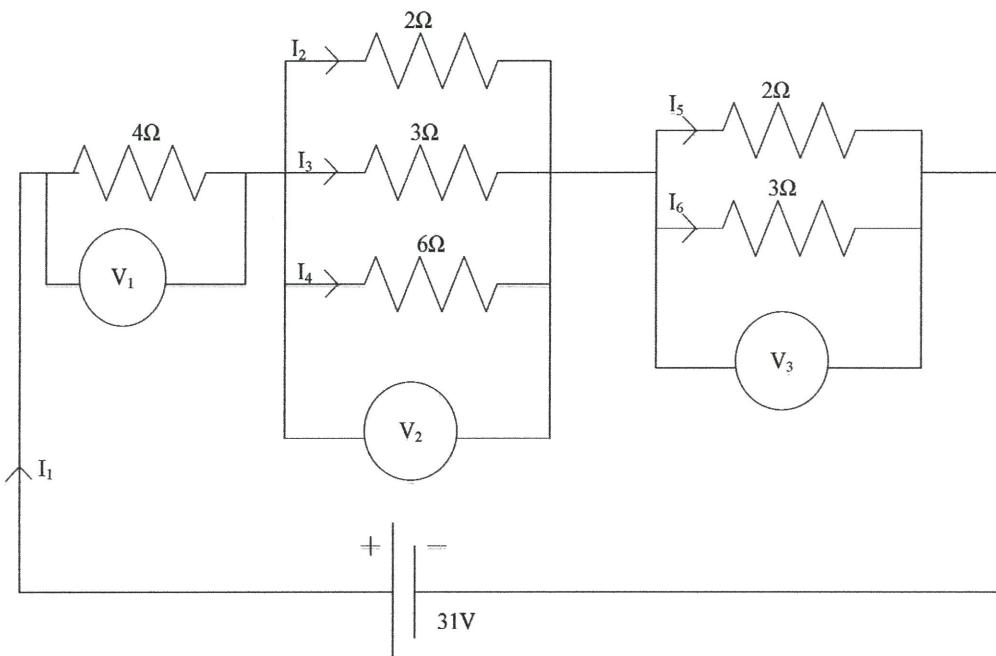**RAJAH S3(d)****RAJAH S6(c)**