

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2015/2016

NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
KOD KURSUS	:	BBP 10203
PROGRAM	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2015/JANUARI 2016
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG EMPAT (4) MUKA SURAT

SULIT

- S1** (a) Terangkan empat (4) perbezaan bagi dua jenis sel yang umumnya digunakan sebagai sumber elektrik. (4 markah)

- (b) Jelaskan empat (4) faktor utama yang mempengaruhi rintangan dengan menyatakan simbol dan unit bagi setiap faktor tersebut. (8 markah)

- (c) Seutas dawai 50cm panjang terdiri daripada satu teras besi yang diameternya 2mm dikelilingi kuprum yang diameter luarnya 3mm. Kirakan rintangan dawai.
(kerintangan: besi = $1.0 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$; kuprum = $1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$) (8 markah)


- S2** (a) Nyatakan definisi bagi perintang serta lukiskan simbol dua jenis perintang yang anda ketahui. (4 markah)

- (b) Satu perintang mempunyai jaluran warna berikut : kuning, merah, ungu, merah dan emas. Tentukan:


- i) Nilai namaan.
ii) Julat nilai sebenar perintang.

(6 markah)

- (c) Rajah S2(c) menunjukkan rintangan yang disambungkan secara siri-selari. Kirakan jumlah rintangan di antara terminal A dan B dengan mengubahsuai litar tersebut. (10 markah)

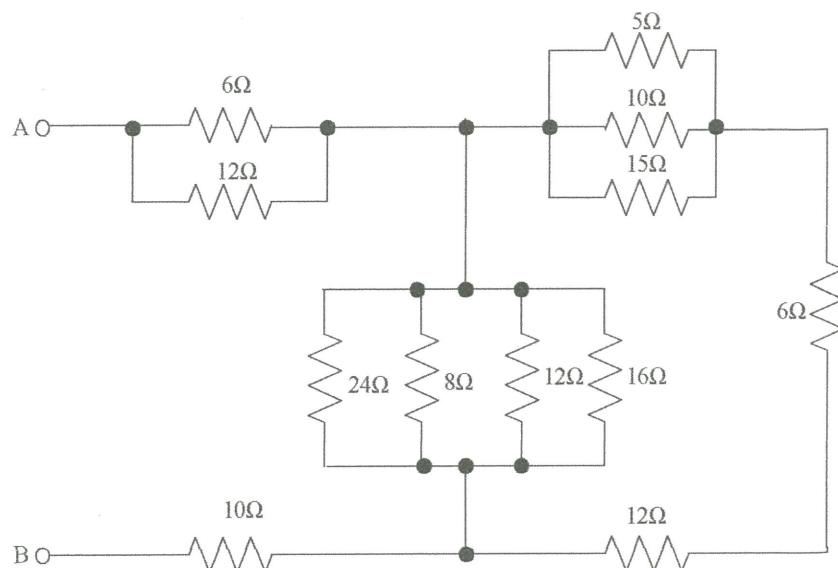**Rajah S2(c)**


- S3** (a) Terangkan takrifan bagi peraruh beserta simbol skematik dan unit. (3 markah)
- (b) Senaraikan lapan (8) faktor yang mempengaruhi sesebuah peraruh. (4 markah)
- (c) Merujuk kepada Rajah S3(c), sekiranya suis berada di kedudukan A, kirakan nilai:
- (i) angkatap masa. (3 markah)
 - (ii) nilai arus pada 1 saat. (3 markah)
 - (iii) masa untuk arus mencapai 0.25A. (3 markah)
 - (iv) nilai masa yang diperlukan untuk arus menjadi separuh suis ditukarkan kepada kedudukan B. (4 markah)

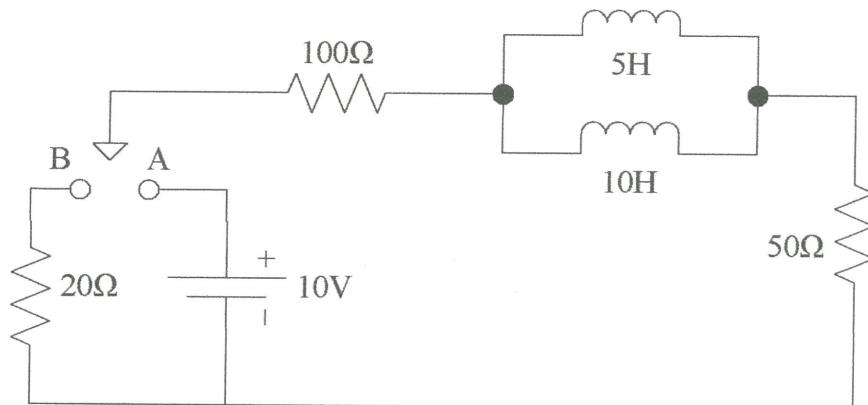**Rajah S3(c)**

- S4** (a) Pemuat adalah salah satu komponen pasif elektrik. Berikan definisi, lukisan binaan asas, simbol dan unit pemuat. (4 markah)
- (b) Tiga buah pemuat mempunyai kemuatan masing-masing $10\mu F$, $15\mu F$, dan $20\mu F$. Hitungkan jumlah nilai kemuatan sekiranya disambung secara:
- (i) siri. (3 markah)
 - (ii) selari. (3 markah)

- (c) Suatu pemuat mempunyai kemuatan $16\mu\text{F}$ disambungkan dengan suatu perintang $0.5\text{M}\Omega$ melintangi 240V bekalan AT. Nilaikan:
- (i) pemalar masa. (2 markah)
- (ii) arus awalan cas. (3 markah)
- (iii) tenaga tersimpan di dalam pemuat 300pF apabila ia dicaskan kepada bekalan AT tersebut. (5 markah)

- S5** (a) Berikan takrifan hukum ohm dan formulanya. (4 markah)
- (b) Berdasarkan Rajah S5(b), kirakan jumlah rintangan di antara terminal A dan B dengan mengubahsuai litar tersebut menggunakan kaedah penjelmaan delta/bintang. (16 markah)

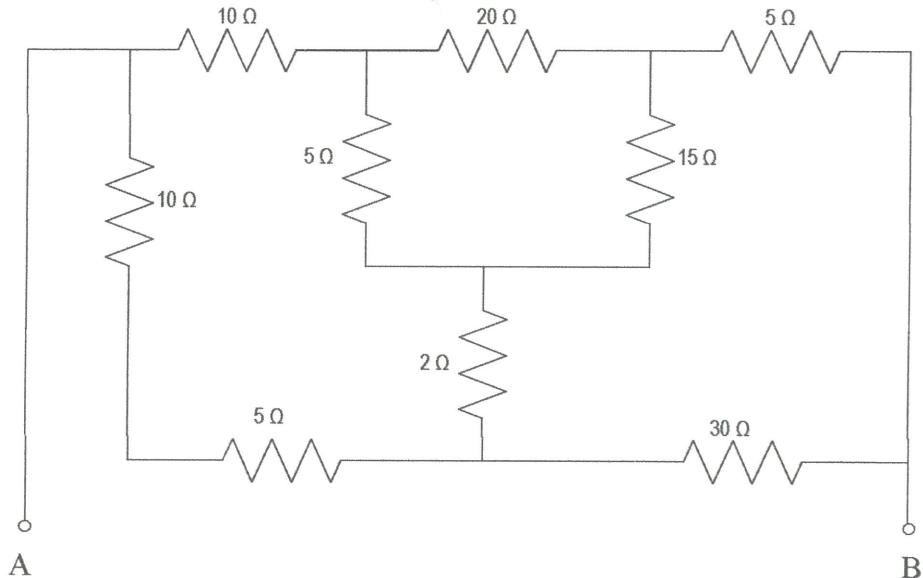**Rajah S5(b)****-SOALAN TAMAT-**