

SULIT

KERTAS SOALAN INI MENGGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

NAMA KURSUS	:	KELEKTRONMAGNETAN
KOD KURSUS	:	BBV 10102
KOD PROGRAM	:	BBE
TARikh PEPELIKSAAN	:	JUN / JULAI 2016
JANGKA MASA	:	2 JAM 30 MINIT
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

SESI 2015/2016

SEMESTER II

PEPELIKSAAN AKHIR

UNIVERSITI TUN HUSSAIN ONN MALAYSIA


Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UTM



SULIT

(20 markah)

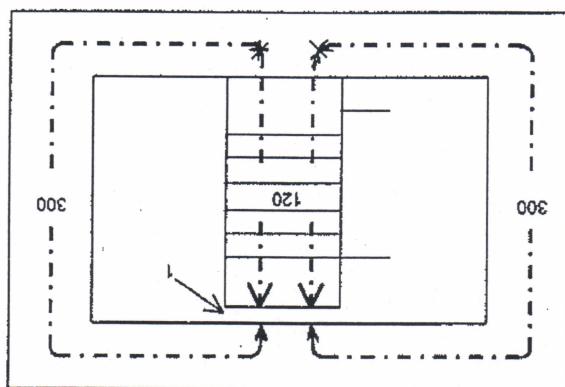RAJAH SI(a)

- (i) nilai Keengganan (resistance) S_c bagi lengkap tengah.
 (ii) nilai Keengganan (resistance) S_u bagi selar udara.
 (iii) jumlah daya gerak magnet (d.g.m.) keseluruhan yang dipergunakan.
 (iv) nilai arus I_m yang perlu dialirkan melalui gegelung.

Litar magnet dalam Rajah SI(a) dipercayat dari keluli tangan yang ditunjukkan adalah dalam mm. Cabang tengah mempunyai luas keratan rentas 800 mm^2 dan dililitkan dengan satu gegelung 500 pusimgan. Tap-tap cabang sebelah luar mempunyai luas keratan rentas 427 mm^2 . Panjang selar udara iaialah 1 m . Minus sebagai $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$. Dengan bantuan graf bagi ketelapan relatif (μ_r) melawan ketumpatan fluks (B) seperti yang dilampirkan, kira:

SULIT

3

(10 markah)

(b) Satu transformer satu-fasa mempunyai 1000 pusangan pada primernya dan 200 pusangan pada sekundernya. Arus tanpa bebananya ialah 3 A dengan faktor kuasa 0.2 menyusul. Kirakan arus primer dan faktor kuasa apabila faktor kuasa 0.2 menyusul. (10 markah)

(10 markah)

(a) Denggan meukiskan rajah litar setara transformer yang bersesuaian, terangkan bagaimana transformer bukan menggunakan komponen primer dan sekunder digabungkan.

(20 markah)

Tentukan arus yang dipergunakan dalam satu gelulung 4000 pusangan yang diilir ke atas bahagian (b) untuk menghasilkan ketumpatan flux 0.7 T dalam seba udara itu. Aneggakan bocoran magnet boleh diabaikan.

H (AT/m)	100	210	340	500	800	1500	B (T)
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	

Bahagian (a) dan (b) adalah dari satu bahagian yang mempunyai ciri-ciri yang diberikan berikut:

Satu elektromagnet mempunyai litar magnet yang boleh dianggap sebagaimana yang diilir dalam luas keratan rentas 60 mm^2 . menangungi tiga bahagian bersiri iaitu: (a) panjang 80 mm dalam luas keratan rentas 60 mm^2 ; (b) panjang 70 mm dalam luas keratan rentas 80 mm^2 ; (c) satu seba udara panjang 0.5 mm dalam luas keratan rentas 60 mm^2 .

S2

SULIT

SOALAN TAMAAT

(20 markah)

- (i) Jika $V_p = 7967$ V dan disambungkan kepada galangan beban $Z_L = 3.0 + j1.5 \Omega$, kirakan voltan pada bahagian primer adalah $R_c = 350 \text{ k}\Omega$ dan $X_m = 70 \text{ k}\Omega$.
 (ii) Jika Z_L diputuskan dan pengubahan disambungkan kepada kapasitor $-j1.5 \Omega$, kirakan pengaturan voltan pada keadaan ini.

Sebuah pengubah penghantaran 15 kVA, 8000/230V mempunyai impedansi dirujuk pada bahagian primer 80 + j300Ω. Komponen lain yang rujuk pada bahagian primer adalah $R_c = 350 \text{ k}\Omega$ dan $X_m = 70 \text{ k}\Omega$.

SS

(10 markah)

- (ii) beban separuh dengan mengegapkan bahawa faktor kuasa bagi beban ialah 0.8.



(10 markah)

- (i) beban penuh.

Lilitan primer dan sekunder bagi satu transformator 500 kVA mempunyai rintangan masing-masing, 0.42Ω dan 0.0011Ω . Voltan primer adalah $6,600 \text{ V}$ dan voltan sekunder adalah 400 V , manakala kehilangan besi ialah 2.9 kW . Dengan menggunakan sebutir sekunder dengan faktor kuasa bagi beban ialah 0.8. Kirakan kecekapannya sewaktu:

S4

GRAF KETUMPATAN FLUKS (B) MELAWAN KEKUATAN MEDAN MAGNET (H)

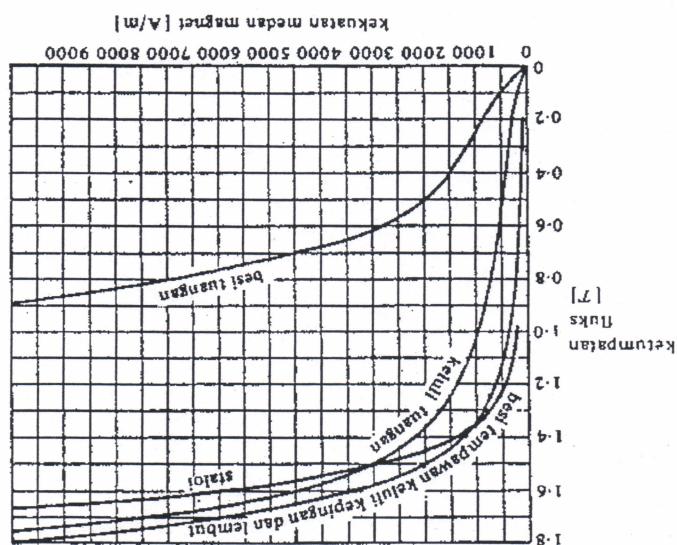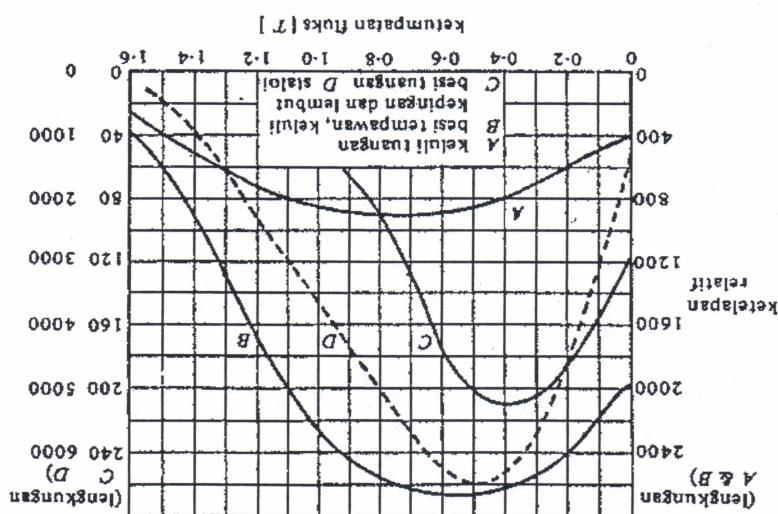GRAF KETELAPAN RELATIF (μ_r) MELAWAN KETUMPATAN FLUKS (B)

SEMESTER / SESI : SEM II / 2015/2016 NAMA KURSUS : KEELEKTROMAGNETAN
PROGRAM : BBE KOD KURSUS : BBV 10102

PEPERIKSAAN AKHIR