

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER I  
SESI 2016/2017**

**TERBUKA**

NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK DIGIT
KOD KURSUS	:	BBV 30403
KOD PROGRAM	:	BBV
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2016 / JANUARI 2017
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

1. *Soalan ini adalah terbuka.*  
2. *Jawab semua soalan.*  
3. *Jawapan boleh ditulis pada ruang yang disediakan.*  
4. *Jawapan boleh ditulis dengan alat tulis hitam sahaja.*  
5. *Jawapan boleh ditulis dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.*


**KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI LIMA (5) MUKA SURAT**


**SULIT**

- S1** (a) Nyatakan perbezaan ketara antara *multiplexer* dan *demultiplexer*.  
(2 markah)
- (b) Sebuah *seven segment display* beroperasi pada  $10\text{m A}$  dan  $2.3\text{ V}$  untuk mempastikan ia menyala dengan terang. Tentukan nilai had perintang yang diperlukan.  
(2 markah)
- (c) Jika sebuah *demultiplexer* mempunyai 16 tali keluaran, berapakah tali pemilih yang diperlukan?  
(2 markah)
- (d) Apakah segmen/LED yang akan aktif sekiranya sebuah paparan tujuh segmen memaparkan nombor 9 dan nombor 7?  
(4 markah)
- (e) Selesaikan sistem nombor digit berikut:
- $614_8$  ke perpuluhan
  - $10011101_2$  ke perlapanan
  - $45_{10}$  ke perduaan
  - $356_{16}$  ke perpuluhan
  - $B2F_{16}$  ke perlapanan
- (10 markah)
- S2** (a) Untuk setiap pernyataan berikut, lukis simbol get logik yang sesuai untuk kendalian yang diberikan.
- Keluaran TINGGI berlaku hanya apabila ketiga-tiga masukan RENDAH.
  - Keluaran RENDAH berlaku apabila salah satu daripada empat masukan adalah RENDAH.
  - Keluaran RENDAH berlaku hanya apabila kesemua lapan masukan adalah TINGGI
- (6 markah)

**TERBUKA**

- (b) Binakan jadual kebenaran untuk keluaran Y bagi get logik di bawah jika masukan A, B dan C adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S2(b) di bawah.

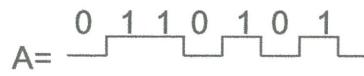A=  B= Logik '0' C = 1

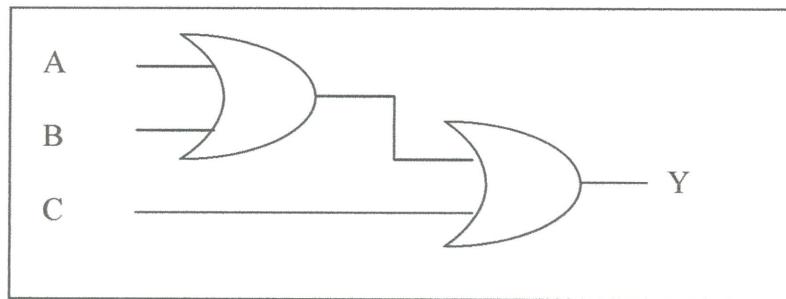**Rajah S2(b)**


(6 markah)

- (c) Buktiung ungkapan Boolean berikut dalam bentuk litar logik dan seterusnya lakarkan bentuk keluaran bagi litar logik di bawah:

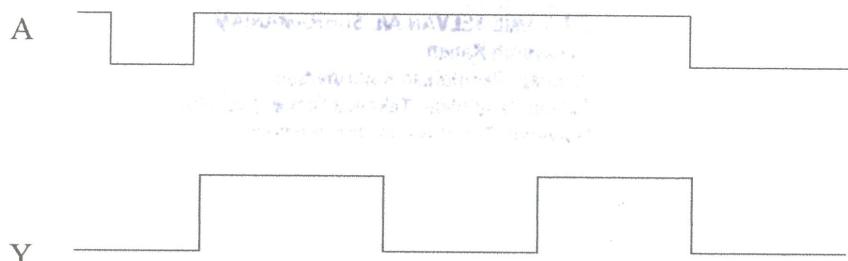- i.  $M = (AB) + (C+D)$
- ii.  $P = (AC+BC)(A+C)$
- iii.  $R = BC+D+AD$
- iv.  $S = B(A+C)+AC+D$


(8 markah)

- S3** (a) Jika gelombang masukan A dan keluaran Y adalah seperti graf gelombang berikut, tentukan gelombang masukan bagi X dengan menggunakan get ATAU.



(4 markah)

- (b) Rajah S3(b) di bawah mewakili suatu elemen logik yang keluarannya akan RENDAH jika majoriti masukannya RENDAH. Binakan jadual kebenaran bagi litar logik ini.

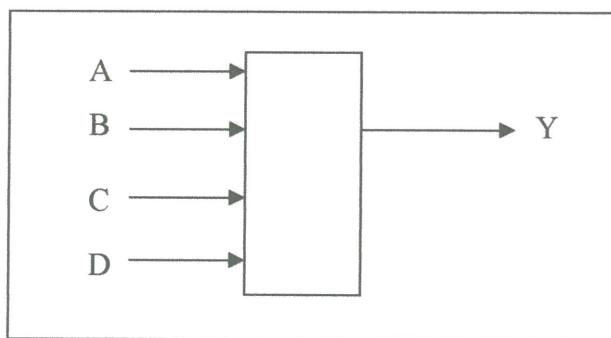**Rajah S3(b)**

(6 markah)

- (c) Berdasarkan Jadual S3(c) di bawah, lakarkan litar logik dengan menggunakan get-get logik.

**Jadual S3(c)**

A3	A2	A1	A0	KELUARAN Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(10 markah)

- S4** (a) Permudahkan fungsi berikut dengan menggunakan aljabar Boolean,

$$F = AC + BC + AB + ABC$$

dan laksanakan fungsi yang telah dipermudahkan dengan get logik.

(4 markah)

- (b) Ringkaskan persamaan Boolean di bawah dengan menggunakan Peta Karnaugh.

$$Z = \overline{C} (\overline{ABD} + D) + \overline{ABC} + \overline{D}$$

(5 markah)

- (c) Dengan menggunakan persamaan  $Y = AB + C$ , binakan litar logik *NOR* get dua masukan.

(5 markah)

- (d) Lakarkan sebuah litar yang akan melibatkan isyarat masukan A, masukan kawalan B, dan keluaran X dan Y supaya berfungsi seperti berikut:

- i. Apabila  $B = 1$ , keluaran X mengikut masukan A, dan keluaran Y menjadi 0.
- ii. Apabila  $B = 0$ , keluaran X menjadi 0, dan keluaran Y mengikut masukan A.

(6 markah)

- S5** (a) Dengan bantuan gambarajah, terangkan perbezaan antara pembilang segerak dengan pembilang tidak segerak.

(4 markah)

- (b) Apakah perbezaan antara satu selak dengan satu *flip flop*? Jelaskan dengan menggunakan simbol logik dan gambarajah pemasaan.

(8 markah)

- (c) i. Terangkan kegunaan flip-flop.  
ii. Pemindahan data tak segerak menggunakan masukan CLK.  
Adakah pernyataan ini benar? Terangkan jawapan anda.  
iii. Jenis flip-flop manakah yang paling sesuai digunakan untuk pemindahan segerak dan jelaskan jawapan anda.

(8 markah)

**-SOALAN TAMAT-**