

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER II
SESI 2016/2017**

NAMA KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
KOD KURSUS : BBV 10203
KOD PROGRAM : BBE
TARIKH PEPERIKSAAN : JUN 2017
JANGKA MASA : 3 JAM
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN


TERBUKA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

SULIT

TAHUN AKADEMIK 2016/2017
SEMESTER II
DILAKUKAN PADA TARikh
10 JUN 2017

- S1** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik? (2 markah)
- (b) Berikan satu persamaan di antara Teorem Thevenin dan Teorem Norton. (3 markah)
- (c) Bagi litar di dalam **Rajah S1(c)**, dengan menggunakan Teorem Tindihan, kira
- arus yang mengalir pada perintang R_L (5 markah)
 - arus pada sumber bateri 5 V (5 markah)
 - arus pada sumber bateri 15 V (5 markah)

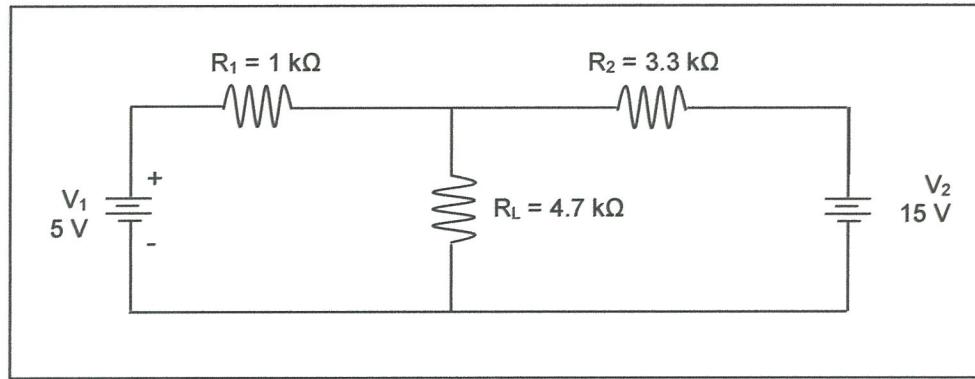**Rajah S1(c)**


TERBUKA

- S2** (a) Berikan definisi arus ulang alik (a.u).

(2 markah)

- (b) Lakarkan gambarajah fasa bagi gelombang di dalam **Rajah S2(b)** di bawah.

(3 markah)

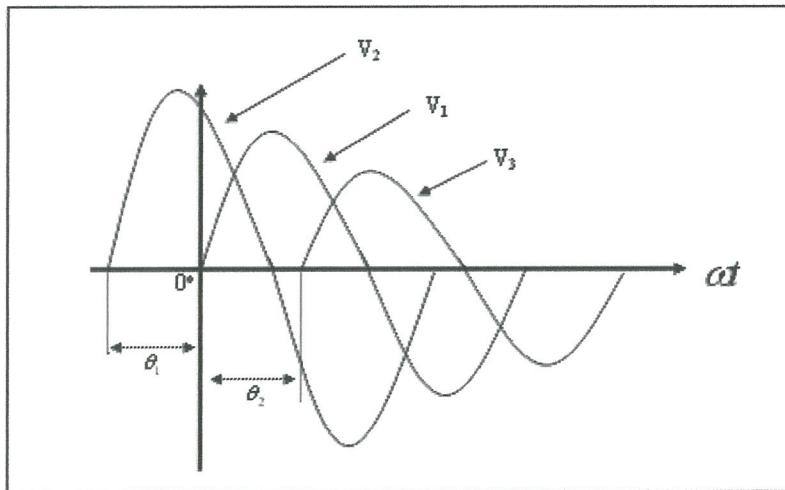**Rajah S2(b)**

- (c) Satu pemuat bernilai $30 \mu\text{F}$ dan perintang 40Ω disambung selari dengan gegelung pearuh bernilai 150 mH melalui bekalan $240 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$.

- (i) Lukiskan litar seperti data di atas

(2 markah)

- (ii) Kirakan arus pada pemuat dan sudut fasanya

(3 markah)

- (iii) Kirakan arus pada pearuh dan sudut fasanya

(3 markah)

- (iv) Kirakan galangan litar

(2 markah)

- (v) Kirakan kuasa sebenar

(5 markah)


TERBUKA

S3 (a) Berikan definisi sistem tiga fasa.

(2 markah)

(b) Kirakan nilai Z_T bagi litar di dalam **Rajah S3(b)** di bawah.

(6 markah)

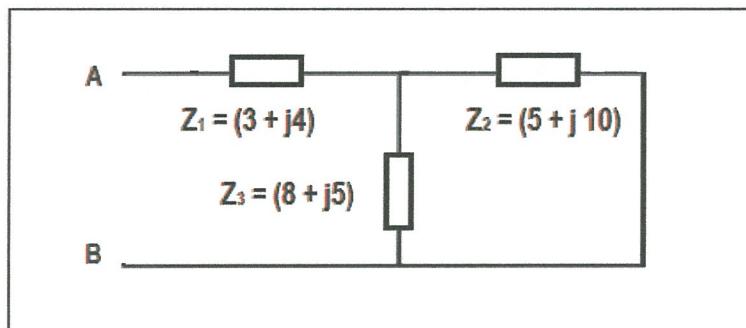

Rajah S3(b)

(c) Terdapat tiga gegelung yang serupa, setiap satu mengandungi perintang bernilai $10\ \Omega$ dan pearuh bernilai 42 mH . Bekalan kuasa tiga fasa $415\text{ V}, 50\text{ Hz}$ dibekalkan. Kirakan kuasa yang terlesap pada sambungan

(i) Bintang

(6 markah)

(ii) Delta

(6 markah)

S4 (a) Senaraikan dua ciri sambungan bintang bagi sistem tiga fasa dari segi arus dan voltan.
(2 markah)

(b) Terbitkan persamaan bagi sistem tiga fasa yang berikut

(i) $V_L = \sqrt{3} V_p$ bagi sambungan bintang.

(3 markah)

(ii) $I_L = \sqrt{3} I_p$ bagi sambungan delta.

(3 markah)

(c) Diberi tiga gelung yang serupa dimana setiapnya mengandungi perintang berniai $30\ \Omega$ dan pemuat disambung secara delta kepada bekalan $415\text{ V}, 50\text{ Hz}, 3\phi$. Jika arus talian ialah 15 A

(i) lukiskan litar yang berkenaan

(4 markah)

(i) kirakan nilai pemuat berkenaan

(8 markah)

- S5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengubah.
(2 markah)
- (b) Pengubah mempunyai tiga jenis kehilangan iaitu kehilangan kuprum, kehilangan arus pusar dan kehilangan histerisis. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kehilangan histerisis dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya?
(6 markah)
- (c) Satu unit bekalan kuasa menggunakan sebuah pengubah 1ϕ , 100 KVA, 4000/200 V, 50 Hz mempunyai 100 lilitan sekunder. Bagi memudahkan penyelenggaraan tentukan
- (ii) arus primer
(2 markah)
 - (ii) bilangan lilitan primer
(2 markah)
 - (iii) nilai fluks maksima
(3 markah)
 - (iv) kecekapan sewaktu beban penuh
(5 markah)

- SOALAN TAMAT -

TERBUKA