

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER I  
SESI 2016/2017**


NAMA KURSUS	:	KEELEKTROMAGNETAN
KOD KURSUS	:	BBV 10102
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2016 / JANUARI 2017
JANGKA MASA	:	2 JAM
ARAHAN	:	JAWAB <b>SEMUA</b> SOALAN

**TERBUKA**

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG ENAM (6) MUKA SURAT


**SULIT**

- S1** (a) Jelaskan ketelapan ruang bebas ( $\mu_0$ ) dan ketelapan relatif ( $\mu_r$ ) bagi bahan bermagnet. Berikan contoh yang bersesuaian dengan menggunakan Rajah S1(a).

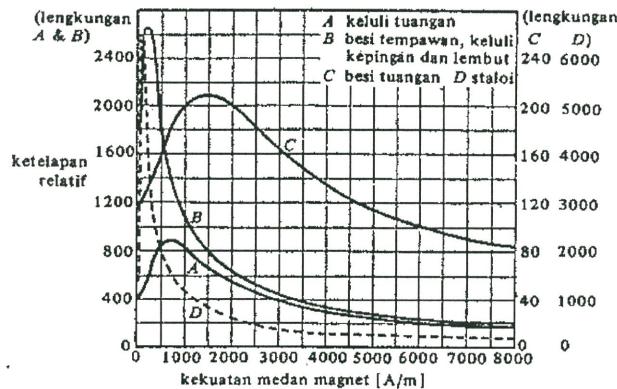**RAJAH S1(a)**

(10 markah)


- (b) Berdasarkan Rajah S1(b), satu gegelung 200 pusingan dililitkan dengan seragam kepada satu gelang kayu yang mempunyai min lilitan 600 mm dan luas keratan rentas seragam  $500 \text{ mm}^2$ . Jika arus menerusi gegelung adalah  $4 \text{ A}$ , hitungkan:
- kekuatan medan magnet.
  - ketumpatan fluks.
  - jumlah fluks.

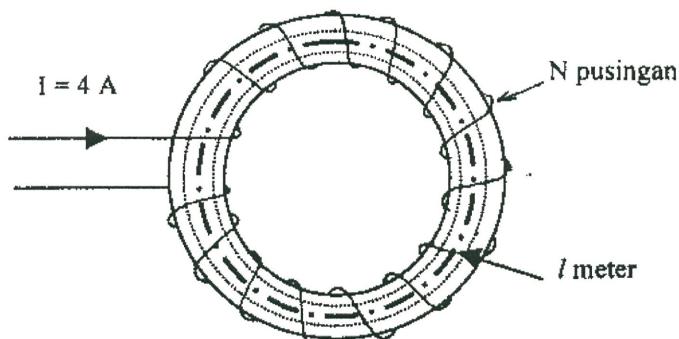**RAJAH S1(b)**

(10 markah)

**TERBUKA**

- S2** Satu litar magnet seperti Rajah S2 dibuat daripada pelaminaan keluli lembut. Lebar besi ialah 40 mm dan teras dibina kepada kedalaman 50 mm, di mana sebanyak 8% diguna oleh penebatan di antara pelaminaan itu. Panjang dan luas sela udara ialah masing-masing 2 mm dan  $2500 \text{ mm}^2$ . Gegelung dililit dengan 800 pusingan. Jika faktor bocoran adalah 1.2, hitung arus memagnet yang diperlukan untuk menghasilkan fluks 0.0025 Wb merentasi celah udara itu.

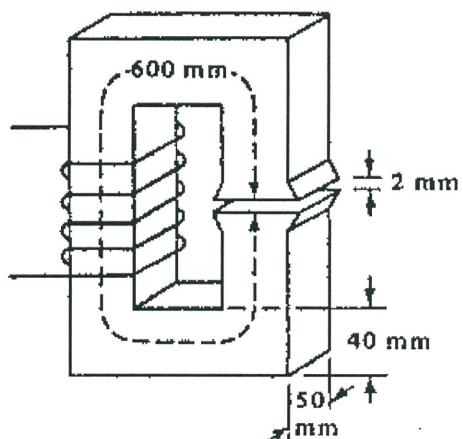**RAJAH S2**

( 20 markah)

**TERBUKA**

- S3** (a) Diberi pembolehubah-pembolehubah di bawah ini, merujuk Rajah S3(a) bagi pengubah unggul berbeban, jelaskan hubungan semua pembolehubah dan lukiskan hubungan tersebut dalam satu rajah fasor.

$L(\theta_2)$  = Beban yang mempunyai faktor kuasa kos  $\theta$


$V_1$  = D.g.e. dari punca bekalan

$E_1$  = Voltan teraruh dalam primer

$E_2$  = Voltan teraruh dalam sekunder

$I_1$  = Arus primer

$I_2$  = Arus sekunder

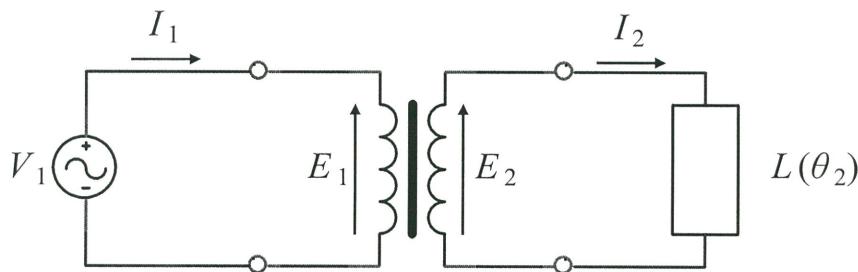

**RAJAH S3(a)**

(10 markah)

- (b) Satu transformer satu-fasa mempunyai 1000 pusingan pada primernya dan 200 pusingan pada sekundernya. Arus tanpa bebannya ialah 3 A dengan faktor kuasa 0.2 menyusul. Kirakan arus primer dan faktor kuasa apabila arus sekunder ialah 280 A dengan faktor kuasa 0.8 menyusul. Abaikan kejatuhan voltan dalam lilitan-lilitan.

(10 markah)

**TERBUKA**

**S4** Lilitan primer dan sekunder bagi satu transformer 500 kVA mempunyai rintangan masing-masing,  $0.42 \Omega$  dan  $0.0011 \Omega$ . Voltan primer adalah 6,600 V dan voltan sekunder adalah 400 V, manakala kehilangan besi ialah 2.9 kW. Dengan menganggapkan bahawa faktor kuasa bagi beban ialah 0.8. Kirakan kecekapannya sewaktu,

(i) beban penuh. (10 markah)

(ii) beban separuh dengan menganggapkan bahawa faktor kuasa bagi beban ialah 0.8. (10 markah)

**S5** Sebuah pengubah penghantaran 15 kVA, 8000/230V mempunyai impedans dirujuk pada bahagian primer  $80 + j 300 \Omega$ . Komponen lain yang rujuk pada bahagian primer adalah  $R_c = 350 \text{ k}\Omega$  dan  $X_m = 70 \text{ k}\Omega$ .

(i) Jika  $V_p = 7967 \text{ V}$  dan disambungkan kepada galangan beban  $Z_L = 3.0 + j 1.5 \Omega$ , kirakan Vs dan pengaturan voltan. (10 markah)

(ii) Jika  $Z_L$  diputuskan dan pengubah disambungkan kepada kapasitor  $-j 1.5 \Omega$ , kirakan pengaturan voltan pada keadaan ini. (10 markah)



- SOALAN TAMAT -

**TERBUKA**

## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER / SESI : SEM I / 2016/2017  
 NAMA KURSUS: KEELEKTROMAGNETAN

PROGRAM: BBE  
 KOD KURSUS: BBV 10102

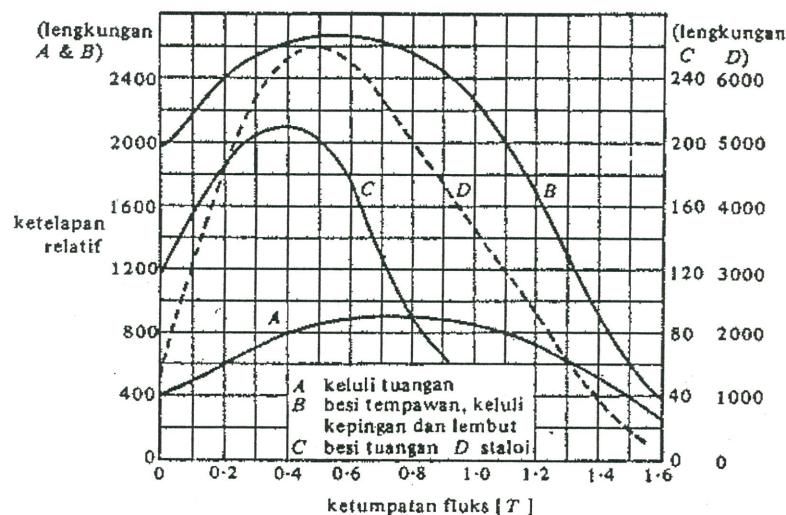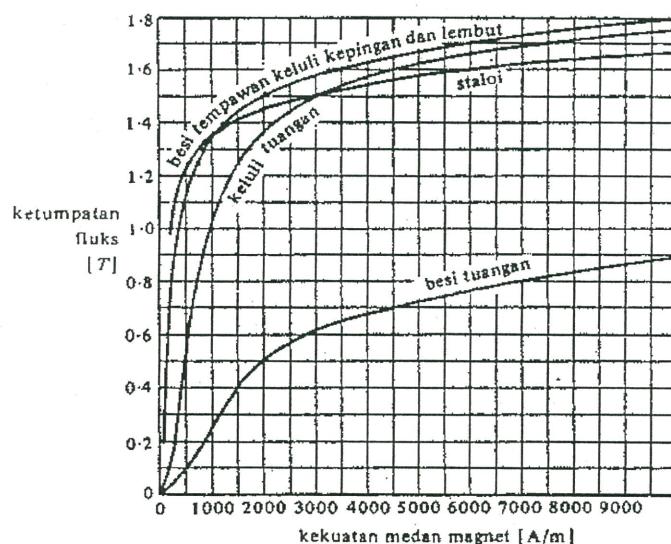GRAF KETELAPAN RELATIF ( $\mu_r$ ) MELAWAN KETUMPATAN FLUKS (B)

GRAF KETUMPATAN FLUKS (B) MELAWAN KEKUATAN MEDAN MAGNET (H)

**TERBUKA**