

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER I  
SESI 2018/2019**


NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK DIGIT
KOD KURSUS	:	BBV 30403
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2018/ JANUARI 2019
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

**TERBUKA**

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

**SULIT**  
**TERBUKA**

- S1** (a) Rajah S1 menunjukkan diagram sebuah sistem penggera. Berdasarkan rajah tersebut

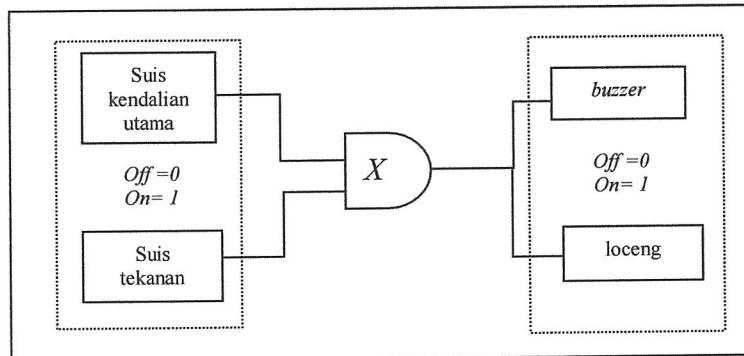**Rajah S1**

- (i) tentukan jenis get logik yang bertanda  $X$ .  
(1 markah)
- (ii) salin semula jadual kebenaran pada Jadual S1 di dalam kertas jawapan serta tentukan keluaran pada *buzzer* dan *loceng* berdasarkan masukan yang diberikan.  
(4 markah)

**Jadual S1**

Suis kendalian utama	Suis tekanan	Buzzer	Loceng
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

- (iii) Apakah keadaan yang akan menyebabkan sistem penggera *Off*?  
(2 markah)
- (b) Lakarkan litar berdasarkan persamaan Boolean di bawah dengan meringkaskan persamaan terlebih dahulu.  
(3 markah)

$$\overline{AB}(\overline{C} + \overline{D})$$




- S2 (a)** Berdasarkan kepada Jadual S2(a), terangkan dengan jelas mengenai pariti genap dan pariti ganjil dalam sistem penghantaran data. (5 markah)

**Jadual S2(a)**

Kod BCD	Pariti Genap	Pariti Ganjil
0000	00000	10000
0001	10001	00001

- (b)** Bina satu jadual yang menunjukkan perwakilan nombor perpuluhan 14 dalam bentuk perduaan, kod *gray*, heksadesimal, Binary Coded Decimal(BCD) dan *Excess 3* (XS3). (5 markah)

- S3** Rajah S3 merupakan IC penyahkod 3 talian ke 8 talian. Berdasarkan rajah tersebut

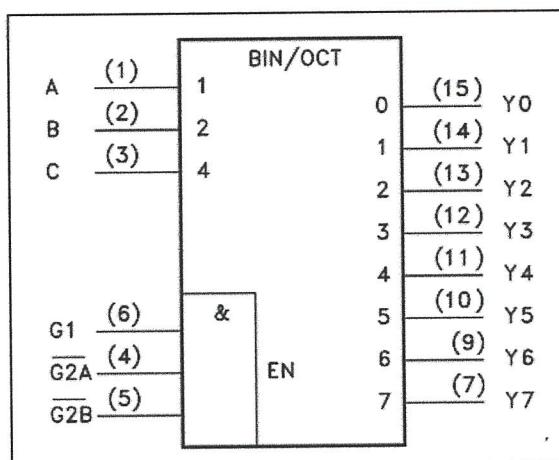
**Rajah S3**

- (i) bina litar setara berdasarkan masukan dan keluaran yang diberikan dengan menggunakan get TAK dan get DAN. (16 markah)
- (ii) nyatakan kod binari yang perlu bagi mengaktifkan peranti pada keluaran Y5 dan Y7. (4 markah)

**TERBUKA**  
**SULIT**

**S4** Rajah S4 menunjukkan litar penggera sebuah kereta yang digunakan untuk mengesan keadaan yang tidak diingini. Ketiga-tiga suis digunakan untuk menunjukkan status pintu pada tempat duduk pemandu, pencucuhan dan lampu depan kereta. Reka litar logik dengan ketiga-tiga suis ini sebagai masukan supaya penggera aktif setiap kali salah satu daripada keadaan berikut wujud.

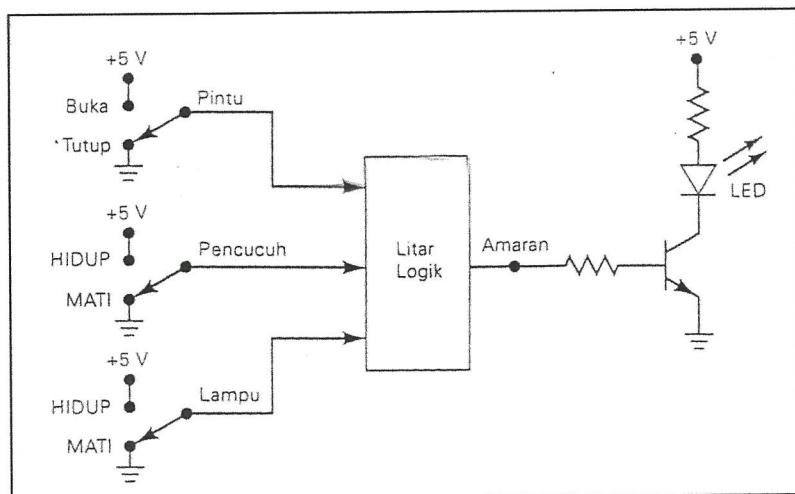- (a) Lampu depan terbuka semasa pencucuhan mati.  
(b) Pintu terbuka semasa pencucuhan hidup.



Rajah S4

(20 markah)


**S5** Dengan menggunakan flip-flop JK picuan pinggir positif, reka pembilang segerak mengikut urutan kiraan tak teratur seperti berikut 1, 2, 5, 7. Tunjukkan semua langkah-langkah yang diperlukan seperti rajah keadaan, jadual ujian, jadual peralihan, pembinaan K-maps serta litar akhir.

(20 markah)

**TERBUKA**


**S6** Rajah S6(a) menunjukkan simbol bagi flip-flop  $\chi$ . Anggapkan flip-flop  $\chi$  berada dalam keadaan RESET pada awalnya.

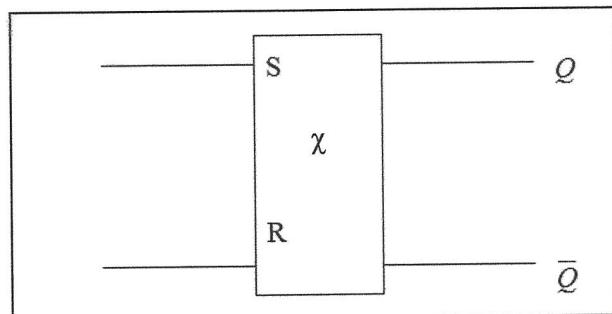- (a) Namakan flip-flop  $\chi$ . (2 markah)
- (b) Terjemahkan flip-flop  $\chi$  tersebut dalam bentuk litar setara. (2 markah)
- (c) Binakan jadual kebenaran flip-flop  $\chi$  dengan menunjukkan setiap operasi yang berlaku. (12 markah)



Rajah S6(a)

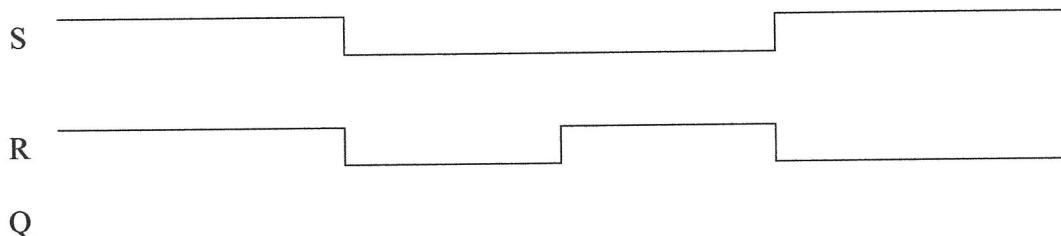- (d) Bina semula rajah masa pada rajah S6(d) serta lakarkan gelombang keluaran untuk Q. (4 markah)



Rajah S6(d)

-SOALAN TAMAT-

TERBUKA