



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2018/2019**

NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK 2
KOD KURSUS	:	BBV 30303
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	DISEMBER 2018/JANUARI 2019
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

TERBUKA

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT


- S1** (a) Senaraikan tiga (3) tatarajah peranti separuh pengalir transistor litar penguat.
(3 markah)
- (b) Lakarkan graf arus pemungut melawan voltan pemungut bagi transistor tapak sepunya semasa $I_E = 1 \text{ mA}$, $I_E = 2 \text{ mA}$, $I_E = 3 \text{ mA}$ ketika $I_C = 5 \text{ mA}$ dan $V_{CC} = 6 \text{ V}$.
(4 markah)
- (c) Suatu transistor tapak sepunya mengalirkan arus pemungut 0.98 mA ketika arus pengeluarnya 1 mA . Kemudian apabila arus pengeluar itu berubah kepada 1.05 mA , arus pemungut menjadi 1.028 mA . Kirakan $\alpha_{a,t}$ dan $\alpha_{a,u}$ transistor yang digunakan.
(6 markah)
- (d) Lakarkan gambarajah pengayun Hartley dan terangkan kendaliannya berserta rumus frekuensi ayunan dalam pengayun Hartley.
(12 markah)
- S2** (a) Nyatakan dua (2) jenis penguat suap balik dan lakarkan setiap jenis penguat suap balik tersebut.
(4 markah)
- (b) Terangkan peranan kapasitor ketika litar persamaan arus terus (A.T) dan arus ulang alik (A.U).
(4 markah)
- (c) Jelaskan rumus gandaan arus bagi setiap fasa kendalian bagi fasa pelbagai *op-amplifier* dalam Rajah S2 (c) dibawah
(5 markah)

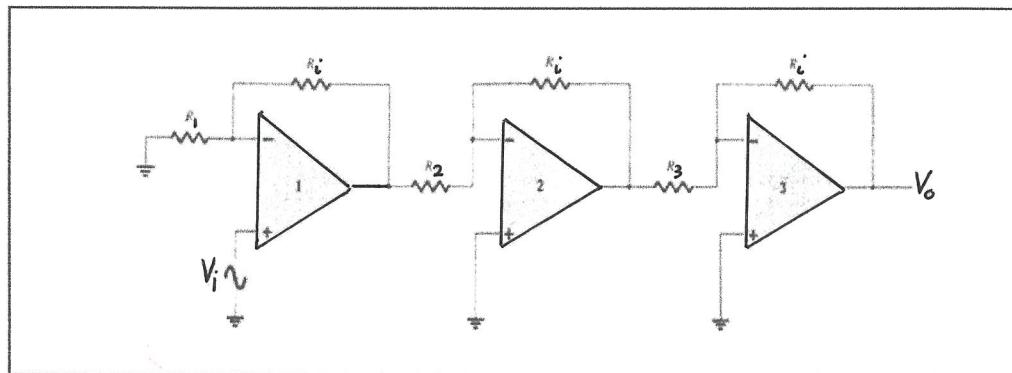

Rajah S2 (c)


TERBUKA

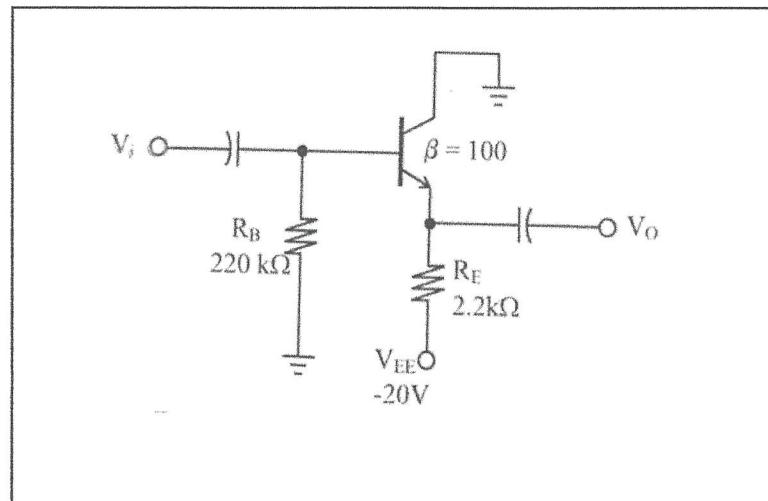- (d) Berdasarkan Rajah S2(d), kirakan nilai I_{CEQ} dan V_{CEQ} bagi litar dibawah.
(12 markah)



Rajah S2(d)

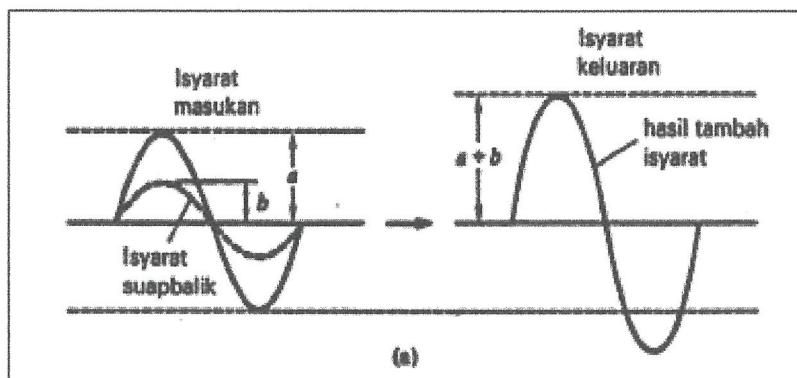
- S3 (a) Nyatakan tiga (3) jenis kelas amplifier.
(3 markah)
- (b) Berdasarkan Rajah S3(b) jelaskan operasi kendalian antara isyarat masukan,a dan isyarat suap balik,b sehingga menghasilkan isyarat keluaran.
(4 markah)



Rajah S3(b)


TERBUKA

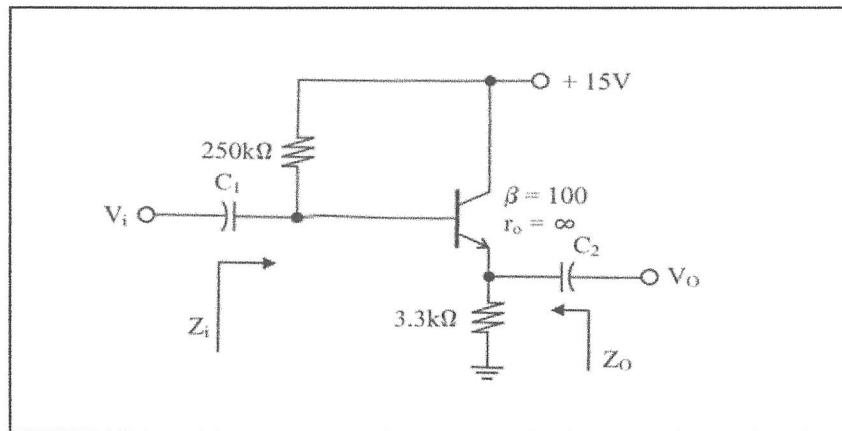- (c) Terangkan tiga perbezaan antara pengayun Colpitts dan pengayun Hartley.
(6 markah)
- (d) Berdasarkan Rajah S3(d),
 i. Lukiskan litar persamaan A.T
 ii. Lukiskan litar persamaan A.U
 iii. Kirakan nilai r_e , Z_i , Z_o dan A_v
(12 markah)



Rajah S3(d)

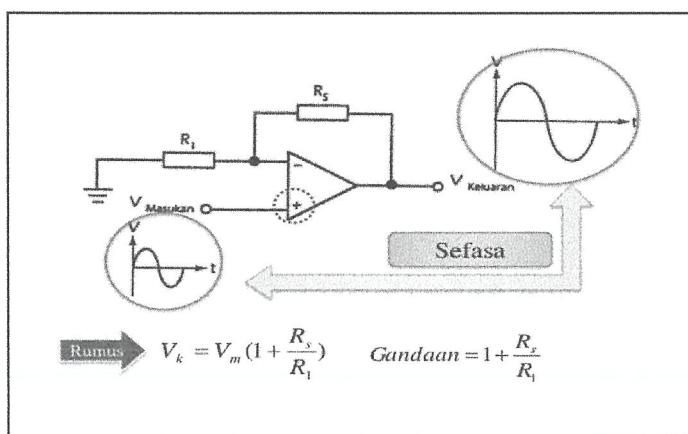
- S4 (a) Nyatakan perbezaan $\beta_{a.t}$ dan $\beta_{a.u}$.
(4 markah)
- (b) Jelaskan definisi garis beban A.T dan lakarkan rajah garis beban A.T.
(6 markah)
- (c) Rajah S4(c) dibawah menunjukkan salah satu jenis isyarat masukan tak menyongsang dalam litar op-amplifier. Terangkan kegunaan aplikasi isyarat masukan tak menyongsang ini dalam litar op-amplifier.
(7 markah)



Rajah S4(c)

TERBUKA

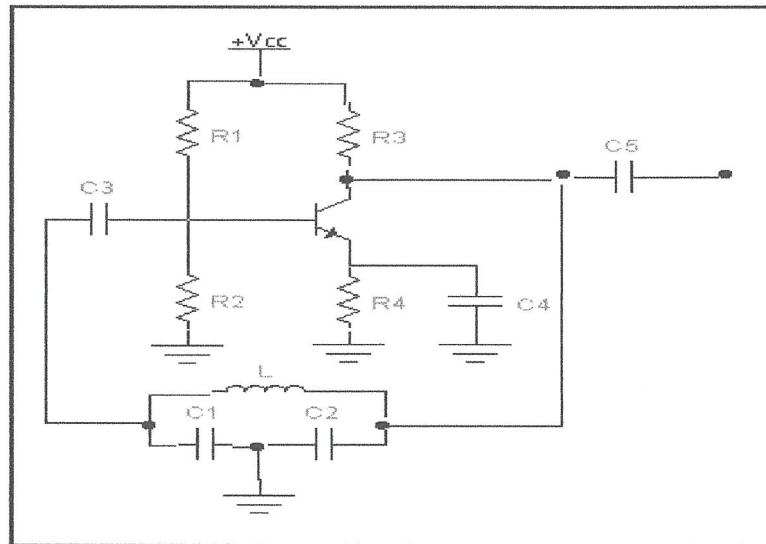- (d) Nyatakan jenis pengayun pada Rajah S4(d) dan terangkan kendalian litar berserta dengan rumus ayunan dan gandaan voltan.
(8 markah)



Rajah S4(c)

-SOALAN TAMAT-**TERBUKA**