

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER I  
SESI 2013/2014**

NAMA KURSUS : ASAS ELEKTRIK DAN  
ELEKTRONIK

KOD KURSUS : DAM 32103

PROGRAM : DAM

TARIKH PEPERIKSAAN : DISEMBER 2013 / JANUARI  
2014

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN : JAWAB LIMA (5) SOALAN  
SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI TUJUH BELAS (17) MUKA SURAT

**SULIT**

# **SOALAN DI DALAM BAHASA MELAYU**

- S1**

  - (a) Nyatakan dua (2) perbezaan ciri-ciri antara litar selari dan litar siri. (2 Markah)
  - (b) Rujuk **Rajah S1**, tunjukkan semua pengiraan untuk mencari nilai;
    - (i) Jumlah rintangan,  $R_T$  (2 Markah)
    - (ii) Kejatuhan voltan pada perintang  $R_2 (V_{R2})$ , perintang  $R_4 (V_{R4})$ , perintang  $R_5 (V_{R5})$ , dan perintang  $R_6 (V_{R6})$ . (8 Markah)
    - (iii) Arus elektrik yang mengalir melalui perintang  $R_2 (V_{R2})$ , perintang  $R_4 (V_{R4})$ , perintang  $R_5 (V_{R5})$ , dan perintang  $R_6 (V_{R6})$ . (8 Markah)

**S2**

  - (a) Nyatakan tiga (3) faktor untuk menentukan jumlah voltan teraruh dengan pemotongan fluk pada lingkaran gegelung. (3 Markah)
  - (b) Suatu urat daya magnet  $\Phi$  sebanyak  $45 \mu\text{Wb}$  wujud pada luas permukaan  $300000 \text{ mm}^2$ . Kirakan ketumpatan urat daya magnet,  $B$  dalam unit;
    - (i) Gauss.
    - (ii) Tesla.(4 Markah)
  - (c) Kirakan keamatan medan,  $H$  bagi sebuah electromagnet jika ketumpatan flux,  $B$  bersamaan 0.504 Tesla dan ketelapan relatif ( $\mu_r$ ) teras adalah 200. (5 Markah)
  - (d) Suatu gelung besi mempunyai purata panjang lilitan sebanyak 50cm dan keratan rentas kawasan  $1\text{cm}^2$ . Ianya dililit secara seragam dengan 700 lilitan wayar. Pengukuran dibuat dengan mendapati lilitan di dalam gelung menunjukkan bahawa arus dalam lilitan adalah  $0.05\text{A}$  dan fluk di dalam gelung tersebut adalah  $6 \times 10^{-6}\text{Wb}$ . Carikan ketumpatan fluks,  $B$  dan medan intensiti,  $H$ , kebolehtelapan  $\mu_r$  and kebolehtelapan relatif  $\mu_r$ . (8 Markah)

- S3 (a) Nyatakan **dua (2)** jenis kapasitor dan lakarkan gambarajah binaan kapasitor tersebut. (4 Markah)
- (b) Keluasan pada satu plat daripada dua plat kapasitor mica adalah  $0.0025 \text{ m}^2$  dan jarak antara dia plat adalah 0.02 m. Jika dielektrik malar pada mica adalah 7, carikan nilai kapasitan kapasitor tersebut. (2 Markah)
- (c) Fluk pada suatu electromagnet adalah 6Wb. Fluk tersebut meningkat sekata kepada 12Wb dalam tempoh 2 saat. Kirakan voltan teraruh dalam gegelung yang mempunyai 10 lilitan jika gegelung tersebut bergerak dalam medan magnet. (3 Markah)
- (d) Tentukan Voltan, V melalui kapasitor jika;
- (i)  $Q = 45 \mu\text{C}$  and  $C = 0.01 \mu\text{F}$  (1 Markah)
  - (ii)  $Q = 22 \text{ mC}$  and  $C = 1000 \mu\text{F}$  (1 Markah)
  - (iii)  $Q = 188 \text{ nC}$  and  $C = 3.76 \mu\text{F}$  (1 Markah)
- (e) Kapasitor di dalam sebuah litar telefon mempunyai kapasitan sebanyak  $3\mu\text{F}$  seperti di dalam **Rajah S3(e)**. Kirakan arus elektrik yang mengalir melaluinya jika voltan 15V pada 800Hz dialirkан kepadaanya. (4 Markah)
- (f) Satu arus ulang alik (AC) 300 Hz 20 mA mengalir dalam litar yang mengandungi kapasitor  $25 \mu\text{F}$  seperti yang ditunjukkan dalam **Rajah S3(f)**. Apakah kejatuhan voltan merentasi kapasitor? (4 Markah)

- S4** (a) Berdasarkan **Rajah S4(a)**, tiga perintang disambungkan secara selari kepada sumber voltan 12 V. Tentukan arus maksimum dan arus minimum pada setiap resistor jika kod warna pada perintang tersebut adalah;
- (i)  $R_1 = \text{MERAH, KUNING, HIJAU, EMAS}$
  - (ii)  $R_2 = \text{PERANG, MERAH, HIJAU, PERAK}$
  - (iii)  $R_3 = \text{MERAH, MERAH, MERAH, PERAK}$
- (12 Markah)
- (b) Berdasarkan **Rajah S4(b)**, kirakan;
- (i) Jumlah rintangan perintang,  $R_T$  (2 Markah)
  - (ii) Jumlah arus,  $I_T$  (2 Markah)
  - (iii) Arus cabang,  $I_1$  dan  $I_2$  (4 Markah)
- S5** (a) Berdasarkan **Rajah S5(a)**, reka bentuk beban voltan agihan dengan mencari nilai;
- (i) Perintang,  $R_1$  (3 Markah)
  - (ii) Perintang,  $R_2$  (3 Markah)
  - (iii) Perintang,  $R_3$  (3 Markah)
  - (iv) Kuasa yang dihilangkan pada perintang,  $R_1$ ,  $R_2$  dan  $R_3$  ( $P_{R1}$ ,  $P_{R2}$  dan  $P_{R3}$ ) (6 Markah)
- (b) Berdasarkan **Rajah S5(b)**, kirakan nilai  $R$  jika  $V_R = 12V$ . (5 Markah)

- S6 (a) Suatu litar resonan mempunyai  $25\text{ mH}$  gegelung beroperasi pada frekuensi  $700\text{ kHz}$ . Apakah aruhan reaktan pada gegelung tersebut? (2 Markah)
- (b) Kirakan kearuhan pada gegelung untuk memastikan ianya mempunyai reaktan sebanyak  $820\Omega$  pada frekuensi  $60\text{ kHz}$ ? (2 Markah)
- (c) Suatu gegelung penalaan dalam pemancar radio mempunyai kearuhan sebanyak  $300\mu\text{H}$ . Pada frequeansi apakah ianya mempunyai aruhan reaktan sebanyak  $3768\Omega$ ? (2 Markah)
- (d) Suatu pengubah injak turun mempunyai lilitan primer  $50000$  dan lilitan sekunder  $500\cdot20000\text{V}$  talian penghantaran disambungkan pada lilitan primer. Jika lilitan sekunder disambungkan pada beban  $25\Omega$ , carikan;
- (i) Voltan sekunder. (2 Markah)
  - (ii) Arus sekunder. (2 Markah)
  - (iii) Arus primer. (2 Markah)
  - (iv) Kuasa keluaran. (2 Markah)
- (e) Suatu jenis pengubah kuasa, rujuk **Rajah S6(e)**. Terdapat tiga gelungan sekunder yang berasingan, setiap satunya direka untuk voltan yang berbeza. Bahagian primer pada pengubah disambungkan pada  $120\text{V}$  bekalan kuasa dan mempunyai  $100$  lilitan. Carikan nilai lilitan pada setiap gelungan sekunder. (6 Markah)

- S7 (a) Nyatakan **Tiga (3)** jenis gelombang bukan sinus dan terangkan kegunaanya dalam aplikasi litar. Lakarkan **Dua (2)** daripada gelombang yang dinyatakan dalam jawapan anda.
- (8 Markah)
- (b) Nyatakan sudut bagi gelombang sinus voltan arus ulang-alik;
- Apabila ia mencapai nilai positif maksimum. (2 Markah)
  - Apabila ia mencapai nilai negatif maksimum. (2 Markah)
  - Apabila ia melintasi paksi sifar. (2 Markah)
- (c) Jika suatu gelombang sinus mempunyai nilai puncak sebanyak 60V, kirakan;
- Nilai puncak ke puncak. (2 Markah)
  - Nilai voltan purata. (2 Markah)
  - Nilai min punca kuasa dua, RMS. (2 Markah)

**SOALAN DI DALAM BAHASA INGGERIS**

- Q1** (a) State **two (2)** difference characteristic of parallel circuit and series circuit. (2 Marks)
- (b) Refer to **Figure Q1**, show all the calculation to find the value for:
- (i) Total resistance  $R_T$  (2 Marks)
  - (ii) The voltage drop across resistance  $R_2$  ( $V_{R2}$ ), resistance  $R_4$  ( $V_{R4}$ ), resistance  $R_5$  ( $V_{R5}$ ) and resistance  $R_6$  ( $V_{R6}$ ) (8 Marks)
  - (iii) The current flow through resistance  $R_2$  ( $I_{R2}$ ), resistance  $R_4$  ( $I_{R4}$ ), resistance  $R_5$  ( $I_{R5}$ ) and resistance  $R_6$  ( $I_{R6}$ ) (8 Marks)
- Q2** (a) List **three (3)** factor to determined the amount of voltage induced by flux cutting the turns of coil. (3 Marks)
- (b) A flux  $\Phi$  of  $45 \mu\text{Wb}$  exists in an area of  $300000 \text{ mm}^2$ . Calculate the flux density (B) in;
- (i) Gauss.
  - (ii) Tesla. (4 Marks)
- (c) Calculate the field intensity, H of an electromagnet if the flux density, B equals  $0.504 \text{ Tesla}$  and the relative permeability ( $\mu_r$ ) of the core is  $200$ . (5 Marks)
- (d) An iron ring has a mean circumferential length of  $50\text{-cm}$  and a cross-sectional area of  $1\text{-cm}^2$ . It is wound uniformly with  $700$  turns of wire. Measurements made with a search coil around the ring show that the current in the windings is  $0.05 \text{ A}$  and the flux in the ring is  $6 \times 10^{-6} \text{ Wb}$ . Find the flux density B, field intensity H, permeability  $\mu$ , and relative permeability  $\mu_r$  (8 Marks)

- Q3**
- (a) State **two (2)** types of capacitor and sketch the diagram of the capacitor structure. (4 Marks)
- (b) The area of one plate of a two-plate mica capacitor is  $0.0025 \text{ m}^2$  and the separation between plates is 0.02 m. If the dielectric constant of mica is 7, find the capacitance of the capacitor. (2 Marks)
- (c) The flux of an electromagnet is 6Wb. The flux increases uniformly to 12Wb in a period of 2 s. Calculate the voltage induced in a coil that has 10 turns if the coil is stationary in the magnetic field. (3 Marks)
- (d) Determine the voltage, V, across a capacitor if;
- (i)  $Q = 45 \mu\text{C}$  and  $C = 0.01 \mu\text{F}$   
(ii)  $Q = 22 \text{ mC}$  and  $C = 1000 \mu\text{F}$   
(iii)  $Q = 188 \text{ nC}$  and  $C = 3.76 \text{ nF}$  (3 Marks)
- (e) A capacitor in a telephone circuit has a capacitance of  $3\mu\text{F}$  as shown in **Figure Q3(e)**. Calculate the current flows through it if 15V at 800Hz is impressed across it. (4 Marks)
- (f) A 300 Hz 20 mA Alternating Current (AC) flows in a circuit containing a  $25 \mu\text{F}$  capacitor as shown in **Figure Q3(f)**. What is the voltage drop across the capacitor? (4 Marks)

**Q4** (a) Referring to **Figure Q4(a)**, three resistor is connected parallel to the voltage source 12V. Determine the maximum and minimum current at each of the resistor if the color coding for the resistor is;

- (i)  $R_1 = \text{RED, YELLOW, GREEN, GOLD}$
- (ii)  $R_2 = \text{BROWN, RED, GREEN, SILVER}$
- (iii)  $R_3 = \text{RED, RED, RED, SILVER}$

(12 Marks)

(b) Referring to **Figure Q4(b)**, calculate;

- (i) Total resistance,  $R_T$  (2 Marks)
- (ii) Total current,  $I_T$  (2 Marks)
- (iii) Branch current,  $I_1$  and  $I_2$  (4 Marks)

**Q5** (a) Referring to **Figure Q5(a)**, design the loaded voltage divider by finding the value of;

- (i) Resistor,  $R_1$  (3 Marks)
- (ii) Resistor,  $R_2$  (3 Marks)
- (iii) Resistor,  $R_3$  (3 Marks)
- (v) Power dissipated at resistor,  $R_1, R_2$  and  $R_3$  ( $P_{R1}, P_{R2}$  and  $P_{R3}$ ) (6 Marks)

(b) Referring to **Figure Q5(b)**, calculate the value  $R$  if  $V_R = 12$  V. (5 Marks)

- Q6**
- (a) A resonant circuit consists of a 25 mH coil operating at a frequency of 700 kHz. What is the inductive reactance of the coil? (2 Marks)
- (b) Calculate the inductance of a coil to be in order that it has a reactance of  $820\Omega$  at a frequency of 60 kHz? (2 Marks)
- (c) A tuning coil in a radio transmitter has an inductance of  $300 \mu\text{H}$ . At what frequency will it have an inductive reactance of  $3768 \Omega$ ? (2 marks)
- (d) A step-down transformer with primary turns 50000 and secondary turns 500. The primary is connected to a 20000V transmission line. If the secondary is connected to a  $25\Omega$  load, find:
- (i) The secondary voltage. (2 Marks)
  - (ii) The secondary current. (2 Marks)
  - (iii) The primary current. (2 Marks)
  - (iv) The power output. (2 Marks)
- (e) In one type of power transformer, refer **Figure Q6 (e)**. There are three separate secondary windings, each designed for a different voltage output. The primary of the transformer is connected to a 120-V source of supply and has 100 turns. Find the number of turns on each secondary. (6 Marks)

**Q7** (a) State **three (3)** types of nonsinusoidal wave and explain its use in application circuit. Sketch **two (2)** of the wave stated from your answer.

(8 Marks)

(b) State the angle for sine wave in alternating voltage;

(i) When reach its maximum positive value.

(2 Marks)

(ii) When reach its maximum negative value.

(2 Marks)

(iii) When its cross the zero axis.

(2 Marks)

(c) If a sine wave has a peak value of 60V, calculate;

(i) Peak to peak value.

(2 Marks)

(ii) The average value.

(2 Marks)

(iii) The root mean square value, RMS.

(2 Marks)


**-END OF QUESTION-**

**PEPERIKSAAN AKHIR**  
**FINAL EXAMINATION**

**SEMESTER / SESI**  
**SEMESTER / SESSION**  
**KURSUS**  
**COURSE**

**: SEM 1 / 2013/2014**  
**: ASAS ELEKTRIK DAN**  
**ELEKTRONIK**

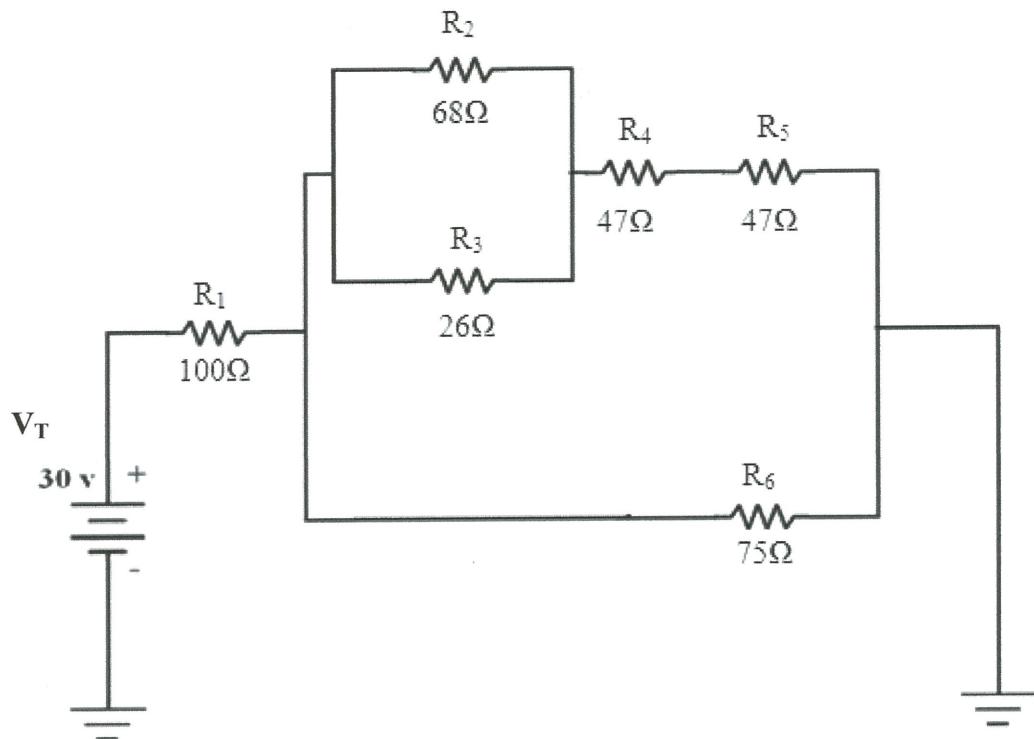**PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM**  
**PROGRAMME**  
**KOD KURSUS: DAM32103**  
**COURSE CODE**



**RAJAH S1 / FIGURE Q1**


**PEPERIKSAAAN AKHIR**  
*FINAL EXAMINATION*

**SEMESTER / SESI**  
*SEMESTER / SESSION*  
**KURSUS**  
*COURSE*

**: SEM 1 / 2013/2014**  
**: ASAS ELEKTRIK DAN**  
**ELEKTRONIK**


**PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM**  
**PROGRAMME**  
**KOD KURSUS: DAM32103**  
**COURSE CODE**

$$I_c = ?$$

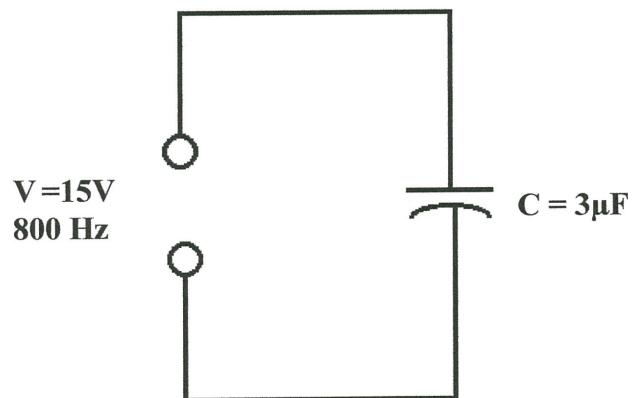

**RAJAH S3(e) / FIGURE Q3(e)**

$$I_c = 20\text{mA}$$

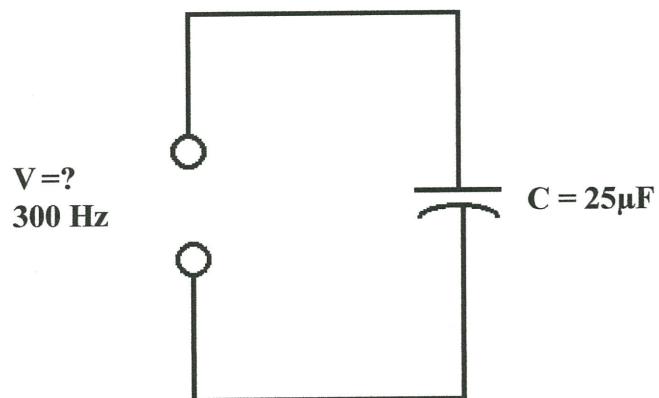


**RAJAH S3(f) / FIGURE Q3(f)**

**PEPERIKSAAAN AKHIR**  
*FINAL EXAMINATION*


**SEMESTER / SESI**  
*SEMESTER / SESSION*  
**KURSUS**  
*COURSE*

: SEM 1 / 2013/2014  
: ASAS ELEKTRIK DAN  
ELEKTRONIK

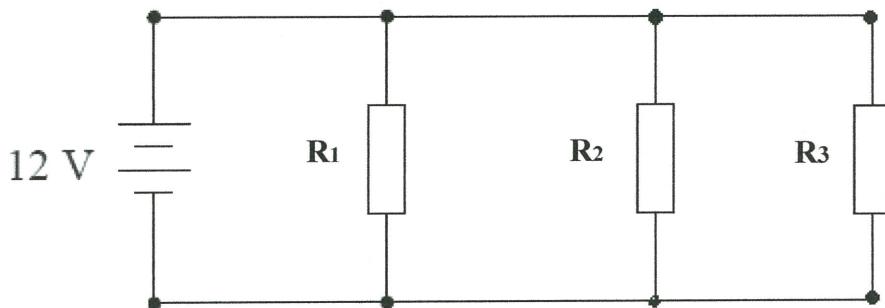**PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM**  
*PROGRAMME*  
**KOD KURSUS: DAM32103**  
*COURSE CODE*



**RAJAH S4(a) / FIGURE Q4(a)**

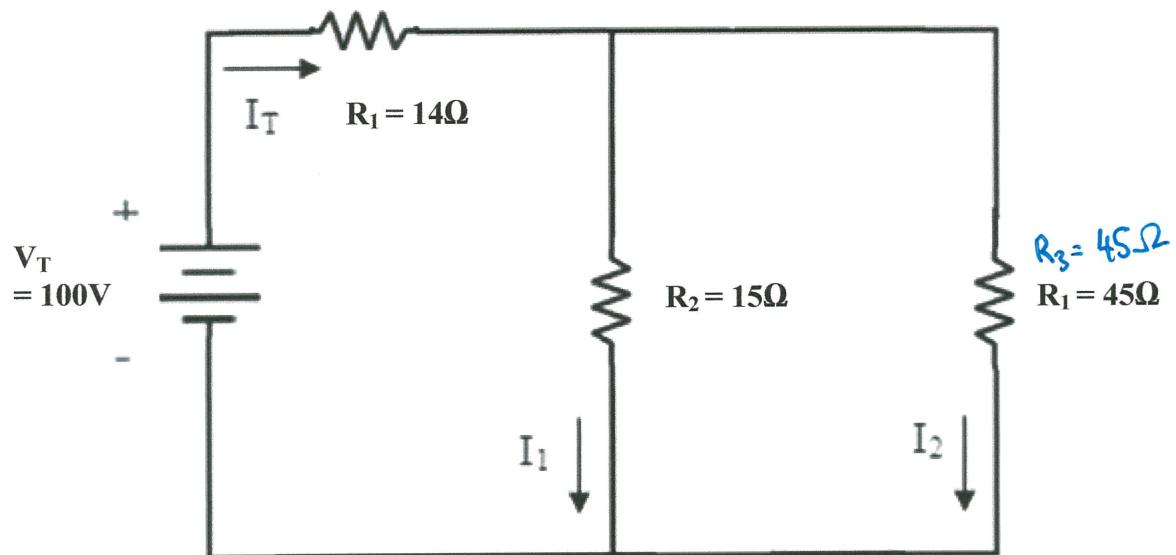


**RAJAH S4(b) / FIGURE Q4(b)**

**PEPERIKSAAAN AKHIR**  
**FINAL EXAMINATION**


SEMESTER / SESI  
SEMESTER / SESSION  
KURSUS  
COURSE

: SEM 1 / 2013/2014  
: ASAS ELEKTRIK DAN  
ELEKTRONIK

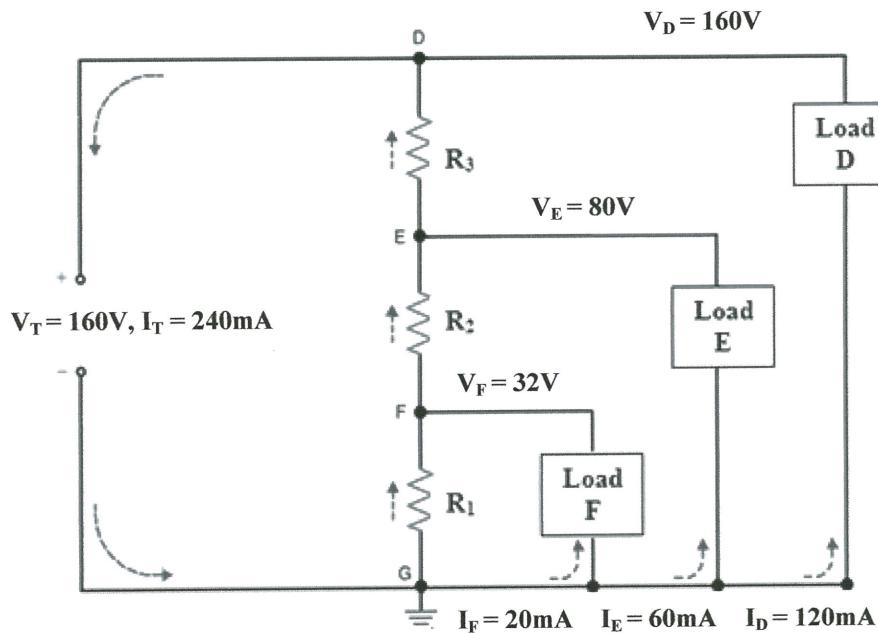PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM  
PROGRAMME  
KOD KURSUS: DAM32103  
COURSE CODE



**RAJAH S5(a) / FIGURE Q5(a)**

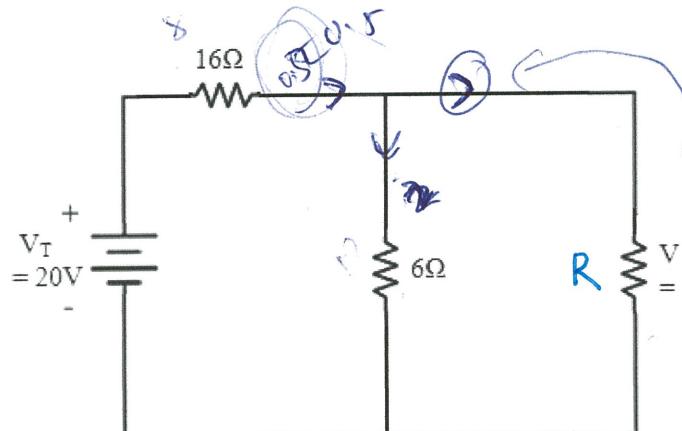

**RAJAH S5(b) / FIGURE Q5(b)**

$$V_T = \frac{R}{R + 6} \times 20V$$


$$\frac{8}{10} =$$

**PEPERIKSAAN AKHIR**  
*FINAL EXAMINATION*

**SEMESTER / SESI**  
*SEMESTER / SESSION*  
**KURSUS**  
*COURSE*

: SEM 1 / 2013/2014  
: ASAS ELEKTRIK DAN  
ELEKTRONIK

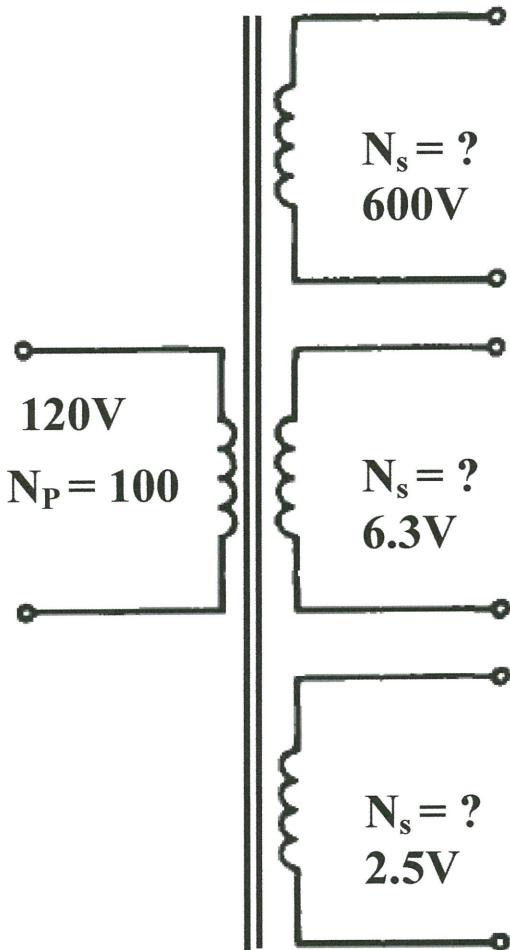**PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM**  
*PROGRAMME*  
**KOD KURSUS: DAM32103**  
*COURSE CODE*



**RAJAH S6(e) / FIGURE Q6(e)**

**PEPERIKSAAAN AKHIR**  
**FINAL EXAMINATION**

**SEMESTER / SESI**  
**SEMESTER / SESSION**  
**KURSUS**  
**COURSE**

: SEM 1 / 2013/2014  
: ASAS ELEKTRIK DAN  
ELEKTRONIK

**PROGRAM: 2 DAM / 3 DAM**  
**PROGRAMME**  
**KOD KURSUS: DAM32103**  
**COURSE CODE**

**References :**

<b>Band Color</b>	<b>Digit</b>	<b>Multiplier</b>	<b>Tolerance</b>
<b>Black</b>	 0	1	---
<b>Brown</b>	 1	10	±1%
<b>Red</b>	 2	100	±2%
<b>Orange</b>	 3	1,000	±3%
<b>Yellow</b>	4	10,000	±4%
<b>Green</b>	 5	100,000	---
<b>Blue</b>	 6	1,000,000	---
<b>Violet</b>	 7	10,000,000	---
<b>Gray</b>	 8	100,000,000	---
<b>White</b>	 9	---	---
<b>Gold</b>	 ---	0.1	±5%
<b>Silver</b>	 ---	0.01	±10%
<b>None</b>	---	---	±20%