



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2004/05

NAMA MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

KOD MATA PELAJARAN : BPC 2023

KURSUS : 2 BPB

TARIKH PEPERIKSAAN : OKTOBER 2004

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN DI BAHAGIAN A, B DAN SATU (1) SOALAN SAHAJA DARI BAHAGIAN C.

BAHAGIAN A (10 MARKAH)

ARAHAN - Jawab **semua** soalan. Tuliskan B bagi jawapan yang betul atau S bagi jawapan yang salah untuk soalan 1 hingga 5. Tuliskan semua jawapan anda itu di buku jawapan peperiksaan.


- S1 Alternator adalah penjana arus terus (Direct Current).
- S2 Kebanyakan stesen janakuasa elektrik di Malaysia menggunakan alternator diesel.
- S3 Voltan ulang alik tunggal (Single Phase Voltage), adalah asas bekalan voltan tersebut ke rumah-rumah kedai di Malaysia.
- S4 Sub-stesen grid berfungsi untuk menaikkan bekalan voltan ke sub-stesen tempatan.
- S5 Bahagian output transformer dikenali sebagai Sekunder dan input transformer dipanggil Primer.

BAHAGIAN B (20 MARKAH)

Pilih jawapan yang tepat bagi soalan 6 hingga 15. Tuliskan semua jawapan anda itu di buku jawapan peperiksaan.

- S6 Jenis Alternator yang boleh mengeluarkan kuasa elektrik berkuasa tinggi dinamakan
- Alternator mudah alih
 - Alternator stesen kuasa
 - Alternator kenderaan
 - Alternator basikal
- S7 Pada umumnya penjanaan Kuasa Hidroelektrik ditempatkan
- di lautan terbuka
 - di atas kawasan bekas lombong
 - di atas bukit berhujan lebat dan bertakung air
 - di sebelah terminal kapal pembawa minyak sebagai bahan api
- S8 Voltan yang dihasilkan selepas penghantaran di peringkat super grid adalah
- 240 V
 - 11 kV
 - 25 kV
 - 33 kV

- S9 Jika bekalan voltan fasa tunggal (Single Phase) bernilai 420V, berapakah nilai hampir voltan tiga fasa apabila nisbah voltan antara fasa ke fasa dan neutral adalah $\sqrt{3}$ atau 1.732
- 727 V
 - 415 V
 - 240 V
 - 242 V
- S10 Istilah R.C.C.B adalah
- Resistive Capacity Connecting Block*
 - Residual Current Circuit Breaker*
 - Round Cable Cover Braid*
 - Rated Circuit Control Breaker*
- S11 Fungsi suis pada papan suis utama yang dipasang di rumah-rumah kediaman adalah untuk
- menbenarkan arus tinggi melalui suis tersebut
 - mengkalkan jumlah voltan yang dibekalkan
 - memutuskan seluruh bekalan jika ada lebihan beban
 - pemasangan voltan tiga fasa sahaja
- S12 Tujuan utama sistem pembumian adalah untuk
- mengelakkan kerosakan barang elektrik
 - mengelakkan kebakaran litar elektrik
 - menambahkan bekalan arus ke setiap barang elektrik
 - mengurangkan risiko kejutan dari sentuhan barang elektrik
- S13 Bekalan maksimum voltan arus ulang alik bagi *Functional Extra Low Voltage* (FELV) ke bumi adalah
- 50 V
 - 55 V
 - 110 V
 - 120 V
- S14 Berdasarkan Rajah 1, berapakah jumlah voltan antara terminal A dan B?
- 1.5 V
 - 3 V
 - 4.5 V
 - 6 V

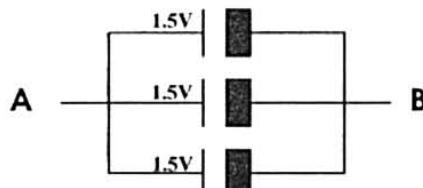

Rajah 1

- S15 Sudut kitaran voltan antara satu sama lain dalam bekalan tiga fasa ialah
- 90°
 - 120°
 - 180°
 - 360°

BAHAGIAN C (50 MARKAH)

ARAHAN – Jawab semua soalan di bahagian ini.

S16 Lakarkan simbol komponen elektrik seperti berikut :

- (a) *Filament Lamp* (2 markah)
- (b) *Alternating Current (AC) Generator* (2 markah)
- (c) *Transformer with complete symbol* (2 markah)
- (d) *Triple pole switch with mechanical contact* (2 markah)
- (e) *Zener Diode* (2 markah)
- (f) *PNP Transistor* (2 markah)

S17 Satu set lampu stadium menggunakan tenaga elektrik sebanyak 300 kWj dan arus elektrik 30A . Operasi stadium itu bermula dari jam 7 malam hingga 10 malam pada malam yang sama. Kirakan kesesuaian perintang pada litar tersebut dalam kilo-ohm ($\text{k}\Omega$).


(5 markah)

S18 Rintangan bagi gelungan wayar nikel ialah 100Ω pada tahap suhu 20°C . Bila tahap suhu pada gelungan nikel itu bertambah, nilai kerintangannya meningkat ke tahap 160°C . Jika ketumpatan suhu pada nikel adalah $0.006/\text{ }^\circ\text{C}$ pada tahap 20°C , tentukan berapakah jumlah suhu akan wujud ke dalam gelungan tersebut?

(5 markah)

S19 Susunan litar di Rajah 2 menunjukkan litar kapasitor. Litar tersebut dibekalkan voltan sebanyak 350V . Tentukan nilai :

- (a) Jumlah nilai kapasitan (2 markah)
- (b) Jumlah cas kapasitan (2 markah)
- (c) Jumlah bekalan voltan di V_1 , V_2 dan V_3 (6 markah)

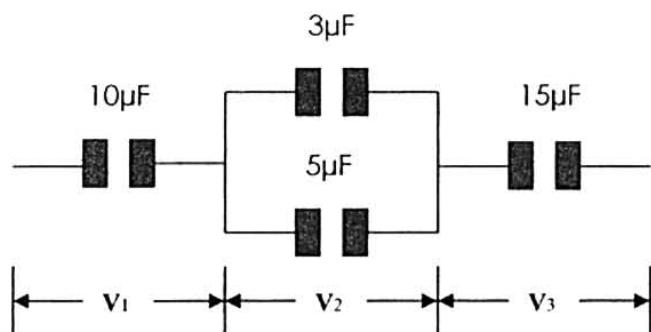

Rajah 2


S20. Satu perintang bernilai 50Ω disambungkan di bahagian skunder pada sebuah transformer fasa tunggal dengan bekalan voltan sebanyak 250V dan arus elektrik berjumlah 100mA, tentukan nilai:

(a) Voltan yang merentasi gelungan primer (4 markah)

(b) Nisbah gegelung primer dan skunder (4 markah)

S21 Rajah 3 menunjukkan satu rajah litar logik. Buatkan analisa isyarat keluaran dalam Jadual 1 berdasarkan isyarat kemasukan yang diberikan pada setiap terminal A hingga F. (10 markah)

Rajah 3

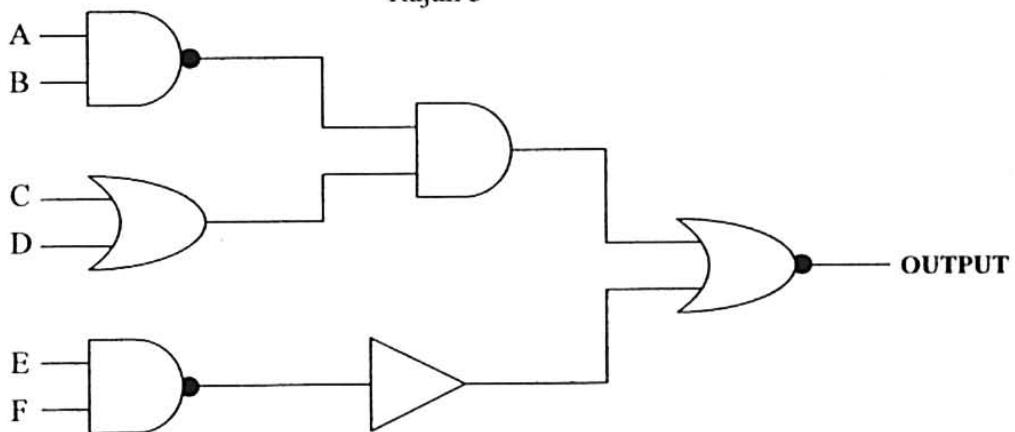

Jadual 1: Isyarat Masukan ke setiap terminal

| MASUKAN | | | | | | KELUARAN |
|---------|---|---|---|---|---|----------|
| A | B | C | D | E | F | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

BAHAGIAN D (20 MARKAH)

ARAHAN – Jawab satu (1) soalan sahaja dari bahagian ini.

S22. Huraikan dengan jelas :

- (a) Sistem Penjanaan Tenaga Elektrik Tiga Fasa yang menghasilkan Arus Ulangalik (*Alternating Current*). (10 markah)
- (b) Pengagihan Kuasa Arus Ulangalik dari sub-stesen grid hingga ke pengagihan tempatan. (10 markah)

S23 Huraikan dengan jelas berkaitan dengan Sistem Pembumian :

- (a) Bahagian Beraliran Terdedah (5 markah)
- (b) Konduktor Pelindung (5 markah)
- (c) Elektrod Bumi (10 markah)