

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER II
SESI 2018/2019**

NAMA KURSUS	:	DIAGNOUS DAN SENGGARAAN AUDIO VIDEO
KOD KURSUS	:	BBV 40303
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JUN /JULAI 2019
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG EMPAT(4) MUKA SURAT

SULIT


TERBUKA

S1 Di dalam proses diagnosis sistem audio, penerimaan jalur gelombang radio adalah penting ditentukan terlebih dahulu sebelum meneruskan kerja-kerja mengenal pasti kerosakan bagi sesuatu peralatan audio.


- (a) Lukiskan semula Rajah S1(a) pada kertas jawapan dan seterusnya labelkan dengan betul kedudukan *Low Frequency*, *Medium Frequency*, *High Frequency*, *Very High Frequency*, *Amplitude Modulations* dan *Frequency Modulations*. (5 markah)
- (b) Nyatakan perbezaan di antara penyiaran *Amplitude Modulation* dan *Frequency Modulation* bardasarkan Rajah S1(b). (5 markah)
- (c) Berdasarkan Rajah S1(c) dan S1(d)
- (i) Nyatakan dua(2) masalah penerima gelombang radio yang disebabkan oleh pudar(*fading*) dan berbilang bahagian(*multipath*) (4 markah)
- (ii) Jelaskan bagaimana untuk mengatasi masalah yang dinyatakan dalam S1(c) (i) (6 markah)

Frequency	30 kHz	300 kHz	3 MHz	30 MHz	300 MHz
Designation					
Radio wave		.			
Modulation					


Rajah S1(a)

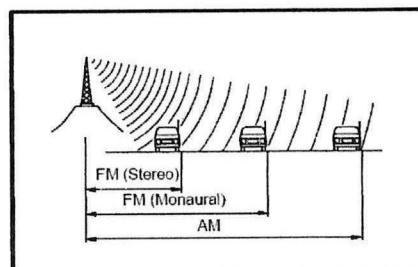

Rajah S1(b)

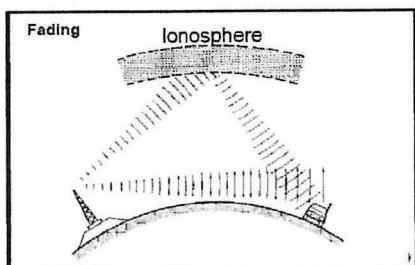

Rajah S1(c)

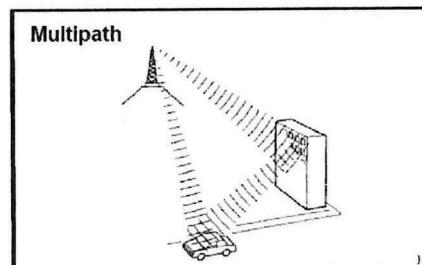


Rajah S1(d)


S2 Mikrofon dan pembesar suara merupakan alat transduser yang sangat penting dalam sistem audio.

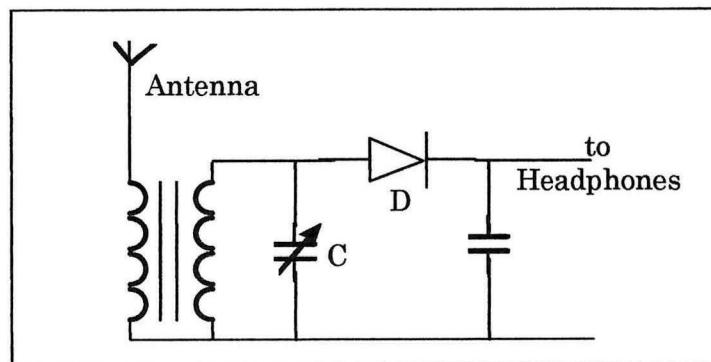- (a) Nyatakan tiga(3) ciri-ciri mikrofon dinamik berserta prinsip kendalian.
(6 markah)
- (b) Nyatakan lima (5) faktor perlu dilihat semasa memilih pembesar suara.
(5 markah)
- (c) Berbantu lakaran, terangkan prinsip kendalian HI-FI
(4 markah)
- (d) Jelaskan tiga (3) andaian kerosakan yang menyebabkan mikrofon tidak boleh berfungsi dengan baik. Senaraikan dua (2) alat instrumen yang sesuai bagi baikpulih mikrofon.
(5 markah)

S3 Bincangkan operasi litar *Tuned Radio Frequency receiver* (TRF receiver) seperti pada Rajah S3(a). Didapati litar pada Rajah S3(a) mempunyai kelemahan dari segi *selectivity* dan *sensitivity*, bincangkan bagaimana penambahan litar seperti pada Rajah S3(b) dapat mengatasi kelemahan tersebut.
(20 markah)




Rajah S3(a)

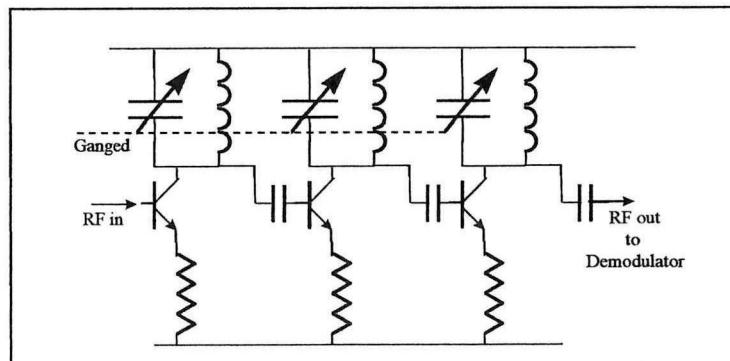

Rajah S3(b)

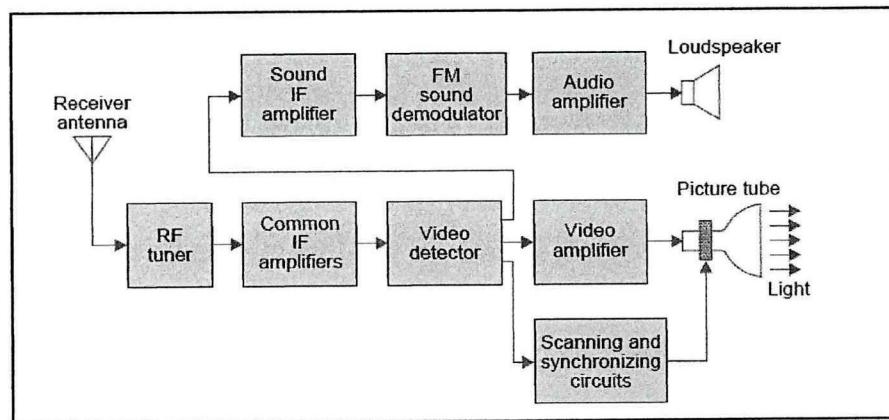- S4 (a)** Berpandukan Rajah S4(a), terangkan fungsi bahagian penerimaan bagi televisyen monokrom. (10 markah)



Rajah S4(a)

- (b)** Anda dikehendaki membaiki sebuah penerima TV warna CRT yang telah mengalami kerosakan.
- Berikan tiga (3) langkah keselamatan untuk membaik pulih penerima televisyen. (3 markah)
 - Apakah yang berlaku kepada gambar, jika voltan tinggi 26 kV menjadi 0 V. (2 markah)
 - Berikan dua (2) jenis kerosakan yang mungkin berlaku sekiranya kerosakan berlaku pada peringkat *vertical*. (3 markah)
 - Katakan bacaan perintang pada pin 1 (katakan IC 501 - merupakan IC pada bahagian *vertical*) yang sepatutnya $1\ \Omega$ tetapi memberi nilai $500\ k\Omega$, apakah jenis kerosakan pada perintang tersebut. (2 markah)

- S5** Bincangkan lima (5) teknik mengesan dan menganalisa kerosakan sebuah sistem audio video dengan bantuan lakaran. (20 markah)

- SOALAN TAMAT -